


X. Úpravy koncových stupňů řádkového rozkladu

1. Náhrada elektronky 6L50 v televizním přijímači TESLA 4001 nebo 4002

Elektronka pro koncový stupeň řádkového rozkladu 6L50 v televizním přijímači 4001 se již nevyrábí. Přímý ekvivalent není. Lze ji nahradit elektronkou sovětské výroby 6P13S nebo evropskou EL36. Protože se elektronka 6P13S dovádí, nahradí se elektronka 6L50 raději elektronkou EL36. Tato elektronka má větší výkon a kdyby se jen prostě vyměnila za elektronku 6L50, přetížila by se vn usměrňovací elektronka. Proto se výkon elektronky omezí větším odporem (asi 16 až 20 k Ω) v přívodu ke stínící mřížce.

Katodový proud se nastaví na 70 až 80 mA.

Mechanická úprava je celkem malá. Po odvrácení a odpojení přívodů se původní objímka vyjmé. Přes otvor v šasi se připevní plechová destička podle obr. 296, na kterou se přišroubuje objímka pro elektronku EL36 (americký oktal). Původní čepička se bud' upraví na menší průměr, nebo nahradí jinou. Po zapojení a nastavení katodového proudu je úprava hotova.

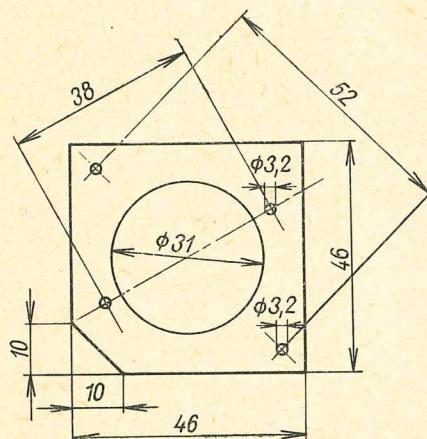


Obr. 296. Redukční podložka pro objímku elektronky EL36

2. Náhrada vn transformátoru v televizním přijímači TESLA 4001 novějším provedením


Jádro původního vn transformátoru je složeno ze slabých kvalitních křemíkových plechů. Nedostatek plechů nebo opotřebovanost razicích nástrojů přinutil výrobce k rekonstrukci transformátoru. Jako stavebního prvku použil feritového jádra s příslušenstvím z vn transformátoru Ametyst. Úpravou počtu závitů vinutí dosáhl konstruktér ještě lepších parametrů než u původního transformátoru.

Přepojením vysokonapěťové cívky z bodu 4 na 5 se dosáhne vyššího vysokého napětí. Používá se toho při úpravě televizního přijímače na větší obrazovku 351QP44.

Vysokonapěťový transformátor je řešen jako jeden celek s objímkou pro vn usměrňovací elektronku DY86. Při nahraď je nutno místo elektron-

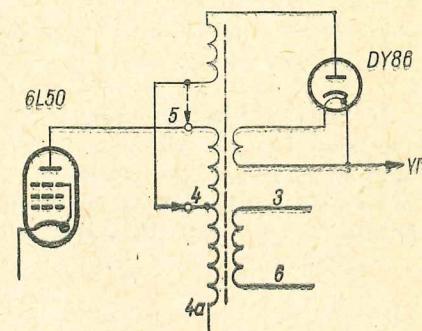

Obr. 297. Zapojení nového vn transformátoru pro televizní přijímač TESLA 4001

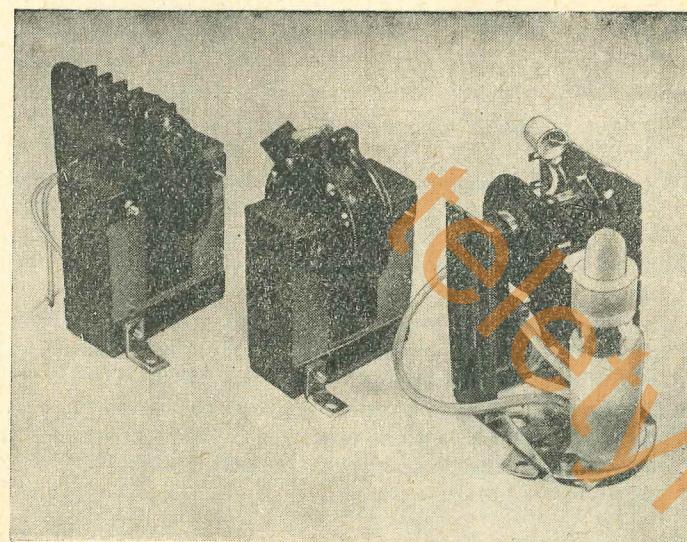

Obr. 298. Původní a novější provedení vn transformátoru

ky 1Y32T dosadit elektronku DY86. Transformátor je opatřen kovovým páskem s otvory pro připevnění do původních dér se závity k šasi. Bude-li se rekonstruovat televizní přijímač na větší obrazovku již s novým vn transformátorem, nebude třeba vychylovací cívky opatřovat feritovým kroužkem. V regulaci rádkového rozměru je dostatečná rezerva. Zapojení je znázorněno na obr. 297. Na obr. 298 jsou původní vn transformátory zároveň s novým provedením.

3. Úprava koncového stupně rádkového rozkladu s novým vn transformátorem 3PN67602 v televizním přijímači TESLA 4001


Elektronka EL36 je schopna dávat mnohem větší výkon než ve výše uvedeném zapojení. Při zvýšeném výkonu elektronky EL36 je však izolace mezi katodou a vláknem účinností diody 6Z31 nedovoleně namáhána vyším špičkovým napětím a proráží se. Proto se při této úpravě elektronka 6Z31 po výměně objímky a úpravě otvorů nahrazuje elektronkou EY83.

Vn transformátor nové konstrukce má žhavicí vinutí pro usměrňovací elektronku DY86 ze dvou závitů. Při větším výkonu koncového stupně by byla elektronka DY86 přežhavena a spálila by se. Proto se odvne jeden závit žhavění z vn transformátoru. Přerušením závitu při odvýjení by nastávalo sršení vyšokého napětí proti šasi. Proto se jádro transformátoru rozebere, jeden závit žhavicího vinutí se odehne mimo jádro tak, aby magnetický

Obr. 299. Úprava vn transformátoru pro rekonstrukci

tok procházející jádrem šel mimo odehnutý závit (obr. 299). Jádro se opět sestaví.

Nyní se změnou odporu ve stínici mřížce nastaví výkon elektronky EL36 tak, aby vn usměrňovací elektronka DY86 normálně „žhavila“. Takové nastavení může dělat jen zkušenější pracovník, který již zná, jak elektronka DY86 žhaví v jiných televizních přijímačích. Katodový proud elektronky EL36 je asi 100 mA. Vysoké napětí se zvýšilo z původních 10 kV na 13 kV. Větším napětím získá obraz na ostrosti, dosáhne se většího jasu i gradace obrazu.

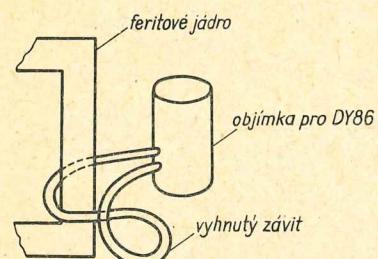

4. Náhrada vysokonapěťového transformátoru v televizním přijímači Temp 2


Poruchovost v obvodu vysokonapěťového transformátoru byla u televizního přijímače Temp 2 od počátku výroby vždy nad průměrem. Přispívala k tomu poměrná složitost obvodu a napěťové namáhání použitých součástek. Vysoké napětí pro obrazovku se získává totiž zdvojovovačem pomocí dvou vn usměrňovacích elektronek 1C1S a příslušných kondenzátorů a odporů. Obnažená nýtovací očka upevňující odpory a vn kondenzátory jsou často zdrojem sršení vysokého napětí a rušivého vyzařování.

Zastaralá konstrukce vn transformátorů (začátek výroby v roce 1955) již nevyhovuje dnešním požadavkům. Je proto třeba, aby se vadné vn transformátory nahrazovaly novějšími. Objednávání starých náhradních dílů nutí výrobce k jejich výrobě a zaměstnává výrobní kapacitu nesprávným směrem. Renovace vn transformátorů Temp 2 není rentabilní.


Původní vn transformátor lze nahradit vn transformátorem (typ B) z televizního přijímače Rubín. O rozdílu mezi vn transformátorem typu A a B se pojednává v jiné kapitole. Tento transformátor je konstruován pro 70° vychylování. Je pevně spojen s objímkou pro vn usměrňovací elektronku 1C11P.

Po demontáži vadného vn transformátoru vznikne v šasi oválový otvor (obr. 300), do kterého se připevní nový vn transformátor.

Nový vn transformátor je sevřen ve dvou pertinaxových čelech (obr. 301).

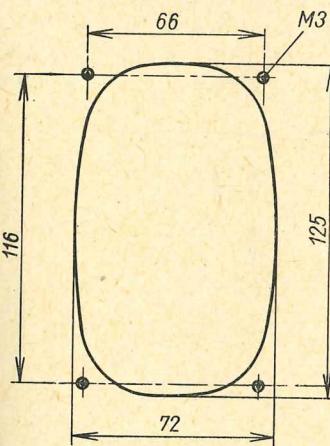


Obr. 300. Oválový otvor šasi pro vn transformátor

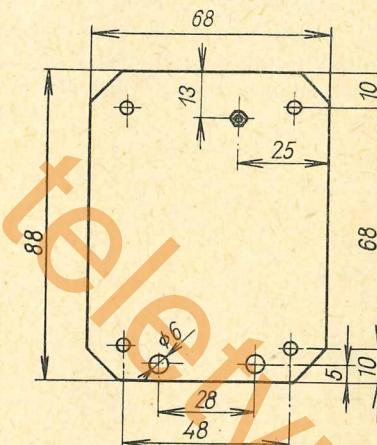


Obr. 301. Rozměry základní destičky náhradního vn transformátoru

Čelo transformátoru bude upevněno dvěma pertinaxovými destičkami tloušťky 2 až 3 mm podle obr. 302 a 303. Každá destička je připevněna dvěma šrouby M3 s maticemi k čelu vn transformátoru. Celkem je vložen do oválového otvoru v šasi a připevněn čtyřmi šrouby M3 do původních zalisovaných matic. Poloha vn transformátoru v šasi je zřejmá z obr. 304. Destička je opatřena otvory, kterými se provlékou přívody k transformátoru. Zapojení vývodů vn transformátoru je na obr. 305.

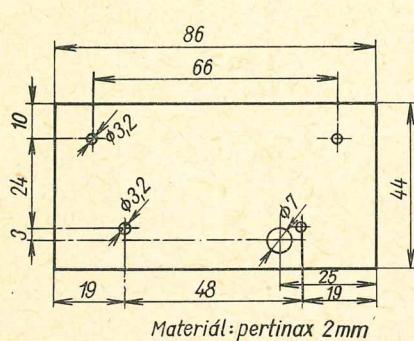


Obr. 302. Destička pro vn transformátor

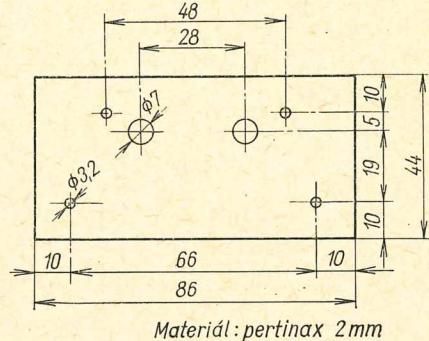


Obr. 303. Destička pro vn transformátor

Vn filtrační člen RC , složený z odporu $R84 = 1 \text{ M}\Omega$, kondenzátoru $C76 = 390 \text{ pF}$ a dalšího kondenzátoru 390 pF blokujícího vysoké napětí z usměrňovací elektronky 1C11P k zemi, zůstane zachován, protože původní obrazovka 40LK1B s plechovým kuželem nemá vlastní kapacitu potřebnou k vyhlazení vysokého napětí. Původní a nové zapojení je na obr. 306 a 307.


Učinnost napětí se zvýší z 550 V na 650 V a vysoké napětí se pohybuje kolem 13 kV.

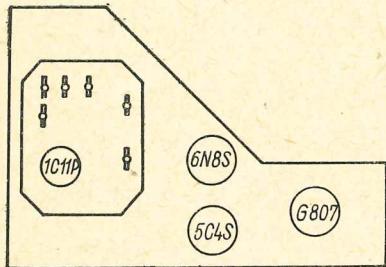


Obr. 304. Umístění náhradního vn transformátoru v kobce

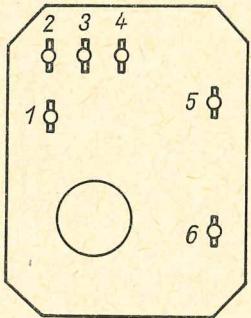

Obr. 305. Vývody vn transformátoru

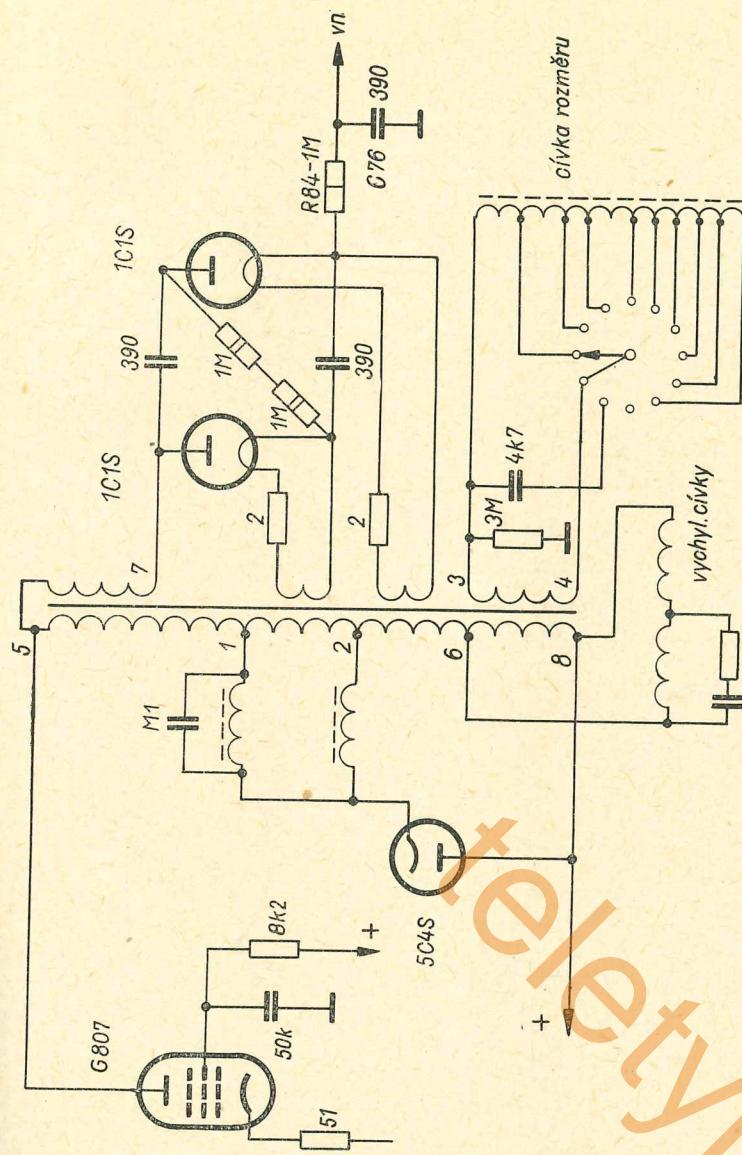

Obr. 306. Koncový stupeň rádiového rozkladu v televizním přijímači Temp 2

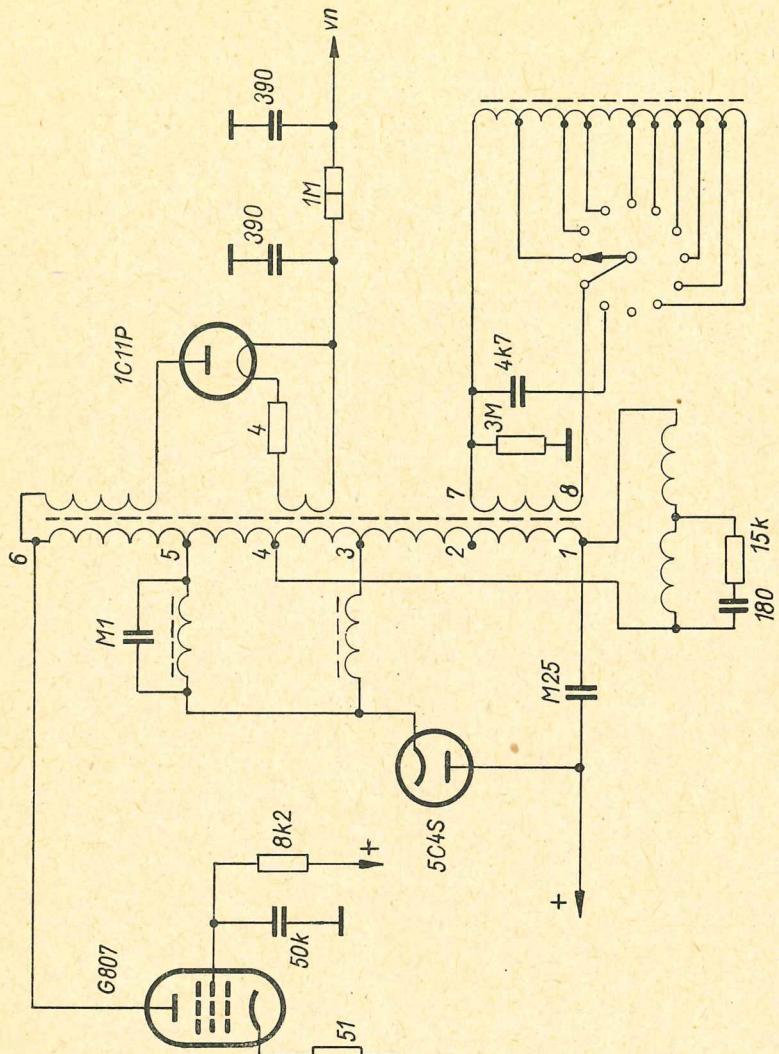

Obr. 307. Upravený koncový stupeň řádkového rozkladu s vn transformátorem Rubin

5. Porovnání sovětských vn transformátorů pro 70° vychylování

V přijímačích sovětské výroby se používá asi od roku 1956 unifikovaných dílů. Nejčastěji vyměňované vn transformátory pro 70° vychylování jsou v zásadě dvojitého druhu (viz tabulka 18).

Jak je patrné z tabulky, rozdelení vn transformátorů na typy A a B je podle odporek ve žhavicí smyčce vn usměrňovací elektronky 1C11P. Vn transformátor typu A je použit v televizních přijímačích, kde je v síťové části pouze žhavicí transformátor a napájecí napětí se získává z odbočky primárního vinutí tohoto transformátoru zdvojením, nedosáhne však 250 V.

V televizních přijímačích, kde se používá klasického transformátoru, přesáhne napájecí napětí 300 V a vn usměrňovací elektronka 1C11P by byla použitím vn transformátoru typu A zvýšeným výkonem koncového stupně rádkového rozkladu přežhavena. Aby se tomu zabránilo, používá se v těchto televizních přijímačích vn transformátoru typu B s odporem 4 Ω ve žhavicí smyčce. Vn transformátor je označen podle tabulky 1 nebo písmeny TVS A, popř. TVS B (TVS — transformátor východný strojnyj — rádkový výstupní transformátor).

Tab. 18. Sovětské vysokonapěťové transformátory pro 70° vychylování

Televizní přijímač	Označení na transformátoru	Provedení	Odpor ve žhavicí smyčce [Ω]
Rekord	NIO 479 001 A	A	2
Znamja 58	TC 479 4014	A	2
Rubín	NIO 479 001 B	B	4
Rubín	NIO 419 001	B	4
Temp 3	479 001	B	4

6. Porovnání čs. vn transformátorů pro 110° vychylování

Českoslovenští výrobci používají ve svých televizních přijímačích pro 110° vychylování unifikovaných vn transformátorů. Několik druhů transformátorů je seřazeno v tabulce 19. Při náhradě je nutné znát odchylky jednotlivých druhů, aby nedošlo k záměně.

Rozdíly mezi jednotlivými vn transformátory

Typ 6PN35000 má dvě varianty (obr. 308 a 309). Liší se od sebe jen délkou vn přívodu k obrazovce. Vn transformátor s kratším vn přívodem je


Tab. 19. Československé vysokonapěťové transformátory pro 110° vychylování

Označení	Pro televizní přijímače	vn cívka
6PN35000	Azurit, Carmen, Korund, Jantar, Diamant	křížově vinutá
4PN35002	Lotos, Kamelie	křížově vinutá
6PN35003	Štandard	válcově vinutá
6PN35004	Štandard	válcově vinutá
6PN35005	Štandard, Lotos, Mimosa	válcově vinutá

určen do televizních přijímačů řady Azurit (Korund, Carmen, Jantar, Diamant) a Kamelie. V televizním přijímači Lotos se používá vn transformátoru s delším vysokonapěťovým přívodem k obrazovce. Vysokonapěťová cívka u obou typů je vinuta křížově. Typ 4PN35002 (obr. 308 a 309) je určen pro televizní přijímač Lotos a Kamelie. Má delší vysokonapěťový přívod. Kondenzátor 100 pF na primární straně je zapojen na špičkách 4 a 6.

Pro televizní přijímač Štandard je vn transformátor překonstruován. Typ 6PN35003 (obr. 308 a 310) používá válcově vinuté vysokonapěťové

cívky. Menší kapacita vinutí vn cívky se vyrovnává kondenzátorem 100 pF zapojeným na špičky primárního vinutí 1 a 5. Tlumící odpor 3,3 kΩ a kon-

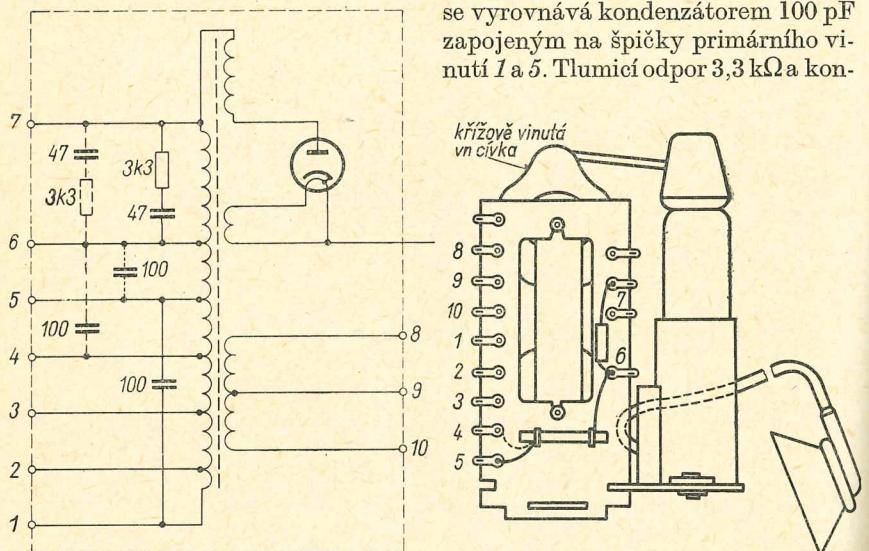


Obr. 308. Zapojení vn transformátorů 6PN35003, 6PN35004, 4PN35002 (čárkováně) a 6PN35005 (tečkováně)


Obr. 309. Označení vývodů vn transformátorů 6PN35000 a 4PN35002 (čárkováně)

denzátor 47 pF jsou oproti původnímu zapojení (Lotos 4PN35002) prohogeny. Feritové jádro u čela primárního vinutí je obaleno dvěma vrstvami izolačního pásku, aby se zamezilo přeskokům z cívky do jádra.

Typ 6PN35004 (obr. 308 a 310) je stejně proveden jako předchozí,

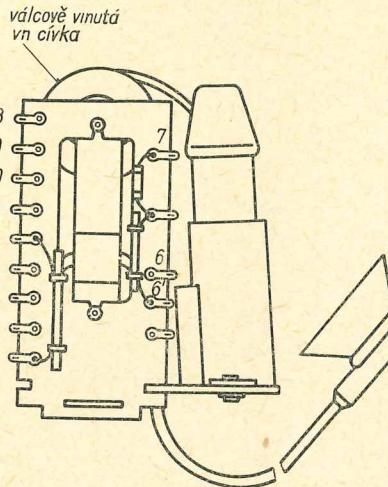


Obr. 310. Označení vývodů vn transformátorů 6PN35003 a 6PN35004

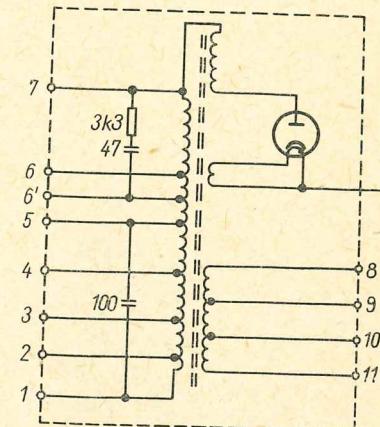

Obr. 311. Zapojení vn transformátoru 6PN35005

liší se pouze tím, že je použito jiného feritového jádra s větší permeabilitou. Stejných parametrů tohoto vn transformátoru s předchozími se dosahuje zvětšením vzduchové mezery.

Postupným vývojem se dospělo až k typu 6PN35005 (obr. 311 a 312). Vn transformátor je určen pro koncový stupeň rádkového rozkladu osazený buď elektronkou PL36, nebo PL500. Při použití elektronky PL36 je zapojena kateda účinnostní diody PY88 na pájecí špičku 5 vysokonapěťového transformátoru. Při použití elektronky PL500 je katoda elektronky PY88 za-

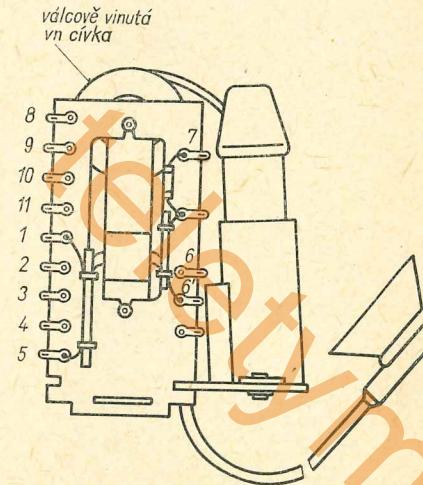

Obr. 312. Označení vývodů vn transformátoru 6PN35005

pojena na špičku 6. Na sekundární straně transformátoru je o jedno vinutí více; toho se používá pouze u televizního přijímače Mimosa a odvozených typů.


Tento vysokonapěťový transformátor je určen pro televizní přijímače Štandard, Lotos a Mimosa. Lze ho však použít i v televizních přijímačích řady Azurit.

XI. Drobné úpravy zdokonalující činnost televizních přijímačů

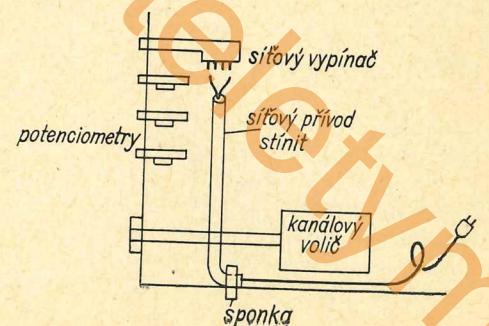
1. Zmenšení síťového brumu a vlivu rušivého napětí ze snímkového rozkladu ve zvuku u televizního přijímače TA643 Favorit

Televizní přijímače TA643 mají poměrně velkou úroveň rušivého napětí na výstupu zvuku. Malý odstup signálů je způsoben rušením kmitočtem 50 Hz z koncového stupně a vychylovacích cívek snímkového rozkladu. Druhá složka rušivého napětí se dostává na nízkofrekvenční zesilovač ze sítě. Postup práce při zmenšování brumu: Televizní přijímač vyjmeme ze skříně povolením dvou šroubů na dně televizního přijímače a vyšroubováním dvou matic M4, které drží pásek pro uchycení obrazovky v horní části skříně. Odpájíme vývody k reproduktoru a televizní přijímač vyjmeme ze skříně. Po levé straně při pohledu ze zadu máme přívodní síťovou šnúru. Síťovou šnúru v televizním přijímači odpájíme a povolíme sponku, která drží šnúru ke spodní části šassi. Na takto odpojenou síťovou šnúru nastrčíme 15 cm dlouhé stínění, které získáme stažením stínění ze silného anténního koaxiálního kabelu. Na horním konci zajistíme konec stínění textilní lepicí páskou a na dolním konci přitáhneme stínění sponkou k šassi, čímž ho zároveň uzemníme. Tímto jsme odstranili rušivý signál, který se dostával ze síťové šnúry do vývodů a potenciometru hlasitosti, který není stíněný. Další úpravu uděláme na nízkofrekvenčním stupni zvuku u elektronky PCL85. Nízkofrekvenční a koncový stupeň zvuku u tohoto televizního přijímače je velmi citlivý na cizí rušivá napětí, a proto upravíme jeho zisk. Zisk snížíme zápornou zpětnou vazbou kmitočtově nezávislou. Z anody triody na an-

Obr. 313. Mechanické uspořádání stínění síťové šnúry u televizního přijímače TA643-Favorit




du pentody elektronky PCL86 zapojíme odpor $2,2\text{ M}\Omega$. Po těchto dvou úpravách je rušivé napětí v některých případech až o 80 % nižší (obr. 313, 314).

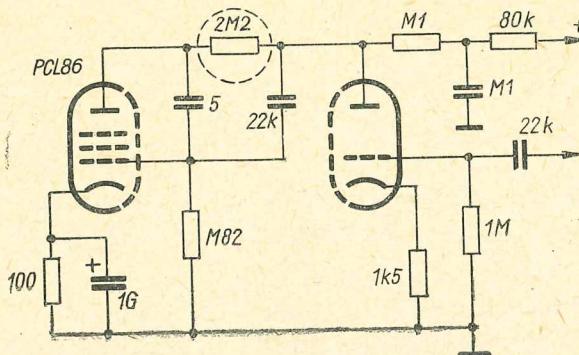

Obr. 314. Koncový stupeň zvuku po zapojení odporu ($2,2\text{ M}\Omega$) jako záporné zpětné vazby u televizního přijímače TA643 Favorit

2. Úprava zvuku u televizního přijímače Orion AT650

Televizní přijímač AT650 Orion má malou úroveň vysokých tónů ve zvuku. Proto je zvuk dunivý, i když vytočíme potenciometr tónové clony a zapneme tlačítko korekcí zvuku. Tuto závadu televizního přijímače lze odstranit změnou odporu $R125 = 100\text{ k}\Omega$ na odporník $10\text{ k}\Omega$. Odporník je pod krytem poměrového detektoru zvuku, který je umístěn na desce s plošnými spoji zvukového a obrazového mezifrekvenčního dílu. Je to čtyřhranný největší kryt. Při výměně odporu $R125$ postupujeme takto: Nejdříve sejmeme zadní desku televizního přijímače. Povolíme šroub na prodlužovací

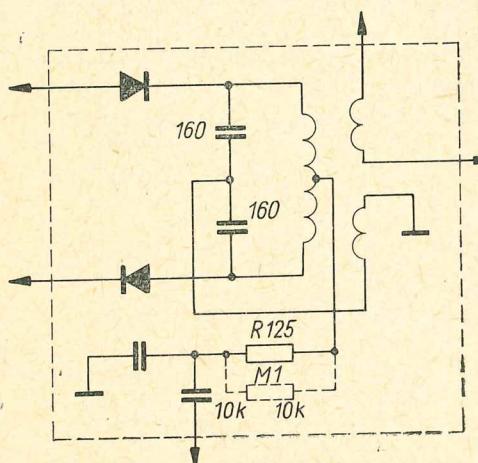

Obr. 315. Zapojení při změně odporu v poměrovém detektoru zvuku u televizního přijímače Orion AT650


ose u kanálového voliče a osu vyjmeme. Povolíme dvě křídlové matice v horní části šasi a šasi otevřeme. Zespoďu desky s plošnými spoji odpájíme a narovnáme příchytky krytu poměrového detektoru. Tento kryt jemným tahem vyjmeme. Zaměníme odpor $R125 = 100\text{ k}\Omega$ za $10\text{ k}\Omega$. Kryt znova nasuneme. Při nasouvání krytu musíme dbát, aby se nám neshrnul izolační papír, který je v krytu nasunut. Příchytky na krytu znova připájíme (obr. 315).

3. Snižení šumu v obrazu u televizního přijímače Temp 6

Televizní přijímač Temp 6 má poměrně velký šum v obrazu i při příjmu dosti silného signálu. Tento šum je vytvořen tím, že z napětí vyráběného klíčovaným automatickým vyrovnáváním citlivosti je řízen obrazový meziprekvenční zesilovač i kanálový volič, který nemá zapojeno žádné zpoždovací napětí.

Proto upravíme automatické řízení zesílení kanálového voliče. Na zavedení zpoždovacího napětí bychom potřebovali diodu, proto použijeme jednoduššího způsobu. Zapojíme do cesty přiváděného napětí pro kanálový volič dělič odporníků $R1 = 500\text{ k}\Omega$ a $R2 = 300\text{ k}\Omega$. Tímto děličem snížíme napětí na řízení kanálového voliče o 60 %. Po této úpravě se sníží šum televizního přijímače asi o 50 %.

Popis zapojení. Na desce s plošnými spoji obrazového mezifrekvenčního zesilovače pod objímkou pro připojení voliče kanálů přerušíme přezíznutím fólii plošných spojů v bodě A a v bodě B zapojíme odpory $R1 = 500\text{ k}\Omega$ a $R2 = 300\text{ k}\Omega$ podle obr. 316.

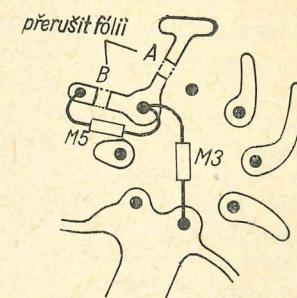


Obr. 316. Zapojení pro zmenšení šumu u televizního přijímače Temp 6

4. Zhášení zpětných běhů u televizního přijímače TESLA 4001 a 4002

Při větším jasu obrazovky těchto dvou televizních přijímačů se objeví na stínítku obrazovky zpětné běhy (šikmé bílé čáry). Tento jev lze velmi jednoduše odstranit. Od běžeckého potenciometru jasu P8 — $100\text{ k}\Omega$ odpojíme kondenzátor $0,4\text{ }\mu\text{F}$. Spoj od tohoto běžeckého potenciometru k katodě obrazovky odizolujeme v délce asi $0,5\text{ cm}$ v místě u elektronky 6L31 koncového stupně snímkového rozkladu a zapojíme kondenzátor $2,2$ až $2,7\text{ nF}$ na 600 V z tohoto místa


do bodu mezi kondenzátorem $0,1 \mu\text{F}$ a odporem $9 \text{k}\Omega$, který vede z anody elektronky 6L31. Zůstane-li v horní části obrazu několik zpětných běhů, je kapacita použitého kondenzátoru malá. Začne-li se nám obraz od horní části zatemňovat, je kapacita kondenzátoru velká (obr. 317).

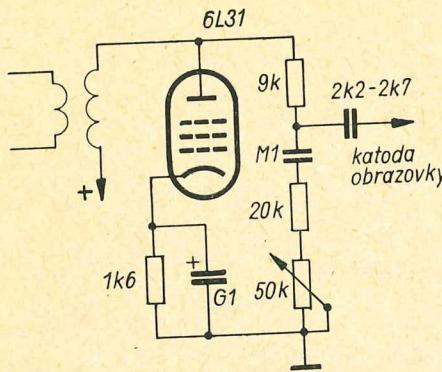


Obr. 317. Zapojení pro zhášení zpětných běhů u televizního přijímače TESLA 4001, 4002

5. Odstranění sršení elektronek PL500

U elektronek PL500 koncového stupně řádkového rozkladu u televizního přijímače se projevuje sršení tímto způsobem, že se vytrhávají řádky v horizontálním směru. Sršení elektronek je zaviněno tím, že stínící kroužek, který je na baňku elektronky nanesen asi v jedné pětině její délky, se podélne propaluje a jiskří. Proto potřebujeme udělat kroužek nový, protože elektronka je jinak bezvadná. Ke zhotovení kroužku potřebujeme pásek měděné fólie, 6 mm široký, tloušťky asi 0,2 mm. Tento pásek vytvarujeme do kroužku průměru elektronky, jeho uzávěr uděláme podle obrázku 318,

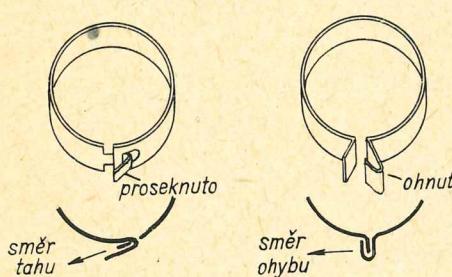

Obr. 318. Dva způsoby upevnění kroužku na elektronky PL500

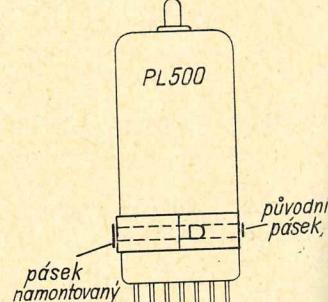


Obr. 319. Umístění stínicího kroužku na elektronce PL500


kde jsou popsány dva způsoby. Zásadně musí být námi upěvněný kroužek na místě, kde je nanesen původní kroužek a musí být pevně utažen tak, aby se další jiskření nemohlo projevit. Tato úprava pomáhá stoprocentně, ovšem nenastává-li sršení uvnitř soustavy elektrod elektronky (obr. 319).

6. Snížení poruchovosti elektronek PCL82 u televizního přijímače Orion AT504, AT505

Koncová elektronka PCL82 snímkového rozkladu u televizního přijímače Orion AT504, AT505 nepracuje v těchto televizních přijímačích v zapojení, které předpisuje výrobce elektronek (obr. 320). Elektronka PCL82 má předepsanou maximální velikost mřížkového svodu $1 \text{ M}\Omega$. V zapojení u těchto typů televizních přijímačů je tato hodnota překročena (odpor je 2 až $2,5 \text{ M}\Omega$). Tento velký mřížkový svod se projevuje tím, že elektronkou prochází mřížkový proud. Čím větší je mřížkový proud, tím větší je i proud anodový. Tak se zvětšuje anodový proud, až se zničí elektronka. Po změně svodu první mřížky (obr. 321) musíme ještě změnit odpory $3,3 \text{ M}\Omega$ na $1 \text{ M}\Omega$ (vede z první mřížky elektronky do větve záporné vazby), aby správně pracovaly ovládací prvky pro řízení snímkové linearity televizního přijímače. Dále připojíme na první mřížku elektronky koncového stupně snímkového rozkladu kondenzátor $50 \text{ nF}/600 \text{ V}$, jehož druhý konec připojíme na běžec potenciometru $1 \text{ M}\Omega$ pro řízení snímkového rozměru.

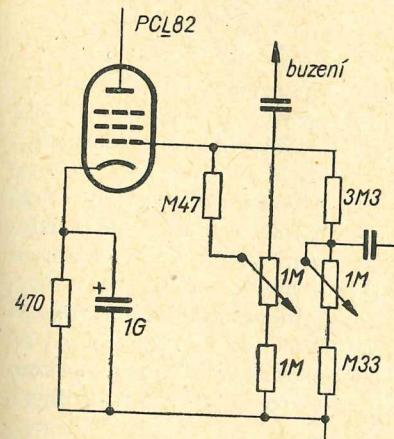

Obr. 320. Původní zapojení koncového stupně snímkového rozkladu u televizního přijímače Orion AT505, AT504

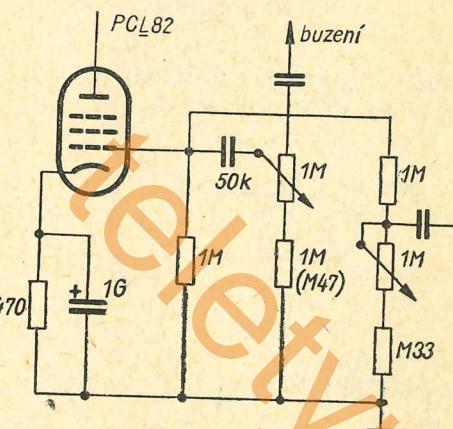

Obr. 321. Koncový stupeň snímkového rozkladu po úpravě u televizního přijímače Orion AT505, AT504