



Návod k údržbě přístrojů

TESLA 1020 A CAPRICIO

TESLA 1118 A CAPELLA

TESLA TSD 3 A

STEREOFONNÍ DEKODÉR

teletym.cz



Návod k údržbě přístrojů

TESLA 1020 A CAPRICIO

TESLA 1118A CAPELLA

TESLA TSD 3A

STEREOFONNÍ DEKODÉR



O B S A H

	Strana
01 Technické údaje	3
02 Popis zapojení	4
03 Sladování přijímače	7
04 Oprava a výměna součástí	10
05 Montáž a sladování stereofonního dekodéru	15
06 Stereofonní provoz	17
07 Změny provedené během výroby	18
08 Náhradní díly	19
09 Přílohy	29


Výrobci:

1020A, 1118A: TESLA BRATISLAVA, n. p., 1967
TSD 3A: TESLA ORAVA, n. p., 1967

teletym.cz

GRAMORADIA TESLA 1020 A CAPRICIO A 1118 A CAPELLA

TRANZISTOROVÝ STEREOFONNÍ DEKODÉR TESLA TSD 3 A

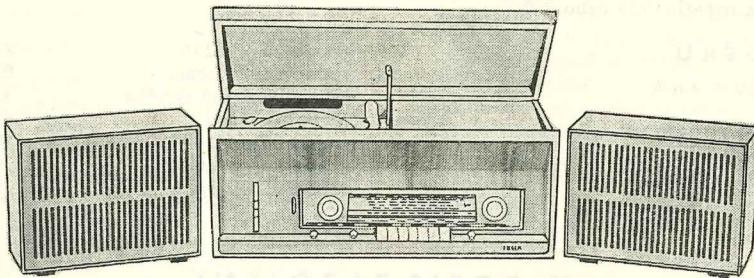

Obr. 1. Gramoradia 1020A

01 TECHNICKÉ ÚDAJE

VŠEOBECNĚ

Čtyřrozahové superhety používající pro příjem kmitočtově modulovaných signálů 6 + 1 elektronky a 8 laděných okruhů, pro příjem amplitudově modulovaných signálů 4 + 1 elektronky a 6 + 2 laděných okruhů. Vybavení přístrojů: Přípojky pro dipól, normální anténu, magnetofon a vnější reproduktory obou kanálů — vestavěný dipól — otočná feritová anténa — tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, ferritové antény, provozu s gramofonem, přípojky pro magnetofon a vypínání sítě — tónový rejstřík — oddělená výšková a hloubková tónová clona — stereováha — selenový usměrňovač napájecího napětí — čtyřrychlostní stereofonní gramofon HC 646 — dvě samostatné (1020A) nebo vestavěné (1118A) reproduktorové soustavy.

Dodatečně lze do obou gramoradií vestavět stereofonní dekodér TSD 3A umožňující příjem stereofonního vysílání na velmi krátkých vlnách.

OSAZENÍ ELEKTRONKAMI A POLOVODIČOVÝMI PRVKY

ECC85	— vysokofrekvenční zesilovač a kmitající směšovač pro velmi krátké vlny
ECH81	— mezifrekvenční zesilovač pro velmi krátké vlny; směšovač a oscilátor pro běžné rozsahy
EBF89	— mezifrekvenční zesilovač; samočinné vyrovnaná citlivosti a demodulátor pro běžné rozsahy
EAA91	— demodulátor pro velmi krátké vlny
ECL86	— nízkofrekvenční a koncový zesilovač, levý kanál
ECL86	— nízkofrekvenční a koncový zesilovač, pravý kanál
EM84	— optický ukazatel vyladění
M250C120	— selenový usměrňovač
OC170	— zesilovač pilotního signálu 19 kHz
OC170	— násobič a zesilovač signálu 38 kHz
4xGA203	— křížový demodulátor
GA203	— jednocestný usměrňovač pro indikaci

VLNOVÉ ROZSAHY

velmi krátké vlny	65,5 — 73,5 MHz
krátké vlny	5,95 — 18 MHz
střední vlny	520 — 1605 kHz
dlouhé vlny	150 — 300 kHz

PRŮMĚRNÁ VF CITLIVOST

velmi krátké vlny	3 μ V	(poměr signálu k šumu 26 dB)
krátké vlny	35 μ V	
střední vlny	20 μ V	(poměr signálu k šumu 10 dB)
dlouhé vlny	25 μ V	

PRŮMĚRNÁ VF SELEKTIVNOST

velmi krátké vlny	30 dB	(rozladení \pm 300 kHz)
střední vlny — úzké pásmo	42 dB	
— široké pásmo	26 dB	(rozladení \pm 9 kHz)

MEZIFREKVENCE

10,7 MHz	pro velmi krátké vlny
468 kHz	pro běžné rozsahy

PŘESLECHY STEREOFONNÍHO DEKODÉRU

26 dB pro modulaci 1 kHz

PRŮMĚRNÁ NF CITLIVOST

14 mV pro 400 Hz

PŘESLECHY NF ZESILOVAČŮ

40 dB pro 1 kHz

PRŮMĚRNÝ VÝSTUPNÍ VÝKON

2 \times 2,5 W pro 400 Hz a zkreslení 10%

GRAMOFON

Indukční motor se samočinným vypínačem ovládaným radiálním posuvem přenosky. Přepínání rychlostí otáčení talíře mechanickým převodem na 78, 45, 33½, 16½, ot/min. Krystalová přenoska se safirovými hroty pro přehrávání standardních, dlouhohrajících i stereofonních desek.

REPRODUKTORY

1020A, 1118A: 2 kruhové Ø 200 mm
2 kruhové výškové Ø 100 mm

Všechny reproduktory s feritovým magnetem, impedance kmítka 4 Ω.

NAPÁJENÍ GRAMORADI

Střídavým proudem 50 Hz s napětím 120 nebo 220 V.

NAPÁJENÍ DEKODÉRU

Stejnosměrným proudem 200 V, 4 mA.

PŘÍKON (PŘI NAPĚTÍ 220 V)

Přijímač 60 W
Gramofon 10 W

JIŠTĚNÍ

tepevnou pojistkou

ROZMĚRY A VÁHY

	šířka mm	výška mm	hloubka mm	váha kg
gramoradio 1020A	715	290	355	14,0
gramoradio v obalu	822	395	432	18,8
reprodukторová skříňka	370	290	175	4,5
skříňka v obalu	453	375	433	7,5
gramoradio 1118A	1106	488	368	45,0
gramoradio v obalu	1300	630	390	57,0
dekodér TSD 3A	58	82	30	85,0

02 POPIS ZAPOJENÍ

Zapojení gramoradia 1118A doplněného dekodérem TSD 3A, které je uvedeno ve schématu, je shodné, až na některé drobné rozdíly, se zapojením přístroje 1020A. Rozdíly jsou zachyceny v popisu a navíc je v přílohách III. a IV. uvedeno montážní zapojení gramoradia 1020A. Význam jednotlivých dílů, vyznačených v přílohách, je tento:

PŘÍJEM KMITOČTOVÉ MODULACE

Vstup a oscilátor

Signály přiváděné na vstup přijímače se dostávají na souměrné vinutí L2, L2', jehož střed je uzemněn a které je, s pomocí soubežného kondenzátoru C73, přizpůsobeno impedanci dipólové antény, tj. 300 Ω.

Induktivně vázaná vstupní cívka L3, jež tvoří spolu s vnitřními kapacitami elektronky okruh s rezonančním kmitočtem ležícím uprostřed přijímaného pásmá, je spojena jednak s uzemněnou řidicí mřížkou, jednak přes členy R1, C7 s katodou prvej triody E1.

Tato trioda tedy pracuje jako vf zesilovač s uzemněnou řidicí mřížkou, který má malou vstupní impedanci, je dostatečně stabilní a proto nevyžaduje neutralizaci. Pracovní impedanci zesilovače tvoří okruh z členů L5, C9, (C10), C8, plynule laditelný uprostřed přijímaného pásmá, je spojena jednak s uzemněnou řidicí mřížkou, jednak přes členy R1, C7 s katodou prvej triody E1.

Druhá trioda elektronky E1 pracuje jako kmitající směšovač. Kmitočet oscilátoru je určován okruhem z členů L7, L7', C14, C17, laděný v souběhu s anodovým okruhem vf zesilovače vysovkofrekvenčního nebo zasouvání hliníkových jader do cívek.

Okrh je vázán s anodou oscilátoru kondenzátorem C15, zapojeným na odbočku cívky laděného obvodu, k dosažení malého vysokofrekvenčního napětí na anodě elektronky.

S mřížkovým okruhem je laděný okruh vázán induktivně cívku L6, která je zapojena do úhlopříčky můstkového zapojení tvořeného kondenzátoru C11, C12, kapacitou kondenzátorů C18 + C19 a vnitřní kapacitou druhé triody elektronky E1, aby se zmenšilo vyzárování oscilátoru do antény.

Mezifrekvenční zesilovač

V anodovém obvodu druhé triody elektronky E1 je zařazen první okruh naložený na mezifrekvenci přijímače, vzniklou aditivním smíšením vstupního signálu a signálu oscilátoru.

Okrh tvoří cívka L8 s kapacitami obvodu (C15). Tento okruh je tlumen vnitřním odporem elektronkového systému směšovače, a proto je zavedena neutralizace pro mezifrekvenci.

Můstkové zapojení tvoří kapacity „anoda—mřížka“, „anoda—katoda“ a kondenzátory C18, C19. Kapacita C19 je volena tak, aby na něm vznikalo malé vazební napětí, které zdánlivě zvyšuje vnitřní odpór elektronky a tak snižuje tlumení mf okruhu.

Kladné napětí se přivádí na anodu kmitajícího směšovače přes

oddělovací filtr, tvořený členy R5, C19 a cívku L8 mf okruhu. Mřížkové předpětí vzniká spádem na odporu R4.

Druhý laděný okruh, který doplňuje s prvním mf okruhem vázaný pásmový filtr, tvoří cívka L9 s kapacitou stíněného přívodu k řidicí mřížce heptodové části elektronky E2 přes dotyky přepínače P1, 1—2. Tento systém elektronky pracuje při příjmu kmitočtově modulovaných signálů jako první stupeň mf zesilovače.

Trioda elektronky E2 je vyřazena z činnosti přerušením přívodu anodového napětí (P1, 7—8) a spojením její řidicí mřížky s katodou (P1, 4—5).

V anodovém obvodu heptodové části elektronky E2 je zapojen druhý mf pásmový filtr z okruhu L22 (+ kapacita stíněného přívodu) a L23, C102, který přenáší signál přes P1, 18—19 na řidicí mřížku druhého stupně zesilovače tvořeného elektronkou E3. U obou stupňů mf zesilovače je zavedena kompenzace průnikové kapacity neutralizací do stínící mřížky. Neutralizační kapacitu pro první stupeň tvoří kondenzátor C25, pro druhý C106. Přes oddělovací kondenzátory C27, C115 jsou zařazeny pracovní impedance do úhlopříčky můstku. Elektronka E3 pracuje jako mf zesilovač jen při slabých signálech, kdežto při silnějších působí jako omezovač amplitudy. Potřebné mřížkové předpětí vzniká samozřejmě na členu R102, C105.

Demodulace

V anodovém obvodu elektronky E3 je zapojen primární obvod poměrového detektoru, který kromě demodulace omezuje i amplitudu kmitočtově modulovaných signálů a tak vhodně doplňuje činnost předcházejícího stupně.

Z primárního mf okruhu tvořeného cívkou L26 a kapacitou spojují, se indukci přenáší napětí jednak na souměrně rozdelený okruh z členů L27, L27', C108, jednak vazební cívku L27'' na střed souměrného vinutí. Na souměrný okruh je vázán přes protisouměrné zapojené diody elektronky E4 zatěžovací odporník R113, překlenutý elektrolytickým kondenzátorem C119 spolu s kondenzátory C121 a C116.

Oba popisované okruhy tvoří pásmový filtr, jehož sekundární napětí je při rezonančním kmitočtu posunuto o 90° proti napětí primáru, zatímco napětí indukované cívku L27'' je (po kompenzaci odporem R109) ve fázi. Je-li signál modulován, mění se fázové poměry obou napětí v obvodu tak, že po usměrnění dostáváme na kondenzátoru C118 napětí úměrné modulační složce signálu.

Demodulovaný signál (z kondenzátoru C118) se dostává přes členy deemfáze R115, C35, dotyky přepínačů P11, 14—15 a P1, 15—16, oddělovací kondenzátor C33, dotyky přepínačů P5, 7—8 a P6, 7—8 a členy hloubkové clony R201, C201 na regulátor hlasitosti R202 levého kanálu a také přes dotyky přepínače P11, 1—2 a členy hloubkové clony R251, C251 na regulátor hlasitosti R252 pravého kanálu.

Samočinné vyrovnávání citlivosti

Účinnost omezovací funkce elektronky E3 je dále zvýšena zapojením její řidicí mřížky do obvodu poměrového detektoru, čímž se na mřížku dostává záporné napětí (z odporu R113). Při

zvětšování amplitudy přijímaného signálu roste i velikost záporného napětí na mřížce a tak se brzdí proud elektronů k anodě. Funkci anody pak částečně přebírá stínící mřížka, na níž klesá napětí (zvětšení úbytku na odporu R103), pracovní charakteristika elektronky se zkracuje a signál je účinněji omezován.

STEREOFONNÍ DEKODÉR

Obnovovač pomocné nosné vlny

Demodulovaný zakódovaný stereofonní signál (z kondenzátoru C118) se dostává na vstup dekodéru (svorka 2), protože při stereofonním příjmu musí být dotyky P11, 14–15 rozpojeny.* Signál potom přichází přes oddělovací odpory R301 na první laděný okruh L301, C301. Tento okruh propouští pouze pilotní signál 19 kHz, na který je naladěn a který se potom dostává z obložky L301' (kvůli impedančnímu přizpůsobení) přes oddělovací kondenzátor C302 na bázi tranzistoru T1. Uvedený tranzistor pracuje jako první stupeň selektivního zesilovače, v jehož kolektorovém obvodu je zapojen paralelní rezonanční okruh L302, C304 naladěný opět na 19 kHz.

Zesílený pilotní signál se odvádí z obložky L302' a přes kondenzátor C306 na bázi tranzistoru T2 pracujícího jako násobič. Pracovní bod tohoto tranzistoru je umístěn na okraji ohýbu charakteristiky tak, že zkresluje nejvíce druhou harmonickou. Kolektor tranzistoru je pak vázán s pásmovým filtrem, jehož okruhy L303, L303', C309 a L304, L304', C311 jsou naladěny na 38 kHz, což je právě druhá harmonická pilotní kmitočtu. Pomocné vinutí L304" zvyšuje stupeň vazby mezi oběma okruhy, čímž se získává napětí pomocné nosné vlny dostatečné úrovni pro spolehlivou funkci křížového demodulátoru.

Indikace stereofonního provozu

V obvodu kolektoru tranzistoru T2 je též zapojen oddělovací kondenzátor C308 a jednocestný usměrňovač D5 s filtrem R311, C313, jehož účelem je získat záporné napětí usměrnění a filtrace části zdvojeného pilotního signálu. Uvedené napětí lze zavést (ze svorky 5) na dvojitý optický ukazovatel vyládění, který by pak jednou svou částí indikoval přítomnost pilotního kmitočtu v rozhlasovém signálu. V popisovaných gramoradiích není však tato úprava provedena.

Křížový demodulátor

Stereofonní signál ze svorky 2 dekodéru se dostává přes korekční obvod R302, C303 a oddělovací kondenzátor C312 do středu vyváženého demodulátoru k dalšímu zpracování. Úkolem korekčního obvodu je vytvořit pokles vyšších kmitočtů nf spektra, způsobený ve vf části přijímače. Uvedenou kompenzací lze řídit změnu hodnoty odporu R302 a tím do jisté míry i ovlivňovat velikost přeslechů mezi oběma stereofonními signály, neboť jeden signál s vyuřvanou úrovní v celém spektru se zpracuje v dekódovací části na dva prakticky shodné a vzájemně se neovlivňující signály.

Vlastní dekódování se provádí tak, že napětí pomocné nosné vlny (38 kHz) ovládá křížový demodulátor, který vlastně pracuje jako přepínač osazený diodami D1, D2, D3, D4. V jednom okamžiku se například indukuje ve vinutí L304, L304' kladná půlvlna, která potom prochází prvky R317 a C318, D4, D3, C321 a zpět do vinutí. Přitom jsou tedy diody D3 a D4 vodivé a zakódovaný signál se dostane z uzlu demodulátoru mezi odpory R314, R315, tj. část obalky nesená kladnou půlvlnou pomocné nosné projde oddělovacím kondenzátorem C319 na svorku 4 a odtud přes dotyky P1, 9–10, oddělovací kondenzátor C32, dotyky přepínačů P5, 2–3, P6, 2–3, a členy hloubkové clony R251, C251 na regulátor hlasitosti R252 pravého kanálu.

Podobně záporná půlvlna indukovaná ve vinutí L304, L304' prochází na prvky R318 a C314, D1, D2, C317 a umožňuje části obalky nesené zápornou půlvlnou průchod vodivými diodami D1, D2 ze středu demodulátoru mezi odpory R312, R313 a přes oddělovací kondenzátor C316 na svorku 6 a odtud přes dotyky P1, 11–12, oddělovací kondenzátor C33, dotyky přepínačů P5, 7–8,

* Gramoradio nehraje, není-li v něm vestavěn dekodér a je-li stisknuto tlačítko „STEREO“.

P6, 7–8 a členy hloubkové clony R201, C201 na regulátor hlasitosti R202 levého kanálu.

V rytmu kmitočtu 38 kHz se tedy postupně vytváří pravý a levý nízkofrekvenční signál jakožto obalky kladných a záporných půlvln pomocné nosné vlny. Z jednotlivých úseků obálek se potom vytváří spojité signály pomocí tzv. paměťových kondenzátorů C314, C317, C318 a C321. Kondenzátor C320 a C315 jsou spolu s příslušnými dvojicemi odpорů součástmi deemfáze.

Je-li přijímač naladěn na monofonní vysílání, nepracuje obnovovač pomocné nosné vlny a dekodér by měl být vlastně odpojen. Místo toho je křížový demodulátor upraven tak, aby propouštěl i monofonní signál bez zkreslení. Za tím účelem se přivádí na střed cívek L304, L304' kladné napětí, které se dostává přes odpory R317 a R318 na diody a způsobuje zmenšení jejich odporu v prostém směru i za nepřítomnosti pomocné nosné vlny. Obvody pro kladné napětí uzavírají odpory R319, R316. Při stereofonním vysílání je pro činnost demodulátoru rozhodující větší hodnota napětí nosné vlny, takže ani v tomto případě kladné napětí nevadí a stereofonní dekodér se tedy vždy samočinně nastaví na příslušný provoz.

PŘÍJEM AMPLITUDOVÉ MODULACE

Signály přiváděné na anténní zdírku přijímače se dostávají přes paralelní mezifrekvenční odladovač L10, C1, dotyky přepínače P2, 1–2 na vazební cívku L12 pro krátké vlny; přes dotyky přepínače P2, 2–3 na vazební cívku L14 pro střední vlny a přes dotyky přepínače P3, 2–3 na kondenzátor C2, který vytváří prudkovou kapacitní vazbu s laděným okruhem pro dlouhé vlny. Na obvod je mimoto pripojen sériový mf odladovač tvořený indukčnostmi L11, L11'.

Vstupní okruhy, laděné kondenzátorem C22, tvoří pro krátké vlny cívka L13 s dolaďovacím kondenzátorem C6 a pevnou kapacitou C3 (spojení s C22 přes P2, 4–6), pro střední vlny cívka L15 s dolaďovacím kondenzátorem C5a (spojení s C22 přes P4, 2–3 a P2, 5–6) a pro dlouhé vlny cívky L16, L16', L17 s kondenzátory C5b, C4 (spojení s C22 přes P4, 1–2 a P2, 5–6).

Při současném stisknutí tlačítka P3 a P4 (rozsahy SV a DV) se zapojí na středních vlnách laděný okruh L16, L16', C5b, jehož cívky jsou navinuty na feritové tyče, takže působí jako směrová anténa. Okruh se připojí k ladícímu kondenzátoru přes dotyky přepínačů P4, 1–2 a P2, 5–6; současně se uzemní spodní konec okruhu přes P3, 4–5 a odpojí se vnější anténa (P3, 2–3). Podobný účinek má v cívce L17 rovněž umístěná na feritové tyče.

Ze vstupního obvodu se dostává přijímaný signál přes přepínač P1, 2–3 a oddělovací kondenzátor C26 na řídící mřížku heptodové části elektronky E2, která nyní pracuje jako směšovač přijímaných signálů se signály oscilátoru.

Oscilátor

Doplňkový signál pro třetí mřížku heptody směšováče dodává jeho triodová část, která pracuje jako oscilátor laděný kondenzátorem C23 (mechanicky spojený s ladícím kondenzátorem C22 vstupních obvodů), ke kterému je souběžně přiřazen dolaďovací kondenzátor C24.

Laděné okruhy oscilátoru, vázané s mřížkou triody oscilátoru přes oddělovací kondenzátor C28 a tlumící odpory R11, doplňuje na krátkých vlnách cívka L19 (spojení s C23 přes P2, 12–13), na středních vlnách cívka L20 spolu se souběžným kondenzátorem C24 (spojení s C23 přes P2, 13–14); současně se zkratuje dlouhovlnná sekce přes P3, 13–14) a na dlouhých vlnách cívky L20, L21 spolu se souběžným kondenzátorem C31 a kombinací souběžných kapacit C29, C30.

Vazba laděných okruhů s anodou triody je provedena na krátkých vlnách vazební cívky L18, na středních a dlouhých vlnách pomocí členu R8, C30.

Mezifrekvenční zesilovač

V anodovém obvodu heptodové části elektronky E2 je zařazen v sérii s okruhem pro mf zesilovač kmitočtově modulovaných signálů okruhu z členu L24, C103, naladěný na kmitočet 468 kHz, který tvoří s okruhem z členu L25, C104 první mf pásmový filtr pro příjem amplitudově modulovaných signálů. Sekundární okruh pásmového filtru se zapíná přepínačem P1, 19–20, na řídící mřížku pentody elektronky E3, která pracuje jako řízený mf zesilovač.

Druhý mf filtr, jehož vstupní okruh je zařazen v sérii s primá-

ním okruhem poměrového detektoru, je tvořen okruhy L28, C109 a L29, C110 a váže anodu mf zesilovače s demodulační diodou.

Přepínač šířky pásma

V sérii se sekundárním vinutím L25 pásmového filtru je zapojeno pomocné vinutí L25' umístěné na primární cívce L24. Při stisknutí tlačítka tónového rejstříku označeného „S. PÁSMÁ“ se uvedené vazební vinutí zapojí do okruhu s kondenzátorem C104 (přepínač P8, 2—3), takže se zvýší činitel vazby mezi oběma okruhy a v odpovídajícím poměru se zvětší i šířka pásma přenášeného mf zesilovačem (zmenší se selektivnost).

Demodulace

Amplitudově modulovaný signál je usměrňován druhou diodou elektronky E3 a zavádován vložkou s filtrem tvořeným členy C111, R107, C207, R106. Z pracovního odporu R106 se signál dostává přes dnyky přepínače P1, 16—17, oddělovací kondenzátor C33, dnyky přepínače P5, 7—8, P6, 7—8 a členy hloubkové clony R201, C201 na regulátor hlasitosti R202 levého kanálu a také přes dnyky P11, 1—2 a členy hloubkové clony R251, C251 na regulátor hlasitosti R252 pravého kanálu.

První dioda elektronky E3 je trvale uzemněna (bez funkce).

Samočinné vyrovnávání citlivosti

Napětí k samočinnému vyrovnávání citlivosti, úměrné velikosti přijímaných signálů, se odeberá z demodulačního obvodu. Zavádí se přes filtr z členů R105, C114, C123 jednak přes cívky L25', L25 a přepínač P1, 19—20 na řídící mřížku elektronky E3, jednak přes mřížkový odpór R7 na řídící mřížku heptodové části elektronky E2.

Elektronky E2 a E3 mají proměnnou strmost; to znamená, že v důsledku zvýšování mřížkového předpěti jejich strmost klesá, a tím se i snižuje zesílení přiváděných signálů.

Optický ukazovatel vyladění

Elektronkový ukazovatel vyladění dostává záporné řídící napětí z obvodu demodulátoru. Tímto napětím se nabíjí kondenzátory C114, C123, zapojené do řídící mřížky elektronky E6, a to přes odpór R116 při příjmu kmitočtově modulovaných signálů a přes odpór R105 při příjmu amplitudově modulovaných signálů. Velikost náboje na kondenzátoch určuje pak intenzitu anodového proudu elektronky, takže na odporu R117 vzniká odpovídající úbytek napětí. Vzniklý rozdíl potenciálů mezi vychylovači destičkou, spojenou s anodou, a přímo zapojeným stínítkem ukazovatele vyvolává stínici účinek. Je-li náboj kondenzátoru největší (největší rozdíl napětí mezi stínítkem a vychylovači destičkou), je stínici účinek nejmenší a na stínítku vznikají největší zeleně zářící plochy.

NÍZKOFREKVENČNÍ ČÁST A NAPÁJEČ

Nízkofrekvenční zesilovač

Nízkofrekvenční napětí z běžce regulátoru hlasitosti R202 (R252) se dostává přes oddělovací kondenzátor C204 (C254) na řídící mřížku triodové části elektronky E5 (E6), která pracuje jako odporově vázaný zesilovač. Z pracovní impedance tvořené odporem R211 (R261) se zavádí zesílené napětí přes oddělovací člen C208, R212 (C258, R262) a ochranný odpór R215 (R264) na řídící mřížku koncové pentody elektronky E5 (E6). Po výkonovém zesílení se nf signál dostává přes vinutí výstupního transformátoru L31, L32, L33, L34 (L41, L42, L43, L44) na levou (pravou) reproduktoru soustavu.

Soustavu tvoří dva dynamické reproduktory. Reproduktor LRP1 (PRP1) je zapojen přímo na souběžná vinutí L33, L34 (L43, L44) výstupního transformátoru, zatímco reproduktor vysokotónový LRP2 (PRP2) je napájen z téhož vinutí přes elektrolytický kondenzátor C212 (C263), který propouští jen vysoké kmitočty výstupního napětí.

V gramoradiu 1020A tvoří vždy jeden pár reproduktoru, tj. jeden normální a jeden vyskový, reproduktoru soustavu umístěnou ve zvláštní skříni a připojenou pomocí dvoupramenného

kabelu a normalizované zástrčky zasouvané do přípojky pro reproduktor.

V gramoradiu 1118A jsou oba páry reproduktoru umístěny uvnitř téže skříně v takové vzájemné vzdálenosti, aby byl stereofonní efekt ještě zachován.

Úprava reprodukce

- a) K zmenšení harmonické zkreslení a k úpravě kmitočtové charakteristiky se zavádí část nízkofrekvenčního napětí ze sekundárního vinutí výstupního transformátoru z kmitočtové závislého děliče v protifázi do mřížkového obvodu triodové části elektronky E5 (E6). Kmitočtové závislosti dělící tvoří sériová kombinace z členů R208, C206, R207 (R258, C256, R259) spolu se souběžnou větví z členů R206, R205 (R257, R255). V gramoradiu 1118A je v této větvi zapojen ještě sériový kondenzátor C205 (C255), který je zkratován dnyky přepínače P5, 9—10 (13—14). Přepne-li se gramoradio na provoz s gramofonem, rozpojí se uvedený zkrat, čímž se potlačí zesílení v oblasti hloubkových tónů a omezí se tak náchylnost přístroje k mikrofonii.
- b) Snížení zkreslení a stabilizace nízkofrekvenční části gramoradia se dociluje rovněž zápornou zpětnou vazbou uskutečněnou odporem R210 (R260) zapojeným mezi anodami obou nf stupňů.
- c) Aby byl zachován správný poměr vysokých i nižších kmitočtů při různé hlasitosti reprodukce (fyzioligické řízení hlasitosti) je regulátor hlasitosti opatřen odběčkami, na něž jsou souběžně k němu zapojeny filtry z členů C200, R203, C202, R204, C203 (C250, R253, C252, C253, R254). Je-li přístroj 1118A přepnut na krátké vlny, připojuje se k filtrům ještě navíc odpór R270 (R271) přes dnyky přepínače P2, 15—16 (18—20), čímž se sníží zesílení na nižších kmitočtech a omezí se tak náchylnost k mikrofonii na krátkých vlnách.
- d) Plynulou změnu kmitočtové charakteristiky v širokém kmitočtovém rozsahu umožňuje nezávisle ovládaná hloubková a výšková tónová clona. Hloubkovou clonu, zařazenou do přívodu od demodulátoru, tvoří potenciometr R201 (R251) se souběžně zapojeným kondenzátorem C201 (C251). Vzhledem k úpravě zpětných vazeb zesiluje nf zesilovač více nízké kmitočty. Zdůraznění hloubek může být vyrovnáváno přiřazováním hodnoty odporu regulátoru R201 (R251) ke kondenzátoru C201 (C251) tak, že výsledná impedance RC členu je pro nízké kmitočty podstatně větší a tyto jsou pak v reprodukci méně zdůrazněny.

Výškovou tónovou clonu, zařazenou do mřížkového obvodu koncového stupně, tvoří potenciometr R214 (R265) a v sérii zařazený kondenzátor C209 (C259). Zmenšováním zařazené části potenciometru se zmenšuje impedance obvodu pro vysoké kmitočty, které jsou pak méně zesilovány.

- e) K rychlému nařízení základních kmitočtových charakteristik, vhodných pro různé druhy přijímaných pořadů, je přijímač vybaven tzv. tónovým rejstříkem ovládaným k tomuto účelu dvěma tlačítky.

Je-li stisknuto tlačítka označené „BASÝ“, zkratuje se regulátor výšek R214 (R265) pomocí dnyk přepínače P9, 2—3 (15—16) a kondenzátor C209 (C259) představuje malou impedanci pro vysoké kmitočty, takže jsou v reprodukci potlačeny. Regulátor výšek potom nepracuje.

Při stisknutí tlačítka označeného „REC“ se rozpojí dnyky přepínače P10, 1—2 (14—15), čímž se zapojí do série s obvodem regulátoru hloubek kondenzátor C264 (C257) představující velkou impedanci pro nízké kmitočty, takže jsou v reprodukci potlačeny. Činnost regulátoru hloubek je potom omezena.

Jsou-li obě zmíněná tlačítka v základní poloze, není kmitočtová charakteristika gramoradia ovlivňována.

- f) Souběžně k primárnímu vinutí L31 (L41) výstupního transformátoru je zapojen sériový filtr z členů C211, R216 (C262, R267), který omezuje v reprodukci nejvyšší kmitočty zvukového spektra.

Ovládací prvky

Ovládací prvky obou kanálů nízkofrekvenční části, tj. regulátory hlasitosti R202 a R252, hloubkové tónové clony R201 a R251 a výškové tónové clony R214 a R265 jsou mechanicky vázány. Pracují tedy vždy současně a jejich elektrické průběhy se musí poměrně přesně shodovat, aby nedocházelo k rozdílům mezi kmitočtovými průběhy a úrovněmi signálů obou kanálů. Případné rozdíly v úrovních hlasitosti, vznikající rozptylem hodnot jednot-

livých součástí nebo i způsobem umístění gramoradia v místnosti a polohou posluchače vzhledem k oběma zdrojům zvuku, lze využít stereováhou.

Při stereofonní reprodukci, kdy jsou dotyky přepínače P11, 4—5 (11—12) rozpojeny, je v katodě triodové části elektronky E5 (E6) zařazen odpor R227 (R228) blokováný kondenzátorem C216 (C217). Obě katody jsou mimoto propojeny proměnným odporem R225, přes jehož běžec je obvod uzavřen pro střídavé proudy kondenzátorem C218. Změnou hodnoty tohoto potenciometru (regulátor stereováhy) se v nepřímé závislosti mění stupeň zpětné vazby, zaváděné do obvodu více nebo méně omezeným blokováním jednoho nebo druhého katodového odporu, a tím se vyrovnává úroveň hlasitosti obou stereofonních kanálů.

Stereofonní gramofon

Signál ze stereofonní přenosky se dostává přes dotyky P5, 1—2 (6—7) a P6, 2—3 (7—8) na vstup pravého (levého) nf zesilovače. Při provozu gramofonu je současně odpojeno napájení oscilátoru a optického ukazovatele tím, že se rozpojí dotyky přepínače P5, 11—12.

Připojky pro magnetofon a reproduktory

Připojka pro přehrávání signálu z magnetofonu (zdírky 2, 3, 5 v normalizované pětipolové zásuvce) se zapojuje přepínačem P6, 1—2 (6—7) na vstup pravého (levého) nf zesilovače. Současně se odpojí napájení oscilátoru a optického ukazovatele tím, že se rozpojí dotyky přepínače P6, 11—12.

Zdírky 1, 2, 4 pro nahrávání na magnetofon jsou trvale zapojeny na přívody od demodulačních obvodů ke vstupům nf zesilovače přes odporné děliče R218, R219 a R222, R223.

V gramoradiu 1020A jsou normalizované zásuvky pro reproduktory upraveny tak, že do nich lze připojit zástrčky přívodů od reproduktoriček soustav jen jedním způsobem. V gramoradiu 1118A jsou souběžně propojena sekundární vinutí L33, L34

(L43, L44) výstupního transformátoru spojena jednak s vestavěnými reproduktory a jednak s normalizovanou zásuvkou tím způsobem, že je možné z ní odebrat signál dvěma způsoby. Při zapojení vnějšího reproduktoru na zdírky 1 a 2 zásuvky přichází signál do obou vnitřních i do vnějšího reproduktoru; zasuneme-li zásuvku (otočenou o 180°) do zdírek 2 a 4 jsou vestavěné reproduktory odpojeny pomocí dotyků 3—4 spínačů P13 (P14).

Sítová část s usměrňovačem

Potřebná provozní napětí transformátor napájený ze sítě přes dotyky dvoupólového spínače P7, 4—6 a 9—11, tepelnou pojistku P01 a volič napětí P16.

Střídavé napětí pro dvoucestný selenový usměrňovač v Graetzově zapojení dodává sekundární vinutí L38, žhavici napětí pro elektronky a osvětlovací žárovky dodává vinutí L39. Vlákno elektronky E1 je napájeno přes oddělovací filtr z členů L30, C61, vlákno elektronky E3 je blokováný kondenzátorem C117. Filtrace a blokování zabraňuje přenosu vý napětí žhavicím rozvodem.

Usměrněné anodové napětí je vyhlazováno filtrem tvořeným elektrolytickými kondenzátory C215, C214 (na vky též C36, C72, na ostatních rozsazích rovněž C34), odpory R217, R224 a vinutími L32, L42 výstupních transformátorů. Z prvního člena filtru (z elektrolytického kondenzátoru C215 se napájejí anodové obvody koncových elektronek, ostatní obvody dostávají kladné napětí buď přímo nebo přes další oddělovací filtry z členů R221, R269 — R220, C213 — R104, C115, C106 — R103, C106 — R101, C27, C25 — R9, C25 — R8, C30 — R5, C19 — R3, C10 — R309, C307 — R310, C310 — R306, C305 a přes příslušné pracovní impedance.

Potřebné mřížkové předpětí pro triodu elektronky E5 (E6) vzniká úbytkem mřížkového proudu na odporu R209 (R256) a pro koncovou pentodu spádem katodového proudu na odporu R213 (R266) překlenutém elektrolytickým kondenzátorem C210 (C261). Elektronky E2 a E3 dostávají mřížkové předpětí z obvodu samočinného řízení citlivosti. Předpětí pro báze tranzistorů T1 a T2 se získává prostřednictvím děličů R308, R307 a R305, R304.

03 SLÁDOVÁNÍ PŘIJÍMAČE M18A M20A

Kdy je nutno přijímač sladovat

1. Po výměně cívek nebo kondenzátorů v mezifrekvenční nebo vysokofrekvenční části přijímače.
2. Nedostačuje-li citlivost nebo selektivnost přijímače nebo ne-souhlasí-li cejchování ladící stupnice na některém vlnovém rozsahu po mechanickém seřízení náhonu.

Přijímač není vždy nutno sladovat celý, zpravidla stačí sladit jen rozladěnou část

Pomůcky k sladování

1. Zkušební vysílač (případně vysílače dva) s rozsahem 0,15 až 80 MHz. Rozsah 0,15—30 MHz s amplitudovou modulací, rozsah 60—80 MHz s vypínatelnou kmitočtovou modulací.
2. Symetrikační člen podle obr. 2.
3. Normální umělá anténa pro kmitočtový rozsah 0,15 až 30 MHz.
4. Elektronkový nebo jiný stejnosměrný voltmetr s vnitřním odporem nejméně 10 000 Ω/V .
5. Stejnosměrný elektronkový voltmetr s nulou uprostřed, rozsah 1,5 V, nebo voltmetr jako v bodě 4. opatřený přepínačem polarity.
6. Měřič výstupního výkonu s impedancí 4 Ω , případně vhodný střídavý voltmetr.
7. 2 bezindukční odpory 4 $\Omega/3W$ jako náhradní zátěž.
8. Sladovací šroubovák a klíč z izolační hmoty k ovládání železových jader cívek a nastavování doladovacích kondenzátorů.
9. Bezindukční kondenzátory 2500 pF, 30 000 pF a plechový válec šířky 10 mm k navléknutí na baňku elektronky E1.

10. Bezindukční odpor 10 000 Ω a dva shodné odpory 100 000 $\Omega \pm 1\%$; 0,25 W.
11. Zajišťovací hmota; vosk k zakapání jader cívek a nitrolak na doladovací kondenzátory.

Příprava k sladování


Před sladováním musí být přijímač mechanicky i elektricky seřízen a osazen elektronkami, s kterými bude používán. Pinzetou odstraníme z jader cívek a z doladovacích kondenzátorů zajišťovací hmotu. Rozmístění jednotlivých sladovacích prvků je zakresleno na obr. 3 a 4. Šasi přijímače v obou gramoradiích je nutno vyjmout ze skříně. Přijímač se má sladovat teprve tehdy, je-li dostatečně vyhřát, tj. asi po půlhodinovém provozu.

SLÁDOVÁNÍ PŘIJÍMAČE NA VELMI KRÁTKÝCH VLNÁCH

Poměrový detektor

1. Přepněte přijímač na velmi krátké vlny, tlačítkem označeným „VKV“ ladění vkv naříďte na levý doraz (buben náhonu vytopen zcela doprava), přijímač uzemněte.
2. Mezi bod MB1 a šasi připojte stejnosměrný elektronkový voltmetr.
3. Ze zkušebního vysílače přivedete přes kondenzátor 2500 pF na řídící mřížku elektronky E3 nemodulovaný signál 10,7 MHz. Velikost výstupního napětí ze zkušebního vysílače udržuje během sladování výchylku elektronkového voltmetru pod hodnotou 5 V.

4. Sládovacím šroubovákem naříďte jádro cívky L26 na největší výchylku elektronkového voltmetu.

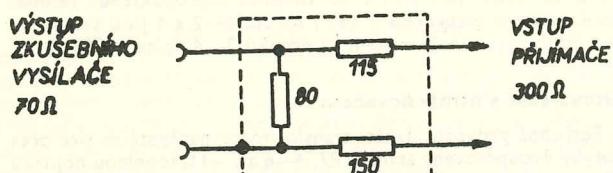

Obr. 2. Symetrikační člen

5. Elektronkový voltmetr odpojte a mezi měřicím bodem MB1 a šasi přijímače vytvořte umělý střed MB3 odporu R113 zapojením dvou shodných odporů $100\,000\,\Omega$ do série. Mezi takto zapojené odpory a měřicí bod MB2 přijímače zapojte stejnosměrný elektronkový voltmetr s nulou uprostřed s rozsahem asi 1,5 V.
6. Sládovacím šroubovákem naříďte jádrem cívky L27 přesně nulovou výchylku elektronkového voltmetu.
7. Postup uvedený pod 2. až 6. opakujte nejméně ještě jednou, abyste opravili rozladění vlivem vazby obou obvodů, pak odpojte pomocná zařízení a zajistěte jádra cívek kapkami vosku.
8. Kontrolujte citlivost poměrového detektoru pro napětí 5 V v bodě MB1. Nemá být horší než 80 mV.


Mezifrekvenční zesilovač

1. Přepněte přijímač na velmi krátké vlny tlačítkem označeným „VKV“, ladění vkv naříďte na levý doraz (buben náhonu vytočen zcela doprava), přijímač uzemněte.
2. Mezi bod MB1 a šasi připojte stejnosměrný elektronkový voltmetr.
3. Ze zkušebního vysílače přivedte přes kondenzátor $2500\,\text{pF}$ na řídící mřížku elektronky E2 nemodulovaný signál $10,7\,\text{MHz}$. Velikost vstupního napětí ze zkušebního vysílače udržujte během sládování výchylku elektronkového voltmetu pod hodnotou 5 V.
4. Sládovacím šroubovákem naříďte jádra cívek L23 a L22 na největší výchylku elektronkového voltmetu.
5. Signál ze zkušebního vysílače přiveďte na plechový válec (šířka 10 mm) nasunutý na baňku elektronky E1.
6. Sládovacím šroubovákem naříďte jádrem cívky L9 a pak jádrem cívky L8 největší výchylku elektronkového voltmetu.
7. Při nezměněném zavádění mf signálu opakujte postupně doladění jader cívek L23, L22, L9 a L8 na největší výchylku elektronkového voltmetu. Potom zajistěte jádra cívek kapkami vosku.
8. Kontrolujte mf citlivost tak, že modulovaný mf signál připojte přes oddělovací kondenzátor $2500\,\text{pF}$ na řídící mřížku elektronky E2. Při napětí 5 V na měřicím bodu MB1 nemají být citlivosti horší než 4 mV.

Vstup a oscilátor

1. Přepněte přijímač na velmi krátké vlny tlačítkem označeným „VKV“ a seříďte malý stupnicový ukazovatel tak, aby se v pravé krajní poloze ladění kryl s trojúhelníkovou značkou na pravém konci stupnice pro velmi krátké vlny.
2. Mezi bod MB1 a šasi připojte stejnosměrný elektronkový voltmetr.
3. Ze zkušebního vysílače přivedte přes symetrikační člen např. podle obr. 2. na zdířky přijímače pro dipól vf signál $65,5\,\text{MHz}$ kmitočtem modulovaný kmitočtem $400\,\text{Hz}$, zdvih $15,5\,\text{kHz}$.
4. Otáčením šroubu ovládajícího polohu jádra cívky L7 oscilátorového okruhu naříďte největší výchylku elektronkového voltmetu.

5. Zkušební vysílač přelaďte na kmitočet $73,5\,\text{MHz}$ a ladění přijímače naříďte na levý doraz.

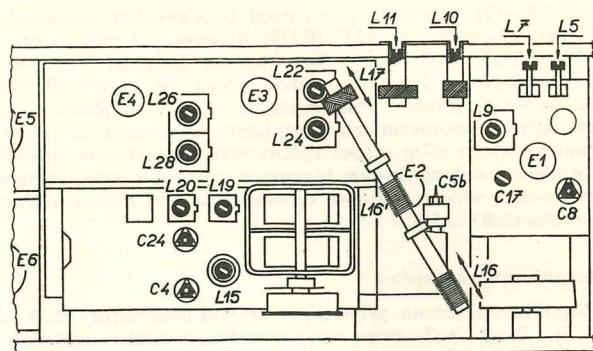

Obr. 3. Sládovací prvky na šasi

6. Opatrným otáčením doladovacího kondenzátoru C17 pomocí vhodného klíče naříďte největší výchylku elektronkového voltmetu.
7. Zkušební vysílač přelaďte na kmitočet $66,78\,\text{MHz}$ a ukazovatel ladění přijímače naříďte na pravou sládovací značku.
8. Otáčením šroubu ovládajícího polohu jádra cívky L5 anodového laděního okruhu naříďte největší výchylku elektronkového voltmetu.
9. Zkušební vysílač přelaďte na kmitočet $72,38\,\text{MHz}$ a ukazovatel ladění přijímače naříďte na levou sládovací značku.
10. Otáčením doladovacího kondenzátoru C8 pomocí vhodného klíče naříďte největší výchylku elektronkového voltmetu.
11. Postup uvedený pod 3. až 10. opakujte ještě jednou, abyste opravili rozladění vzniklé vzájemným ovlivňováním vstupních a oscilátorových obvodů, pak odpojte pomocná zařízení a zajistěte šrouby jader cívek i doladovací kondenzátory nitrolakem.
12. Kontrolujte vf citlivosti na sládovacích bodech a na kmitočtu $69,5\,\text{MHz}$ pro poměr signálu k šumu $26\,\text{dB}$ a výstupní výkon $50\,\text{mW}$. (Při vypnutém vf signálu naříďte nejprve regulátorem hlasitosti přijímače výstupní výkon způsobený šumem na hodnotu menší než $0,125\,\text{W}$. Potom připojte zkušební vysílač a velikost jeho vf signálu naříďte výstupní výkon přijímače na $50\,\text{mW}$. Aritmetický průměr ze tří naměřených hodnot citlivosti nemá být horší než $5\,\mu\text{V}$ (je třeba uvážit též útlum symetrikačního člena, který činí 1,85, takže na zkušebním vysílači je třeba nařídit napětí signálu $1,85 \times 50\,\text{mV} = 92,5\,\text{mV}$).

S L Á D O V Á N Í P R J I Í M A Č E N A B Ě Z N Y C H R O Z S A Z Í C H

118A
M20A

Mezifrekvenční zesilovač

1. Přepněte přijímač na střední vlny tlačítkem označeným „SV“, ladění běžných rozsahů naříďte na levý doraz (ladící kondenzátor zcela otevřen), knoflíky regulátora hlasitosti a tónových clon naříďte na největší hlasitost, hloubky a výšky, všechna tlačítka ponechte v nestláčené poloze, přijímač uzemněte.
2. Obě odpojené reproduktarové soustavy nahraďte odpory $4\,\Omega/3\,\text{W}$, k jednomu z nich připojte ještě měřič výstupního výkonu s impedancí $4\,\Omega$.
3. Ze zkušebního vysílače přivedte přes kondenzátor $30\,000\,\text{pF}$ na řídící mřížku elektronky E3 vf signál $468\,\text{kHz}$ modulovaný kmitočtem $400\,\text{Hz}$ na 30% . Velikost výstupního napětí ze zkušebního vysílače udržujte během sládování výchylku výstupního měřiče pod hodnotou $50\,\text{mW}$.
4. Zatlumte mf okruh s cívkou L28 souběžně připojeným odporem $10\,000\,\Omega$. Sládovacím šroubovákem naříďte jádro cívky L29 na největší výchylku měřiče výstupu a tlumící odporník od-

- pojte. Potom zatlumte cívku L29, naříďte jádro cívky L28 na největší výchylku měřiče výstupu a tlumicí odpor odpojte.
- Zatlumte mf okruh s cívkou L24. Sladovacím šroubovákem naříďte jádro cívky L25 na největší výchylku měřiče výstupu a tlumicí odpor odpojte. Potom zatlumte cívku L25, naříďte jádro cívky L24 na největší výchylku měřiče výstupu a tlumicí odpor odpojte.
 - Postup uvedený pod 4. a 5. opakujte ještě jednou a potom zajistěte jádra cívek kapkami vosku.
 - Kontrolujte mf citlivosti tak, že modulovaný mf signál připojte přes oddělovací kondenzátor 30 000 pF postupně na řídící mřížky elektronek E3, E2. Při výstupním výkonu 50 mW nemají být citlivosti horší než 1,3 mV a 20 μ V.

Mezifrekvenční odládovače

- Přepněte přijímač na střední vlny tlačítkem označeným „SV“, ladění běžných rozsahů naříďte na největší hlasitost, hloubky a výšky, všechna tlačítka tónového rejstříku ponechte v nestlačené poloze, přijímač uzemněte.
- Obě odpojené reproduktarové soustavy nahraďte odpory 4 Ω /3 W, k jednomu z nich připojte ještě měřič výstupního výkonu s impedancí 4 Ω .
- Ze zkušebního vysílače přiveďte přes normální umělou anténu na anténní zdírku přijímače silnější vf signál 468 kHz modulovaný kmitočtem 400 Hz na 30%.
- Úzkým sladovacím šroubovákem naříďte jádro cívky L10 (přístupné vlevo od anténních zdírek) na nejmenší výchylku měřiče výstupu.
- Přepněte přijímač na dlouhé vlny tlačítkem označeným „DV“ a ladění běžných rozsahů naříďte na levý doraz.
- Úzkým sladovacím šroubovákem naříďte jádro cívky L11 (přístupné vpravo od anténních zdírek) na nejmenší výchylku měřiče výstupu.
- Odpojte pomocná zařízení a zajistěte jádra cívek kapkami vosku.


Vstup a oscilátor

Seriďte stupnicový ukazovatel tak, aby se v pravé krajní poloze ladění kryl s oběma trojúhelníkovými značkami na pravém konci stupnice pro krátké a dlouhé vlny. Naříďte knoflíky regulátoru hlasitosti a tónových clon na největší hlasitost, hloubky a výšky, všechna tlačítka tónového rejstříku ponechte a nestlačené poloze přijímač uzemněte. Zkušební vysílač zapojte přes normální umělou anténu na anténní zdírku přijímače. Obě odpojené reproduktarové soustavy nahraďte odpory 4 Ω /3 W a k jednomu z nich připojte měřič výstupního výkonu s impedancí 4 Ω .

Střední vlny

- Přepněte přijímač na střední vlny tlačítkem označeným „SV“.
- Laděním naříďte velký ukazovatel na sladovací značku na pravé stupnice pro střední vlny a ze zkušebního vysílače zavědete vf signál 550 kHz modulovaný kmitočtem 400 Hz na 30%.
- Úzkým sladovacím šroubovákem naříďte jádro cívky L20, pak i jádro cívky L15 na největší výchylku měřiče výstupu.
- Ladění přijímače naříďte na sladovací značku na levé straně stupnice pro střední vlny a zkušební vysílač přelaďte na kmitočet 1 500 kHz.
- Vhodným sladovacím klíčem naříďte doladovací kondenzátor C24, pak C5a na největší výchylku měřiče výstupu.
- Současným stisknutím tlačítka označených „SV“ a „DV“ zapněte feritovou anténu.
- Laděním naříďte velký ukazovatel zpět na sladovací značku na pravé straně stupnice pro střední vlny, zkušební vysílač přelaďte na 550 kHz a zvýšte jeho výstupní signál.
- Posouváním cívky L16 po feritové tyči naříďte největší výchylku měřiče výstupu.
- Ladění přijímače naříďte na sladovací značku na levé straně stupnice pro střední vlny a zkušební vysílač přelaďte na kmitočet 1 500 kHz.

- Vhodným sladovacím klíčem naříďte doladovací kondenzátor C5b na největší výchylku měřiče výstupu.

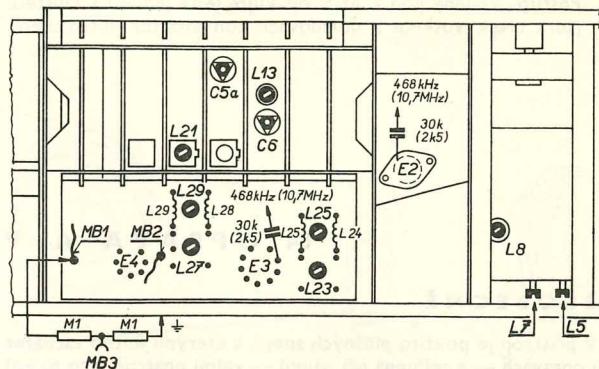

Obr. 4. Sladovací prvky pod šasi

1020 A CAPELLA

- Postup uvedený pod 1. až 10. opakujte ještě jednou a zajistěte jádra i cívky voskem a doladovací kondenzátory nitrolakem.
- Vypněte přijímač a znova jej zapněte na střední vlny stisknutím samotného tlačítka „SV“. Kontrolujte vf citlivosti na sladovacích bodech pro poměr signálu k šumu 10 dB a výstupní výkon 50 mW (při vypnutém vf signálu naříďte nejprve regulátorem hlasitosti přijímače výstupní výkon způsobený šumem na hodnotu menší než 5 mW). Naměřená hodnota citlivosti nemá být horší než 20 μ V na 550 kHz a 50 μ V na 1 500 kHz.
- Kontrolujte vf selektivnosti na kmitočtu 1 000 kHz v obou polohách přepínače šířky pásmu změřením citlivosti přijímače při rozladění zkušebního vysílače o plus 9 kHz a minus 9 kHz od uvedeného kmitočtu. Jmenovitá selektivnost je dána poměrem hodnoty aritmického průměru z citlivostí při rozladění k hodnotě citlivosti na 1 000 kHz, vyjádřeným v dB, a nemá být horší než 42 dB, je-li tlačítko „Š. PÁSMA“ v normální poloze, a 26 dB, je-li tlačítko stisknuto.

Dlouhé vlny

- Přepněte přijímač na dlouhé vlny tlačítkem označeným „DV“.
- Laděním naříďte velký ukazovatel na sladovací značku na pravé straně stupnice pro dlouhé vlny a ze zkušebního vysílače zavědete vf signál 150 kHz modulovaný kmitočtem 400 Hz na 30%.
- Úzkým sladovacím šroubovákem naříďte jádro cívky L21, pak i posouváním cívky L17 po feritové tyči, největší výchylku měřiče výstupu.
- Přelaďte zkušební vysílač na kmitočet 300 kHz, přijímač nařadte na zavedený signál.
- Vhodným sladovacím klíčem naříďte doladovací kondenzátor C4 na největší výchylku měřiče výstupu.
- Postup uvedený pod 2. až 5. opakujte ještě jednou a zajistěte jádro i cívky voskem a doladovací kondenzátory nitrolakem.
- Kontrolujte vf citlivosti na sladovacích bodech pro poměr signálu k šumu 10 dB a výstupní výkon 50 mW. (Při vypnutém vf signálu naříďte nejprve regulátorem hlasitosti přijímače výstupní výkon způsobený šumem na hodnotu menší než 5 mW). Naměřená hodnota citlivosti nemá být horší než 30 μ V na kmitočtu 150 kHz a 35 μ V na 300 kHz.

Krátké vlny

- Přepněte přijímač na krátké vlny tlačítkem označeným „KV“.
- Laděním naříďte velký ukazovatel na sladovací značku na pravé straně stupnice pro krátké vlny a ze zkušebního vysílače zavědete vf signál 6,4 MHz modulovaný kmitočtem 400 Hz na 30%.
- Úzkým sladovacím šroubovákem naříďte jádro cívky L19, pak i jádro cívky L13 na největší výchylku měřiče výstupu.
- Zkušební vysílač přelaďte na kmitočet 17 MHz a ladění přijímače naříďte na zavedený signál. Pozor na zrcadlový kmi-

- točet! Správné je naladění s méně zašroubovaným jádrem cívky L19.
5. Vhodným sládovacím klíčem naříďte doladovací kondenzátor C6 na největší výchylku měřiče výstupu za současného kýváního natáčení ladicím knoflíkem v okolí sládovacího bodu.
 6. Postup uvedený pod 2. až 5. opakujte ještě jednou a zajistěte jádro cívky voskem a doladovací kondenzátor nitrolakem.

7. Kontrolujte vf citlivosti na sládovacích bodech pro poměr signálu k šumu 10 dB a výstupní výkon 50 mW. (Při vypnutém vf signálu naříďte nejprve regulátorem hlasitosti přijímače výstupní výkon způsobený šumem na hodnotu menší než 5 mW.) Naměřená hodnota citlivosti nemá být horší než $50 \mu\text{V}$ na kmitočtu 6,4 MHz a $30 \mu\text{V}$ na 17 MHz.

04 OPRAVA A VÝMĚNA SOUČÁSTÍ

VŠEOBECNÉ

V přístroji je použito plošných spojů, s kterými nutno zacházet při opravách — a zejména při pájení — velmi opatrně. Pro pájení je vhodná běžná pistolová páječka, lehkotavitelná pájka a pokud je třeba, pájecí přípravek prostý kyseliny (např. kalafuna rozpuštěná v lihu). Aby nedošlo k odlepení fólie spojů od laminátu, na který je přilepena, je třeba omezit dobu pájení každého pájecího bodu na nejvýše 5 vteřin. Stejným způsobem musíme chránit před tepelným poškozením styroflexové kondenzátory. Před nasunutím vývodů nové součástky do otvorů fólie doporučujeme udělat otvor ocelovou jehlou do zbytků pájecího cínu na fólii tak, aby vývod prošel volně bez tlaku na okraje fólie. Odlepené části fólie nutno k laminátu přilepit lepidlem EPOXY 1200 nebo aspoň voskem. Přerušení fólie nejspolehlivěji opravíme kouskem spojovacího drátu přilepeného k oběma bodům, jejichž spojení je přerušeno. Při výměně mezifrekvenčních transformátorů a objímek elektronek roztažíme postupně pájku na jednotlivých vývodech, zatímco příslušnou část odehýbáme od základní desky.

VÝJMUTÍ ŠASI PŘIJÍMAČE ZE SKŘÍNĚ

1020A

1. Vyšroubujte 4 šrouby M4 a odejměte zadní stěnu, dále vyšroubujte 3 vruty a odejměte spodní kryt.
2. Odpájete 3 přívody k přenosce od přepínače naspodu přijímače a povolte 3 šrouby svorkovnice naspodu gramofonu, abyste mohli vyjmout 3 síťové přívody.
3. Trubkovým klíčem vyšroubujte 2 matice a odejměte tónový rejstřík; současně vyšroubujte i dvě matice držáku elektronky EM84.
4. Vyšroubujte 5 šroubů M4 naspodu skříně a vysuňte šasi přijímače ven.

1118A

1. Vyšroubujte 6 šroubů M4 a odejměte zadní stěnu.
2. Po uvolnění devíti šroubů svorkovnice z ní vysuňte 4 přívody k reproduktoru a 6 síťových přívodů k přijímači a gramofonu.
3. Trubkovým klíčem vyšroubujte 2 matice M3 tónového rejstříku, 2 matice držáku elektronky EM84 a oba díly pak odejměte.
4. Vyšroubujte 4 šrouby M5 s maticemi, které upevňují montážní desku se šasi přijímače do skříně.
5. Desku i s přijímačem částečně vysuňte a odpájete zespodu tři vývody od gramofonové přenosky. Potom je možné šasi přijímače vyjmout.

VÝMĚNA LADICÍ STUPNICE

1. Vyjměte šasi přijímače ze skříně podle předcházejícího odstavce.
2. Po uvolnění šroubů odejměte všechny ovládací knoflíky z hřídelů procházejících stupnicí.

3. Při montáži nové stupnice vložte opět gumové pásky mezi držáky a sklo nahoru i dole a plstěné podložky mezi stupnicí a ovládací knoflíky. Šrouby držáků zajistěte nitrolakem. Kontrolujte souhlas stupnicových ukazovatelů podle příslušného odstavce.

VÝMĚNA STÍNÍTKA STUPNICE


1. Sejměte ladicí stupnice podle předcházejícího odstavce.
2. Vyvlekněte silikonové nitě na obou stranách stínítka, které pak nadzdvihněte nad krátký stupnicový ukazovatel a vyvlekněte je i zpod dlouhého ukazovatele.
3. Celková délka silikonových nití na obou stranách stínítka je 160 mm. Obě nitě jsou zakončeny stisknutými nýty $\varnothing 2 \times 3$ mm a v místech zavěšení na výstupky šasi jsou zajištěny nitrolakem.

SEŘÍZENÍ STUPNICOVÝCH UKAZOVATELŮ

1. Přístroje 536A a 1014A není třeba vyjmímat ze skříně, stačí odejmout zadní stěnu a spodní kryt.
2. Dlouhý stupnicový ukazovatel (přístupný prostorem nad šasi) posuňte po uvolnění zajišťovacího laku na motouzu tak, aby se kryl s oběma trojúhelníkovými značkami na pravém konci stupnic pro krátké a dlouhé vlny, když je ladicí kondenzátor úplně uzavřený.
3. Krátký stupnicový ukazovatel (přístupný prostorem pod šasi) posuňte podobně na trojúhelníkovou značku na pravém konci stupnice pro velmi krátké vlny, když je buben ladění vkv vytočen zcela doleva. Není-li možné dosáhnout správné polohy ukazovatele posouváním po motouze, uvolněte šroub v bubnu náhonu (přístupný prostorem mezi skříní a vkv dílem ze zadu), naříďte správnou polohu bubnu a šroub opět opatrně dotáhněte.
4. Při správné funkci se dlouhý stupnicový ukazovatel opírá kroužkem o ladicí stupnici, krátký ukazovatel o spodní část stínítka. Oba ukazovatele je třeba zajistit nitrolakem.

VÝMĚNA NÁHONOVÉHO MOTOUZU PRO VKV

1. Vyjměte šasi ze skříně a odejměte ladicí stupnici podle příslušného odstavce. Naříďte ladění vkv na pravý doraz (buben náhonu vkv vytvořený na levý doraz) a sledujte obr. 5.
2. Připravte si motouz R ($\varnothing 1$ mm) opatřený na obou koncích očky s průměrem 5 mm tak, aby vzdálenost mezi oběma očky byla 1405 mm.
3. Jeden konec motouzu prozatím zajistěte ovinutím např. kolem hřídele regulátoru hlubokých tónů a vedeť jej zespodu kolem kladky 1, dále zpět zespodu na hřídel ladění A, který oviňte motouzem dvakrát proti smyslu otáčení hodinových ručiček, kolem kladky 3 shora na buben M, na který oviňte motouz dvaapůlkrát a vedeť jej kolem kladky 2 zpět. Obě kolečka na koncích motouzu spojte pružinou P. Nakonec zaklesněte (pinzetou) vnitřní závit motouzu na náhonovém bubnu za výstupek pod výrezem bubnu.

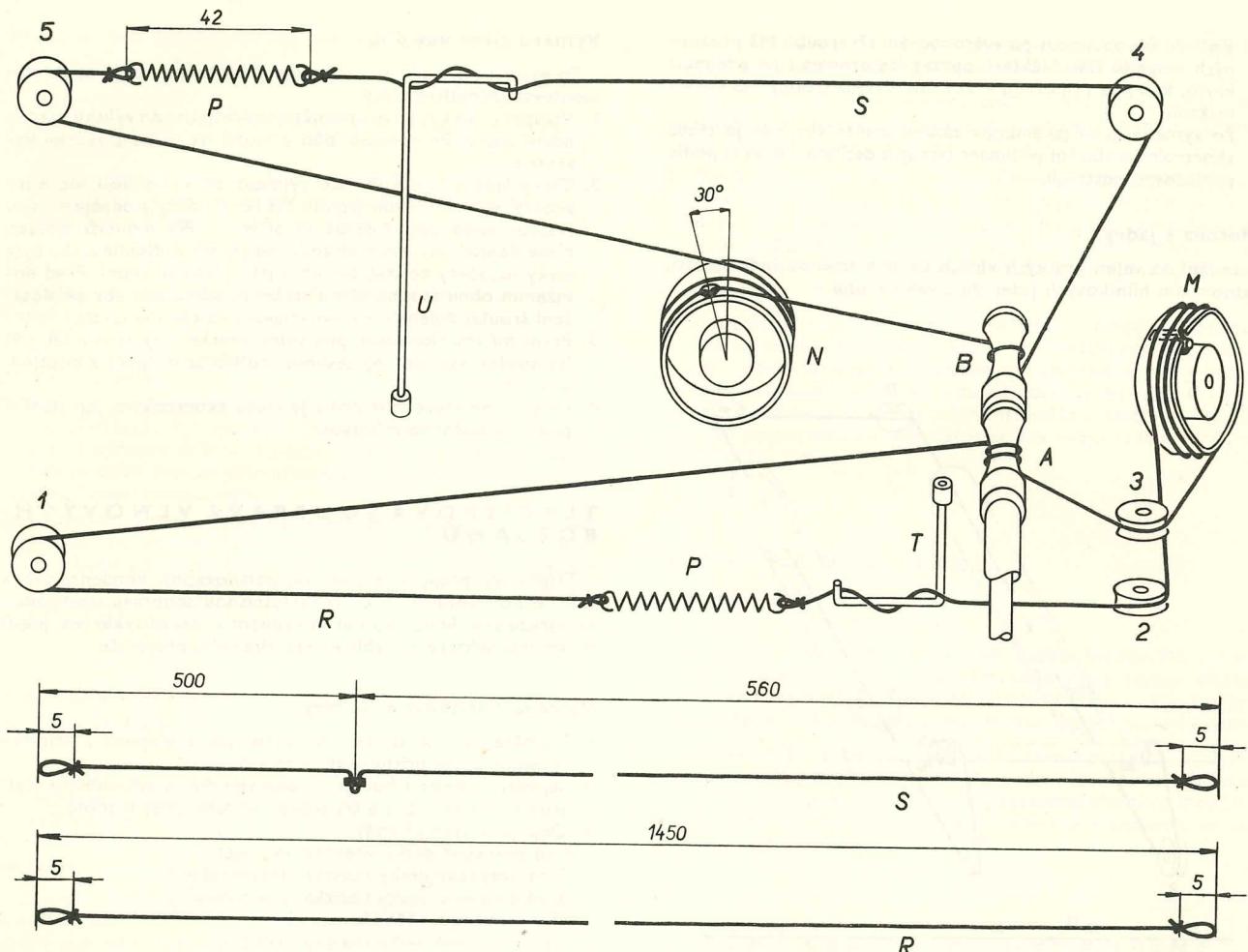

Obr. 5. Úprava náhonu a rozměry náhonových motouzů pro vkv i běžné rozsahy

- Upevněte opět ladící stupnice a potom též krátký stupnicový ukazovatel T ovinutím motouzu podle obr. 5. Seřidte a zajistěte ukazovatel podle příslušného odstavce.

VÝMĚNA NÁHONOVÉHO MOTOUZU PRO BĚŽNÉ ROZSAHY

- Vyjměte šasi ze skříně a odejměte ladící stupnice, případně i stínítka stupnice podle příslušných odstavců. Naříďte ladící kondenzátor na nejmenší kapacitu a sledujte obr. 5.
- Připravte si motouz S ($\varnothing 1$ mm), opatřte jej na jednom konci očkem s průměrem 5 mm, od očka odměřte 500 mm, přehněte motouz a přehnutý jej protáhněte otvorem na obvodu náhonového bubnu N (otvor je nahore a odchýlen 30° vlevo od svislé osy), na konec přehnutí navlékněte trubkový nýt 3×3 mm a stiskněte jej plochými kleštěmi. Na druhém konci motouzu upravte opět očko s průměrem 5 mm ve vzdálosti 560 mm od otvora v bubnu.
- Kratší konec motouzu vede pak zespodu na hřídel ladění B, kolem kterého motouz jedenkrát oviňte proti smyslu otáčení hodinových ručiček, dále jej vede zespodu na kladku 4 a zajistěte jej prozatím např. ovinutím kolem osvětlovací žárovky. Druhý konec motouzu oviňte pak kolem náhonového bubnu N dvakrát proti smyslu otáčení hodinových ručiček a vede jej zespodu na kladku 5. Obě očka na koncích motouzu spojte pružinou P.
- Upevněte opět ladící stupnice a potom též dlouhý stupnicový ukazovatel U ovinutím motouzu podle obr. 5. Délka napnuté pružiny P má být 42 mm, menší odchylky však nejsou na závadu. Nakonec seřidte a zajistěte ukazovatel podle příslušného odstavce.

VÝMĚNA LADICÍHO KONDENZÁTORU

- Vyjměte šasi ze skříně podle příslušného odstavce.
- Odpájejte čtyři přívody od ladícího kondenzátoru a odejměte jej po sesunutí náhonového motouzu z bubnu a vyšroubování tří šroubů M3 úhelníku, přístupných naspodu šasi.
- Sesuňte zajišťovací kroužek a odejměte náhonový buben z čepu. Po uvolnění dvou šroubů odejměte ozubená kola převodu a upevněte je na hřídel nového kondenzátoru tak, aby jejich rovná hrana byla svislá a vlevo od hřídele, je-li kondenzátor otevřený. Nyní nasadte i buben, aby otvor na jeho obvodu byl o 12° odchýlen od svislé osy vlevo (viz obr. 5) a aby jeho pastorek zapadl do ozubené obou v protitlaku pružiny asi o jeden zub natočených kotoučů, upevněných na hřídeli kondenzátoru. Buben pak zajistěte pružným kroužkem.
- Je-li nový ladící kondenzátor bez úhelníku (obj. číslo 1PN 705 32), je na něj třeba připevnit úhelník starý (pružné upevnění dvěma šrouby po vsunutí plstěných podložek) a připojat uzemňovací pásek.
- Připájajejte příslušné přívody a všechny šrouby zajistěte nitrolakem. Upravte náhon ladění a zkontrolujte sladění přijímače (vstup a oscilátor na běžných rozsazích) podle příslušných odstavců.


VÝMĚNA VSTUPNÍHO DÍLU PRO VKV

- Vyjměte šasi ze skříně podle příslušného odstavce.
- Sejměte náhonový motouz z bubnu náhonu VKV dílu. Odpájejte dvouvodič ze vstupní cívky, dva přívody z pájecího můstku a stíněný kablík z mf transformátoru naspodu šasi.

- VKV díl lze odejmout po vyšroubování tří šroubů M3 přistupných naspodu šasi. Některé opravy lze provést i po odejmutí krytu, který je připevněn k vkv dílu dvěma šrouby M3 s podložkami.
- Po výměně nebo jakémkoliv zásahu uvnitř vkv dílu je třeba zkontrolovat sladění přijímače (vstup a oscilátor na vkv) podle příslušných odstavců.

Motouz s jádry

Ladění na velmi krátkých vlnách se děje změnou indukčnosti, zasouváním hliníkových jader do cívek okruhů.

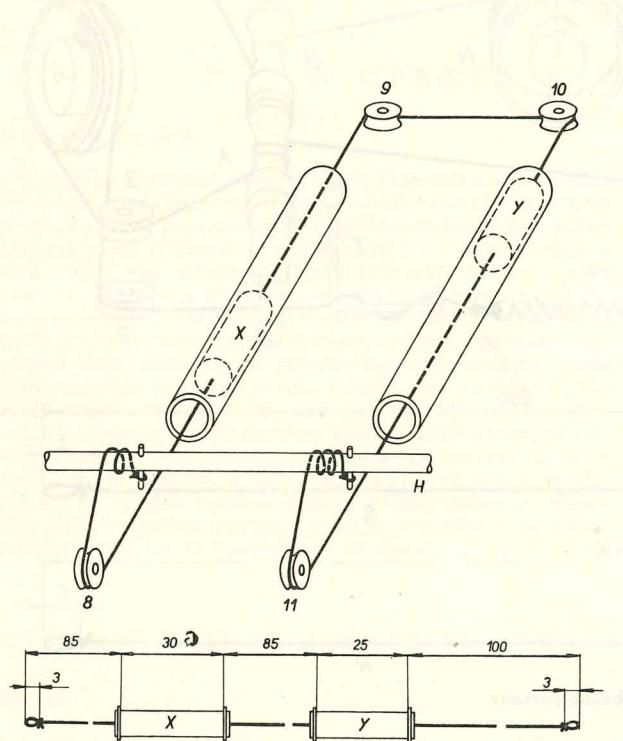

Obr. 6. Úprava náhonu ladicích jader vkv části

Posuv jader navlečených na motouz dlouhém 325 mm (i s očky majícími průměr 3 mm) je ovládán navíjením a odvíjením motouzu na hřídeli ladicího zařízení.

Vzdálenosti jader upevněných na motouz dutými nýty jsou zřejmé z obr. 6. Jádro označené X (delší) se zasouvá do cívky v stupni L5, jádro Y do cívky oscilátorového okruhu L7. Při sestavování náhonu jader dbejte, aby pod jejich čely (na dutých nýtech) byly navlečeny plstěné podložky, které vedou jádra v dutinách cívek.

Výměna motouzu s jádry

- Vyjměte šasi ze skříně a odejměte vkv díl ze šasi podle příslušných odstavců.
- Buben náhonu vkv dílu vytočte na pravý doraz. Připravený motouz s navlečenými jádry provlékňte shora cívkou L5 (záď jádra X), vedte jej spodem kolem řídící kladky 8 horem na hřídel H, hřídel oviřte jedenapůlkrát a očko na konci motouzu navlékněte na kolík hřídele.
- Buben náhonu přetočte na levý doraz, čímž navinete právě zahycený motouz o další závit. Druhou část motouzu s jádem Y provlékňte cívkou L7 a vedte kolem řídící kladky 11 spodem na hřídel H. Hřídel dvakrát oviřte a očko na konci motouzu navlékněte na kolík hřídele. Potom napněte motouz navléknutím na napínací kladky 9, 10 v horní části vkv dílu.
- Po namontování vkv dílu na šasi navlékněte náhonový motouz na buben M a zkontrolujte sladění přijímače (vstup a oscilátor na vkv) podle příslušných odstavců.

Výměna cívek vkv dílu

Po vyjmutí vkv dílu ze šasi podle příslušného odstavce lze vymontovat jednotlivé cívky.

- Vstupní cívka L2, L3 je upevněna vmačknutím do výlisku otvoru horní desky. Po odpájení pěti přívodů lze cívku z výlisku vysunout.
- Cívky laděných okruhů lze vyjmout po vyvleknutí motouzu s jádry, uvolnění dvou šroubů M3 horní stěny a odpájení dvou (vstup) nebo pěti (oscilátor) přívodů. Při montáži nových cívek dbejte, aby jejich přívody nebyly příliš dlouhé a aby byly cívky natočeny ve stejném úhlu jako cívky původní. Před dotažením obou šroubů přihněte horní stěnu tak, aby po dotažení obou šroubů doléhala mírným tlakem na obruby cívek.
- První mf transformátor pro velmi krátké vlny (cívky L8, L9) lze snadno vyjmout po sesunutí zajišťovacího péra a odpájení šesti přívodů.
- Po výměně kterékoliv cívky je třeba zkontrolovat její sladění podle příslušného odstavce.

TLAČÍTKOVÁ SOUTRAVA VLNOVÝCH ROZSAHŮ

Tlačítkový přepínač s cívkami, dolaďovacími kondenzátory a ladicím kondenzátorem tvoří samostatnou soupravu upevněnou ve výrezu šasi. Soupravu nutno vymout z šasi obvykle jen, když je výměnu některé pohyblivé lišty vlnového přepínače.

Výměna tlačítkové soupravy

- Vyjměte šasi ze skříně, odejměte ladicí stupnice a stínítka stupnice podle příslušných odstavců.
- Sejměte motouz z bubnu náhonu vkv dílu a vyšroubuje čtyři šrouby naspodu šasi a tři šrouby na jeho přední stěně.
- Odpájete tyto přívody:
- 4 od dotykové desky síťového vypínače
9 od dotykové desky tlačítka „magnetofon“
3 od dotykové desky tlačítka „gramofon“
(7 v gramoradiu 1118A)
1 od dotykové desky tlačítka „DV“
2 od dotykové desky tlačítka „SV“
2 od dotykové desky tlačítka „KV“
(6 v gramoradiu 1118A)
14 od dotykové desky tlačítka „VKV“
- Tlačítkovou soupravu i s ladicím kondenzátorem opatrně vyměte. (Ladicí kondenzátor lze odejmout podle popisu v příslušném odstavci.)
- Po montáži nové soupravy obráceným postupem seřide náhon ladicího kondenzátoru a sladě přijímač (vstup a oscilátor na běžných rozsazích) podle příslušných odstavců.

Výměna pohyblivých desek přepínače vlnových rozsahů

- Vyjměte šasi ze skříně, odejměte ladicí stupnice a stínítka stupnice podle příslušných odstavců.
- Výšroubujte tři šrouby M3 na přední stěně šasi a odejměte mechanizmus táhel s klávesami po vyvleknutí výstupků táhel z pohyblivých desek přepínače. Potom lze každou desku snadno vysunout a vyměnit, u nové desky síťového vypínače je třeba opět nasunout pružinu do výrezu v zadní části desky.

Výměna pevných desek přepínače vlnových rozsahů

- Uvolněte tlačítkovou soupravu tak, že vyšroubujete čtyři šrouby naspodu šasi a tři šrouby na jeho přední stěně.
- Odpájete všechny spoje od dotykových per vadné desky a vysuňte obě zajišťovací tyčky v zadní i přední části přepínače.
- Po vyvleknutí z převodové páky vysuňte pohyblivou lištu směrem dozadu podle předcházejícího odstavce.
- Vadnou desku lze pak vysunout posunutím dozadu a vylomením v zadní části. Je-li nutné vyměnit jen některé dotykové pero, není třeba vyjmout šasi ze skříně (s výjimkou gramodia 1118A). Stačí odpájet příslušné vývody z vadného péra a otehnout výstupkou držáku, jímž je pero přichyceno k desce. Nové pero se opět upevní na desku přihnutím výstupkou držáku a jejich stisknutím vhodnými kleštěmi.

Výměna části mechanického ovládání přepínače

1. Vyjměte šasi ze skříně a odejměte ladící stupnici podle příslušných odstavců.
2. Jednotlivá táhla a pružiny lze nahradit po vysunutí zajišťovací tyče táhel.
3. Klávesy jsou na táhlech přilepeny. Po odstranění staré (stáhnutím nebo rozbitím) nasuňte novou klávesu na očištěný konec táhla potřený lepidlem EPOXY 1200.

Výměna cívek a doladovacích kondenzátorů tlačítkové soupravy

Pro výměnu stačí odejmout zadní stěnu, spodní kryt a odpájet příslušné přívody.

1. Cívky v krytech jsou upevněny pouhým nasunutím do plochých držáků. Při nasouvání musí výlisek krytu cívky procházet výzezem držáku. Cívky bez krytu se upevňují nasunutím do zvlášť tvarovaného otvoru a opatrným pootočením pomocí šestihranného klíče.
2. Doladovací kondenzátory jsou upevněny připájením středního vývodu do otvoru šasi cívkové soupravy. Při upevňování kondenzátoru je třeba jej natočit tak, aby přívody k statoru volně procházely příslušnými otvory v základní desce a neměly s ní vodivé spojení.

VÝMĚNA DESKY SE ZDÍRKAMI A ZÁSUVKAMI

Odejměte zadní stěnu a spodní kryt. Vadnou desku odejměte po odpájení příslušných přívodů a odehnutí výlisků šasi. Přihnutí výlisků k nové desce se provede opět plochými kleštěmi. Potom je nutno sladit oba mezifrekvenční odladovače podle příslušného odstavce.

Zásuvky pro magnetofon a další reproduktory jsou upevněny k šasi trubkovými nýty. Při výměně nýty odvrtejte a novou zásuvku upevněte k šasi dvěma šrouby M3x5 s maticemi, které zajistíte nitrolakem. V případě bakelitové zásuvky vložte pod každou matici papírovou podložku.

VOLIČ NAPĚTI

Vyjměte šasi ze skříně. Deska voliče napětí je upevněna k zadní stěně šasi přihnutím dvou výlisků. Po odpájení přívodů odehněte výlisky silnějším šroubovákem jen tolik, kolik je nezbytně třeba k uvolnění desky voliče. Po montáži nové desky přihhněte výlisky nejlépe silnými kleštěmi s plochými čelistmi.

SELENOVÝ USMĚRŇOVAČ

Usměrňovač je upevněn na přepážce naspodu šasi dvěma šrouby M3. Při výměně odejměte spodní kryt (šasi přístroje 1118A nutno vyjmout ze skříně) a po odpájení čtyř přívodů lze oba šrouby vyšroubovat.

Důležité! Protože plocha šasi rozvádí teplo usměrňovače a přispívá tak k jeho chlazení, je nutné, aby usměrňovač doléhal celou plochou na šasi a obě plochy byly kovově čisté.

VÝMĚNA REGULÁTORU HLASITOSTI

1. Vyjměte šasi ze skříně a odejměte stupnici podle příslušných odstavců.
2. Odpájete 12 přívodů, 4 odpory a 6 kondenzátorů z pájecích oček potenciometru.
3. Sesuňte motouz náhonu feritové antény z kladek a pak i z hřídele náhonu. Buben sesuňte z hřídele regulátoru.

4. Vhodným klíčem uvolněte šestihrannou upevňovací matici potenciometru a pak jej vysuňte ze zárezu v šasi.
5. Matice nového potenciometru opět spolehlivě utáhněte a zajistěte nitrolakem. Náhon feritové antény potom upravte podle příslušného odstavce.
6. Tandemové potenciometry, obzvláště pak sdružené regulátory hlasitosti, mají mít co možná nejvíce shodné průběhy obou částí v celém rozsahu regulace. Na plášti potenciometru R202, R252 je vždy vyznačen největší rozdíl průběhu v dB; největší přípustný rozdíl, který se dá ještě vyrovnat pomocí stereováhy, je 4 dB.
7. Upozorňujeme na přípravek CRAMOLIN, jímž se dá často spolehlivě odstranit chrastění všech vrstvových potenciometrů, pokud není způsobeno mechanickým porušením dráhy běžeče, vikláním hřídele nebo jinou významnou závadou. Kapalina se v malém množství vstříkuje injekční stříkačkou do otvoru na obvodu potenciometru. Regulátor se pak několikrát protočí, až chrastění ustane.

SÍŤOVÝ A VÝSTUPNÍ TRANSFORMÁTOR

1. Síťový transformátor je upevněn čtyřmi šrouby M4 k šasi. Při výměně je nutno vyjmout šasi ze skříně a odpájet třináct (patnáct u gramorádii) přívodů k transformátoru. Výměnu lze provést po odnětí zadní stěny; šrouby jsou přistupné na šasi.
2. Při výměně některého výstupního transformátoru je třeba vyjmout šasi přijímače ze skříně podle příslušného odstavce. Po odpájení osmi přívodů nutno vyrovnat plochými kleštěmi výstupky na druhé straně boční stěny a transformátor lze odejmout.


VÝMĚNA ČÁSTÍ FERITOVÉ ANTÉNY

Pro výměnu odejmout zadní stěnu přístroje.

1. Cívky na feriové tyče lze odejmout po vhodném natočení antény a odpájení příslušných přívodů na pájecích bodech pertinaxové destičky. Zajišťovací hmota se zahřeje teplým pádem a cívka se z tyče sesune. Cívku upevněnou mezi držáky feritové tyče lze sjemout až po uvolnění tyče z držáku.
2. Při výměně feritové tyče nebo celé antény odpájete přívody cívek a sesuňte gumové kroužky na obou držácích. Feritovou anténu i s držáky vyměňte po odpájení přívodů k destičce s pájecími očky, vyvlněním náhonového motouzu a vyvlněním zajišťovacího kroužku držáku.
3. Po náhradě kterékoliv cívky nebo feritové tyče nutno vstupní okruhy doplatit podle příslušných odstavců (vstup na středních a dlouhých vlnách).

Výměna náhonového motouzu feritové antény

1. Vyjměte šasi ze skříně a odejměte stupnici podle příslušných odstavců.
2. Připravte si motouz Q ($\varnothing 1$ mm), opatřte jej na obou koncích očky s průměrem 5 mm tak, aby vzdálenost mezi oběma očky byla 905 mm, a sledujte obr. 7.
3. Jeden konec motouzu prozařím zajistěte ovinutím kolem čepu kladky 6 tak, aby očko bylo od této kladky vzdáleno asi 130 mm. Motouz pak oviňte jedenapůlkrát kolem hřídele náhonu C proti smyslu otáčení ruciček a vedejte jej horem okolo kladky 7 na válcovou část držáku O, kolem kterého jej oviňte jedenkrát proti smyslu otáčení hodinových ruciček (při pohledu shora); potom jej protáhněte oběma otvory válcové části a opět jedenkrát oviňte ve stejném smyslu. Obě očka na koncích motouzu spojte pružinou V.

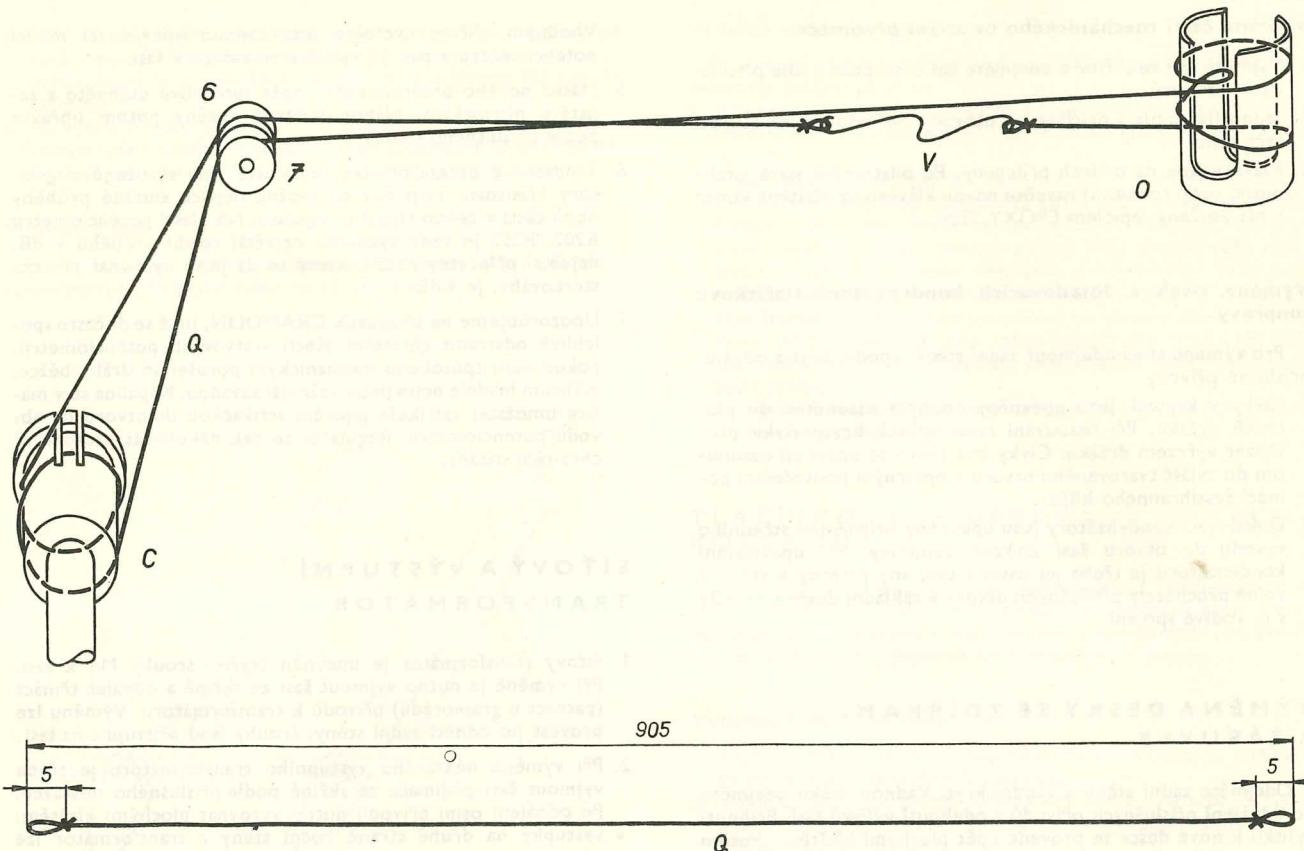

Obr. 7. Úprava náhonu a rozměry náhonového motouzu feritové antény

- Naříďte hřídel náhonu do střední polohy mezi oběma dorazy a zajistěte motouz zaklesnutím za výrez v hřídeli. Upevněte opět ladicí stupnici i ovládací knoflíky. Protočte několikrát knoflíkem náhonu, případně motouz upravte. Při správné montáži lze otočit feritovou anténou alespoň o 360° ; přitom se nesmí změnit poloha regulátoru hlasitosti.

TLAČÍTKOVÁ SOUTRAVA TÓNOVÉHO REJSTŘÍKU

- Při výměně stačí odejmout zadní stěnu přístroje
- Tlačítková souprava je upevněna k přední ozvučníci dvěma zapuštěnými šrouby M3. Odejmout ji můžete po odpájení šestnácti přívodů a dvou kondenzátorů na dotycích přepínače a jednoho přívodu na kostře soupravy.
 - Nepohyblivá destička přepínače je upevněna přihnutím výstupků kostry. Po odehnutí výstupků lze odejmout jak nepohyblivou, tak i posuvnou destičku přepínače, která je mezi táhlo a pevnou desku jen vložena.
 - Nožové dotyky nepohyblivé desky přepínače jsou upevněny ve čtvercových otvorech desky rozehnutím postranních výlisků, lze je proto po jejich vyrovnání nahradit.
 - Pérové dotyky přepínače jsou vsunuty mezi izolantové desky, ze kterých je pohyblivá deska přepínače sestavena. Péra procházejí obdélníkovým otvorem dvou horních desek stejně jako izolantový vodicí výstupek. Spodní deska, držená na jedné straně výrezem distančního výstupku, je na druhém konci přinýtována k oběma horním deskám dutým nýtem. Po odvrtání nýtu lze pérové dotyky nahradit.
 - Táhla přepínače lze z kostry vysunout, jsou-li odňaty destičky příslušného přepínače (viz 2.), po vysunutí pružiny z výrezu táhla za klávesou tlačítka, po odnětí plastické kovové vložky tvaru „H“ ve výrezu táhla za přední stěnu tlačítka a po uvolnění aretace stisknutím některého sousedního tlačítka rejstříku.
 - Klávesy jednotlivých tlačítek jsou na táhlech přilepeny lepidlem EPOXY 1200; lze je nahradit po stáhnutí nebo rozbití klávesy staré.

REPRODUKTORY

- Reproduktoři jsou upevněny na ozvučníci čtyřmi šrouby M3 zapuštěnými do ozvučnic. Po odstranění zadní stěny (prává reproduktorová soustava v gramorádiu 1118A je přístupná až po odejmutí levé zadní stěny upevněné šesti vrutů), odpájení přívodů a výsroubování čtyř matic lze příslušný reproduktor odejmout.
- Při montáži nového reproduktoru nutno dbát, aby byly přívody připájeny opět na stejná pájecí očka, jinak by bylo poškozeno sfrázování reproduktorové soustavy. Správné zapojení lze určit z výchylky membrány a polarity kapesní baterie zapojené na přívody reproduktoru. Barevný bod u jednoho vývodu svorkovnice reproduktoru označuje kladný pól (+) připojený baterie, ježíž proud způsobuje zasunutí kmítkačky do vzduchové mezery permanentního magnetu. Reproduktor jsou ve skříně zapojeny podle přílohy II. (hvězdičky na výkresu odpovídají barevným značkám poblíž pájecích bodů reproduktorů).

VYJÍMÁNÍ GRAMOFONU ZE SKŘÍNĚ

- V gramoradiu 1020A odejměte zadní stěnu a spodní kryt, v gramoradiu 1118A odejměte levou zadní stěnu a vysuňte základní desku se šasi přijímače podle příslušného odstavce.
- Po uvolnění tří šroubů síťové svorkovnice naspodu gramofonového šasi odejměte oba přívody napájecího napětí a uzemňovací přívod a odpájete tři přívody od dotyků přepínače P5.
- Vysuňte čtyři polystyrenové závlásky ze šroubů naspodu montážní desky šasi gramofonu, zdvihněte víko skříně a šasi i se šrouby opatrně vyjměte.
- Při opětné montáži dbejte, aby na každém šroubu byla navléčena pružina tak, aby se svou užší částí opírala o gumovou podložku.
- Pokyny k opravám gramofonového šasi HC 646 stejně jako seznamy náhradních dílů jsou obsaženy v příslušné dokumentaci.

05 MONTÁŽ A SLAĐOVÁNÍ STEREOFONNÍHO DEKODÉRU

Všeobecně

Stereofonní dekodér TSD 3A lze montovat pouze do gramofonů 1020A CAPRICIO a 1118A CAPELLA. Ve srovnání s podobnými přístroji této třídy jsou v uvedených gramofonových provedení takové konstrukční úpravy, které umožňují — po doplnění dekodérem — příjem stereofonního vysílání podle normy FCC - Multiplex. Je to zejména:

- Rozšíření mf šířky pásma při příjmu kmitočtové modulace z běžné hodnoty 140 kHz na 180 kHz.
- Zvětšení vzdálenosti vrcholů „S křivky“ poměrového detektoru z původních 200 kHz na 300 kHz.
- Zvýšení horního hraničního kmitočtu demodulovaných vektorů signálů z normální hodnoty 15 kHz na 53 kHz.

Základním předpokladem pro úspěšnou montáž dekodéru je správné mechanické a elektrické seřízení přijímače a především jeho přesné a spolehlivé sladění na rozsahu velmi krátkých vln, jak je to popsáno v kap. 03.

Pomůcky k sladování dekodéru a kontrole přijímače

- Dva bezindukční odpory $4\Omega/3W$ (umělé zátěže místo reproduktoru).
- Nízkofrekvenční generátor.
- Nízkofrekvenční milivoltmetr.
- Osciloskop.
- Generátor zakódovaného stereofonního signálu, např. typ SC-A, výrobek Výzkumného ústavu sdělovací techniky A. S. Popova v Praze.
- Vhodný symetrizační člen pro přizpůsobení rozdílných impedancí výstupu generátoru a vstupu přijímače ($70\Omega/300\Omega$, viz např. obr. 2).
- Dolní propust vyrobená např. podle popisu v příslušném odstavci této kapitoly nebo vhodný selektivní voltmetr.
- Nitrolak na zajištění jader cívek a miniaturního potenciometru.

Kontrola přeslechů nf části přijímače

Přepněte přijímač na provoz s magnetofonem, tónové clony nařidte na největší hloubky a výšky, všechna tlačítka tónového rejstříku ponechte v základní poloze kromě tlačítka STEREO, které je stisknuté. Stereováhu nařidte do střední polohy. Odpojte reproduktorové soupravy a nahraďte je odpory $4\Omega/3W$. Na výstup pro levý kanál připojte měřič výstupního výkonu nebo nízkofrekvenční voltmetr, na vstup levého kanálu připojte nízkofrekvenční generátor nařazený na kmitočet 1 kHz a nařidte výstupní výkon levého kanálu regulátorem hlasitosti na hodnotu 1 W. Měřte nyní výstupní výkon pravého kanálu; má být o 40 dB (10 000×) nižší. Stejným způsobem změřte i potlačení signálu na levém kanálu.


Kontrola sladění mf části přijímače

Přijímač určený k příjmu stereofonních signálů na velmi krátkých vlnách musí být na tomto rozsahu zvlášť pečlivě sladěn. Není-li tomu tak, zvláště není-li správně nastaven sekundární okruh poměrového detektoru, nepřenáší se zakódovaný signál v celé své šířce. To se projevuje zhoršením přeslechů mezi kanály a zvýšením činitelů tvarového zkreslení. Důležitým předpokladem jakostního zpracování stereofonního signálu je dostatečná šířka křivky „S“ poměrového detektoru. Vzdálenost obou vrcholů křivky má být alespoň 300 kHz.

Správnost nastavení vf a mf části přijímače se běžně kontroluje takto: Na anténní zdířce přijímače pro dipol připojte přes vhodný symetrizační člen generátor zakódovaného stereofonního signálu. Na výstup poměrového detektoru (do bodu MB2 přijímače) se připojí osciloskop. Na generátoru zapněte modulaci jen do jediného kanálu a nařidte velikost výstupního napětí přibližně na $500\mu V$. Zvyšujte nyní postupně hloubku modulace z 30% až na 100% (kmitočtový zdvih 15—50 kHz); přitom nesmí nastat na žádné polovině sinusovky, zobrazené na osciloskopu, odřezání.

Nedá-li se tato závada odstranit doladěním ladícího knofliku, je nutné hledat nápravu postupným dolaďováním jader cívek L27, L26, L23, L22, L9, L8 (viz obr. 8).

Na tomto obrázku jsou sinusovky a, b zkreslené vlivem ne-správného naladění; křivka c představuje správné naladění. Podle tvaru křivky lze usoudit i na další nedostatky vf nebo mf části přijímače. Nedostatečná selektivnost se projevuje křivkou d —

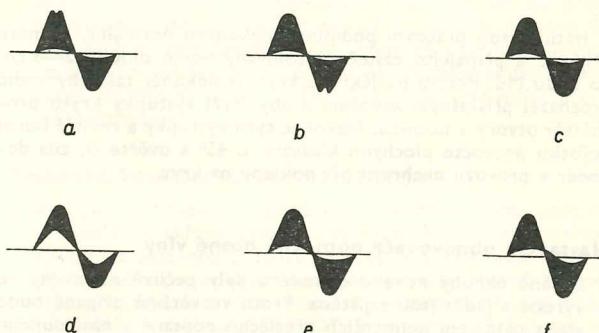

Obr. 8. Kontrola sladění přijímače


znamená to, že je částečně nebo úplně odřezaná rozdílová složka signálu, kterou je modulovaná pomocná nosná vlna 38 kHz. (Ne-patrné odřezání však nevadí, jak je zřejmé z křivky e, která před-stavuje ještě uspokojivý tvar; je odřezáno asi 5% rozdílové složky.) Nesouměrnost křivky f prozrazuje nesprávnou fázovou charakteristikou vf (mf) obvodů, která se dá zpravidla opravit ne-patrým doladěním jádra cívky L27 za předpokladu, že je přijímač správně naladěn na zavedený signál.

Montáž stereofonního dekodéru a kontrola provozních napětí

Stereofonní dekodér TSD 3A s krytem a spodním víkem umís-těte na nosníku přinýtovaném na boku šasi tak, aby otvor v krytu pro měřicí bod MB byl obrácen směrem k šasi a aby výstupky krytu procházely otvory v nosníku. (V některých případech bude nutné poněkud zvětšit obdélníkový otvor v nosníku pilováním, aby se vyloučily zkraty pájecích bodů dekodéru na šasi). Dekodér zatím na úhelníku nezajistujte.

Připravte si čtyři kusy slabého koaxiálního kabliku typu 110, každý o délce 40 až 45 cm. Tyto vývody pak připájete na pájecí body dekodéru. Způsob připojení je patrný z obrázku 9. Jednotlivé stínici pláště se propojí do bodu 1, bod 2 dekodéru se propojí s bodem MB2 v přijímači (vstup dekodéru), bod 3 se připojí na dotyk 6 přepínače P1 (kladné napětí), bod 4 se spojí s dotykiem 9 (výstup pravého kanálu dekodéru) a bod 6 se spojí s doty-kem 12 přepínače P1 (levý kanál). Vývody z bodů 2, 4 a 6 se na druhých koncích uzemní spojením stínicích pláští s nejbližšími uzemňovacími body přijímače. Bod 5 dekodéru se vůbec nezapojuje. Jednotlivé koaxiální kabliky se mechanicky vzájemně spojí ovinutím technickou náplastí a zajistí příhnutím příchytky na zadní stěnu šasi.

Po připojení všech přívodů sejměte z dekodéru kryt, případně jej vysuňte z otvoru v úhelníku a upravte víko krytu tak, aby ne-způsobovalo zkrat. Potom zapněte přijímač stisknutím tlačítka označeného „VKV“ a měřte elektronkovým voltmetrem (např. BM 289) stejnosměrná napětí na bázích a emitorech obou tranzistorů i na dalších důležitých bodech dekodéru. Za předpokladu že napětí na připojeném bodě 3 je 200 V, mají být jednotlivá napětí v mezech uvedených ve schématu zapojení. Odběr proudu při normální funkci dekodéru nemá překročit 4 mA.

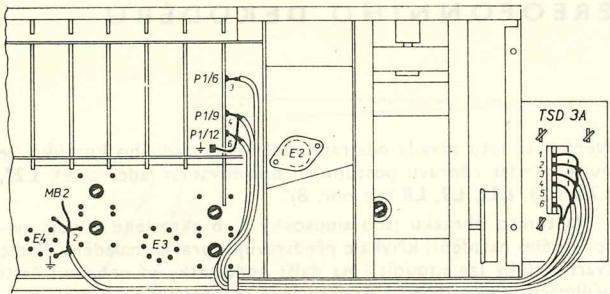

Obr. 9. Zapojení dekodéru do gramoradia

Jestliže jsou pracovní podmínky dekodéru normální, vypněte přijímač a připájete částečně izolovaný vodič dlouhý 2–3 cm do bodu MB. Potom navlékněte kryt na dekodér tak, aby vodič procházel příslušným otvorem a aby čtyři výstupy krytu procházely otvory v nosníku. Nakonec tyto výstupy a rovněž horní pojistku pootočte plochými kleštěmi o 45° a ověřte si, zda dekodér v provozu nechrastí při poklepu na kryt.


Nastavení obnovovače pomocné nosné vlny

1. Laděné okruhy nového dekodéru byly pečlivě nastaveny ve výrobě a jádra jsou zajištěna. Proto ve většině případů bude stačit nastavení nejmenších přeslechů popsané v následujícím odstavci.
2. Nastavení obnovovače pomocné nosné vlny (doladění jednotlivých okruhů) se provádí jen v případě, nemá-li dekodér dostatečnou citlivost, takže nelze dosáhnout předepsaných přeslechů, anebo při výměně některé součásti obnovovače. Nastavuje se podle odstavce 3. nebo 4. této kapitoly.
3. Zapněte přijímač stisknutím tlačítka označeného „VKV“ a naladte jej do polohy bez signálu. Miniaturní potenciometr R302 naříďte do levé krajní polohy (na nejmenší hodnotu odporu). Na vstup stereofonního dekodéru (bod 2) zaveděte z generátoru zakódovaného stereofonního signálu pilotní kmitočet 19 kHz s úrovní 70–100 mV. Do bodu MB (na vyvedený vodič) připojte nízkofrekvenční milivoltmetr pomocí krátkých nestíněných přívodů, jejichž kapacita nepřekročí 20 pF. Postupným laděním cívek L301, L302, L303, L304 nastavte největší výchylky milivoltmetru. Potom se znova jemným laděním cívek L301, L302 případně i L303 přesvědčte o správném nastavení. Postupným snižováním úrovně vstupního signálu udržujte výchylku milivoltmetru na hodnotě 3–4 V.
4. Není-li k dispozici pilotní signál 19 kHz, je možno použít v zakódovaném stereofonním signálu, buď zaváděného z příslušného generátoru přes vhodný symetrický člen do zdířek přijímače pro dipól nebo přímo rozhlasového stereofonního signálu přijímaného na velmi krátkých vlnách. Úroveň vstupního vf signálu by měla být 50–100 μ V. Dále je třeba stisknout tlačítko „STEREO“ a přijímač přesně naladit na zadaný signál s pomocí optického ukazovatele. Připojení nf milivoltmetru a sladování okruhů dekodéru je potom stejně jako v bodě 3.
5. Poznámka:
Přesnost pilotního kmitočtu je vymezena tolerancí 19 kHz \pm 2 Hz, proto nelze sladovat obnovovač pomocné nosné vlny podle signálu z běžného tónového generátoru.

Nastavení a kontrola přeslechů dekodéru

1. Přesné nastavení je možné provést jen pomocí generátoru zakódovaného stereofonního signálu. Dále uvádíme všechny tři v praxi použitelné způsoby nastavení. Způsob 2. je jednoduchý, vyžaduje však speciální dolní propust popsanou v odst. 6; způsob 3. využívá selektivního voltmetru, ale bez dolní propusti. Třetí způsob 4. je nastavení podle sluchu při rozhlasovém stereofonním vysílání. Tohoto způsobu je možno použít opravdu jen v nouzi, protože nedovoluje zjištění přesných hodnot přeslechů.

2. Zapněte přijímač stisknutím tlačítka „VKV“, stiskněte tlačítko „STEREO“ a miniaturní potenciometr R302 vytočte zcela doleva. Regulátor hlasitosti může být nařízen na nejmenší hlasitost. Do zdířek přijímače pro dipól připojte přes vhodný symetrický člen generátor stereofonního signálu. Nalaďte přijímač přesně na zadaný signál podle optického ukazovatele, úroveň signálu naříďte na ca 500 μ V a zapněte modulaci levého kanálu (kmitočet 1 kHz, zdvih 25 kHz). Do bodu MB dekodéru (na vyvedený vodič) připojte nízkofrekvenční milivoltmetr pomocí krátkých nestíněných přívodů, jejichž kapacita nepřekročí 20 pF. Laděním jádra cívky L302 naříďte největší výchylku milivoltmetru. Potom zapojte na výstup pravého kanálu (bod 4 dekodéru) dolní propust a za ni přepojte nf milivoltmetr z bodu MB. Opatrným doladěním jádra cívky L301 nastavte nejmenší výchylku milivoltmetru. Nyní celý postup opakujte, tj. milivoltmetr opět do bodu MB, jádro cívky L302 na maximum, milivoltmetr s propustí do bodu 4, jádro cívky L301 na minimum. Nakonec naříďte v miniaturním potenciometru R302 na minimum a zkонтrolujte přeslechy podle odst. 5.
3. Zapněte přijímač stisknutím tlačítka „VKV“, stiskněte tlačítko „STEREO“ a miniaturní potenciometr R302 vytočte zcela doleva. Regulátor hlasitosti může být nařízen na nejmenší hlasitost. Do zdířek přijímače pro dipól připojte přes vhodný symetrický člen generátor stereofonního signálu. Nalaďte přijímač přesně na zadaný signál podle optického ukazovatele, úroveň signálu naříďte na 500 μ V a zapněte modulaci levého kanálu (kmitočet 1 kHz, zdvih 25 kHz). Na výstup levého kanálu (bod 4 dekodéru) zapojte selektivní voltmetr naladěný na 2 kHz a jádem cívky L302 naříďte nejmenší výchylku voltmetu. Selektivní voltmeter pak přepojte na výstup pravého kanálu (bod 4), nalaďte jej na 1 kHz a naříďte miniaturním potenciometrem R302 opět nejmenší výchylku. Uvedený postup ještě jednou opakujte a zkонтrolujte přeslechy podle odst. 5.

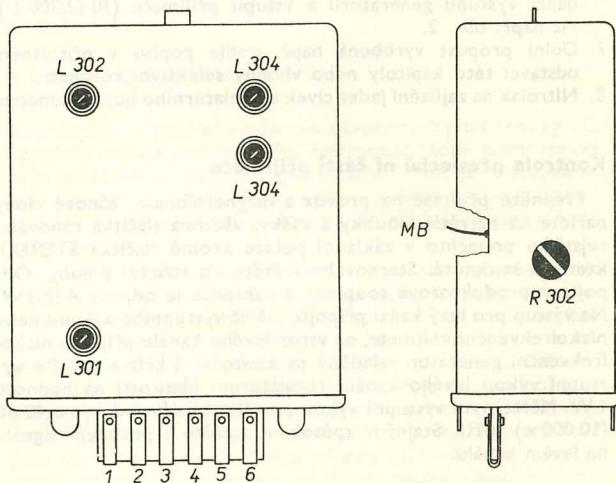

Obr. 10. Sladovací prvky dekodéru

4. Zapněte přijímač stisknutím tlačítka „VKV“, stiskněte tlačítko STEREO, stereováhu naříďte do střední polohy a miniaturní potenciometr R302 vytočte zcela doleva. Ponechte připojený obě reproduktorové soupravy na příslušné výstupy, výstup levého kanálu však ještě navíc utlumte zkratem. V době před zahájením stereofonního vysílání na velmi krátkých vlnách nalaďte přijímač přesně na vysílač podle optického ukazovatele. Regulátorem hlasitosti přijímače naříďte výstupní výkon pravého (neutlumeného) kanálu asi na 1 W. Při vysílání úvodního testu před stereofonním pořadem se připravte a v okamžiku, kdy přichází signál jen z levého kanálu, nastavte jeho nejmenší hlasitost (přeslech) tak, jak ji slyšíte z pravé reproduktorové soupravy, miniaturním potenciometrem R302.
5. Kontrola přeslechů je důležitou součástí správného seřízení přijímače a neměla by být nikdy podezřována. Zapněte přijímač stisknutím tlačítka „VKV“, tónové clony naříďte na největší hloubky a výšky, všechna tlačítka tónového rejstříku po-

nechte v základní poloze kromě tlačítka „STEREO“, které je stisknuté. Stereováhu naříďte do střední polohy. Odpojte reproduktové kombinace a nahraďte je odpory $4\Omega/3\text{V}$. Do zdířek přijímače pro dipól připojte přes vhodný symetrický člen generátor stereofonního signálu. Naladte přijímač přesně na zavedený signál podle optického ukazovatele, úroveň signálu naříďte na $500\mu\text{V}$ a zapněte modulaci levého kanálu (kmitočet 1kHz , zdvih 25kHz). Na výstup levého kanálu připojte přes dolní propust nf milivoltmetr a regulátorem hlasitosti na něm naříďte hodnotu 2V (výkon 1W). Milivoltmetr i s propustí pak přepojte na výstup pravého kanálu a je-li nyní výchylka přístroje např. $0,071\text{V}$, vypočtěte přeslech

$$\frac{P}{L} = \frac{2}{0,071} = 28,1 \quad 20 \cdot \log 28,1 = 20 \cdot 1,45 = 29 \text{ dB}$$

Nyní změřte také přeslech opačný. Přepněte generátor stereofonního signálu na modulaci pravého kanálu a regulátorem hlasitosti přijímače naříďte výstupní napětí pravého kanálu opět na 1W ($2\text{V}/4\Omega$). Milivoltmetrem s předřazenou dolní propustí pak změřte napětí na výstupu levého kanálu. Bude-li výstupní napětí např. $0,063\text{V}$, pak


$$\frac{P}{L} = \frac{2}{0,063} = 31,7 \quad 20 \log 31,7 = 20 \cdot 1,5 = 30 \text{ dB}$$

Celkový přeslech bude pak průměrem obou hodnot

$$\frac{29 + 30}{2} = \frac{59}{2} = 29,5 \text{ dB}$$

V případě, že se hodnoty obou přeslechů velmi liší, nutno nastavit kompromis potenciometrem R302, z čehož vyplývá zlepšení jedné hodnoty na úkor druhé. Průměrný přeslech však nesmí být nikdy horší než 26dB . Nakonec zajistěte všechny sladovací prvky dekodéru proti uvolnění nitrolakem.

- Dolní propust je filtr, který potlačuje předeším pomocnou nosnou vlnu 38kHz , dále pilotní kmitočet 19kHz a harmonické kmitočty jako 76kHz . Vzhledem k principu stereofonního dekodéru, který střídavým přepínáním v rytmu kmitočtu 38kHz vytváří oba stereofonní kanály, odebíráme z jeho výstupu kromě pravého a levého nízkofrekvenčního signálu i výše uvedenou rušivé kmitočty. Dolní propust není potřebná jen pro měřicí účely, ale také např. při nahrávání stereofonních pořadů na stereofonní magnetofon, kde by rušivé kmitočty z přijímače mohly interferovat s oscilátorovým kmitočtem magnetofonu. V takovém případě jsou ovšem nutné dvě shodné propusti pro oba kanály.

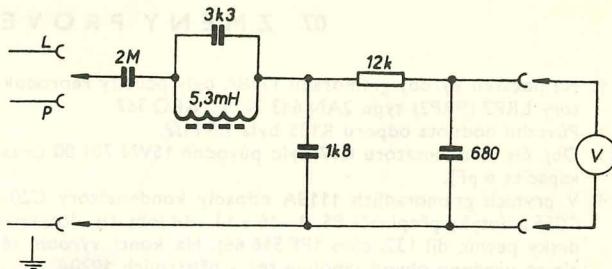

Obr. 11. Schéma zapojení dolní propusti

Dolní propust znázorněná na obr. 11 je tvořena běžnými součástkami až na induktost $5,3\text{mH}$. Tu lze vyrobit např. navinutím 170 závitů smaltovaného drátu $0,12\text{mm}$ na kostru hrnčíkového jádra s vnějším průměrem 23mm . Hotový filtr pak ještě dodaňte jádrem cívky, případně i změnou hodnoty paralelního kondenzátoru okruhu, aby potlačoval nejvíce kmitočet 38kHz (pomocí nízkofrekvenčního generátoru a nf milivoltmetru).

Praktická kontrola stereofonního příjemu

- Po změření přeslechů seřízeného dekodéru vložte opět šasi přijímače do skříně, zapojte obě reproduktové kombinace (pozor na správnou polaritu zapojení v gramoradiu 1118A) a předběžně zkонтrolujte správnou činnost nízkofrekvenční části přístroje, obzvláště regulátoru hlasitosti, tónových clon, stereováhy a tlačítka „STEREO“, při přehrávání zkušební stereofonní gramofonové desky SUPRAPHON.
- Po zdířek pro dipól připojte takovou anténu, která by v místě příjemu zajistila signál dostatečně silný, bez odrazů a stojatých vln. Znamená to i ve vzdálenosti do 10km od vysílače postavit tříprvkovou anténu nejradiji na střeše a správně ji přizpůsobit vstupní impedanci přijímače. Pro spolehlivý příjem se doporučuje rezerva vstupního signálu, např. $50\mu\text{V}$ nebo více na antennních zdířkách.
- Při stereofonním vysílání dbáme vždy nejprve na řádné vyladění přijímače podle optického ukazovatele. Správné vyluzení dekodéru si lze ověřit měřením napětí v bodě MB nf milivoltmetrem; nemá být menší než asi 4V . Příjem stereofonního signálu (tlačítko „STEREO“ stisknuté) nemá být značně horší pokud se týká zkreslení a šumu než příjem při tlačítku „STEREO“ v základní poloze; může se jen snížit hlasitost reprodukce. Také monofonní signál přijímaný přes dekodér (tlačítko „STEREO“ opět stisknuté) může být slabší a jen nepatrně rušen šumem.

06 STEREOFONNÍ PROVOZ

Optimální stereofonní vnímání zvuku, například prostorová představa o rozdílném umístění hudebních nástrojů v orchestru při poslechu záznamu hudby, závisí samozřejmě na stavu gramofonu (nepoškozený hrot přenosky, klidný chod a potlačení hluku motoru), magnetofonu (přeslechy mezi kanály) nebo při poslechu stereofonního vysílání na správném sladění přijímače a dekodéru. Důležitý vliv mají i některé vnější činitelé, jako je velikost místnosti, kde se záznam reprodukuje, rozdílné umístění souprav, rozdílné umístění nábytku, tlumení místnosti (záclony, koberce) apod. Uplatňuje se také i subjektivní dojem posluchače a charakter stereofonní nahrávky.

Uvádíme zde jen stručné zásady obsluhy stereofonního gramofonu.

- Nejmenší vhodný obsah místnosti, kde bude zařízení v provozu, je asi 30m^3 .
- Vzdálenost reproduktových souprav má být asi $1,5$ až $3,5\text{m}$. Menší vzdálenost zužuje šířku plochy, ze které prostorově vnímáme, proto také dodatečné doplnění gramoradia 1118A vnitřními reproduktovými soupravami, vhodně umístěnými, znatelně zlepší stereofonní efekt u tohoto přístroje. Větší vzdálenost reproduktových souprav může způsobit vyloučení prostorového vjemu. Obě soupravy mají být umístěny ve stejně výši a přibližně ve výši hlavy posluchače.


- Vzdálenost posluchače od obou soustav se má přibližně rovnat vzájemné vzdálenosti soustav (vrcholy rovnostranného trojúhelníku).
- Při stereofonní reprodukci musí být stisknuto tlačítko „STEREO“.
- Je třeba zachovat správné zapojení reproduktových soustav na pravý a levý kanál, nejlépe podle zkušební stereofonní desky SUPRAPHON nebo podle úvodního testu při stereofonním vysílání (viz též označení připojek pro reproduktory na zadní stěně gramoradia 1020A a způsob propojení soustav uvnitř skříně 1118A podle obrázku v příloze II.).
- Knoflíkem stereováhy je nutno nastavit stejně hlasitosti obou reproduktových soustav, případně jím vyrovnat vlivy rozložení nábytku v místnosti, aby se docílilo správného středového vjemu (opět pomocí zkušební desky nebo rozhlasového testu).
- Prostorový vjem závisí do značné míry na přenosu vysokých tónů, není proto možné je značně omezovat například výškovou tónovou clonou. Individuální nastavení tónového rejstříku a rovněž i regulátoru hlasitosti může mít u některých záznamů rozhodující vliv.

07 ZMĚNY PROVEDENÉ BĚHEM VÝROBY

1. Na počátku výroby gramoradií 1118A byly použity reproduktory LRP2 (PRP2) typu 2AN 643 37, tj. ARO 367.
2. Původní hodnota odporu R105 byla 1,5 MΩ.
3. Obj. čís. kondenzátoru C17 bylo původně 15VN 701 00 (max. kapacita 6 pF).
4. V prvních gramoradiích 1118A odpadly kondenzátory C205, C255 a dotyky přepínače P5, 9—10 a 13—14 (obj. čís. dotykové desky pevné, díl 132, bylo 1PF 516 66). Na konci výrobní série se uvedený obvod zapojuje též v přístrojích 1020A.
5. V dekodérech pozdější výroby se změnila tolerance kondenzátoru C302 na $\pm 20\%$ (TK 750 68k). Dále se změnilo obj. číslo potenciometru R302 na WN 790 25 22k.
6. V gramoradiích 1020A pozdější výroby jsou zapojeny přípojky pro reproduktory tak, že dotyky P13 a P14 zkratují výstup, pokud nejsou zásuvky zasunuty.
7. V gramoradiích 1118A je naspodu gramofonu destička s omezovačem výstupního napětí přenosky, které se nastavují takto: Přístroj se přepne na provoz s gramofonem, regulátory hlasitosti, výšek a hloubek se nastaví na maximum. Také oba miniaturní potenciometry jsou nařízeny na maximum. Přenoska se položí volně na gramofonovou desku (taliř se přitom neotáčí) a potenciometry se nastaví do takové polohy, aby gramoradio nebylo mikrofonické.

Záznamy o dalších změnách:


08 NÁHRADNÍ DÍLY

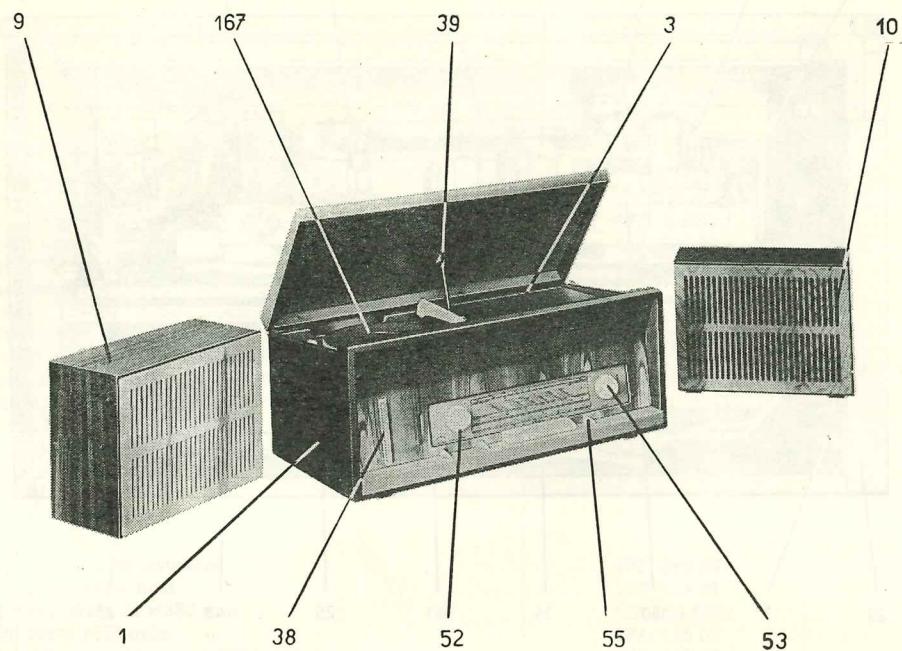


Obr. 12. Náhradní díly vně gramoradia 1020A



Obr. 13. Náhradní díly vně gramoradia 1118A

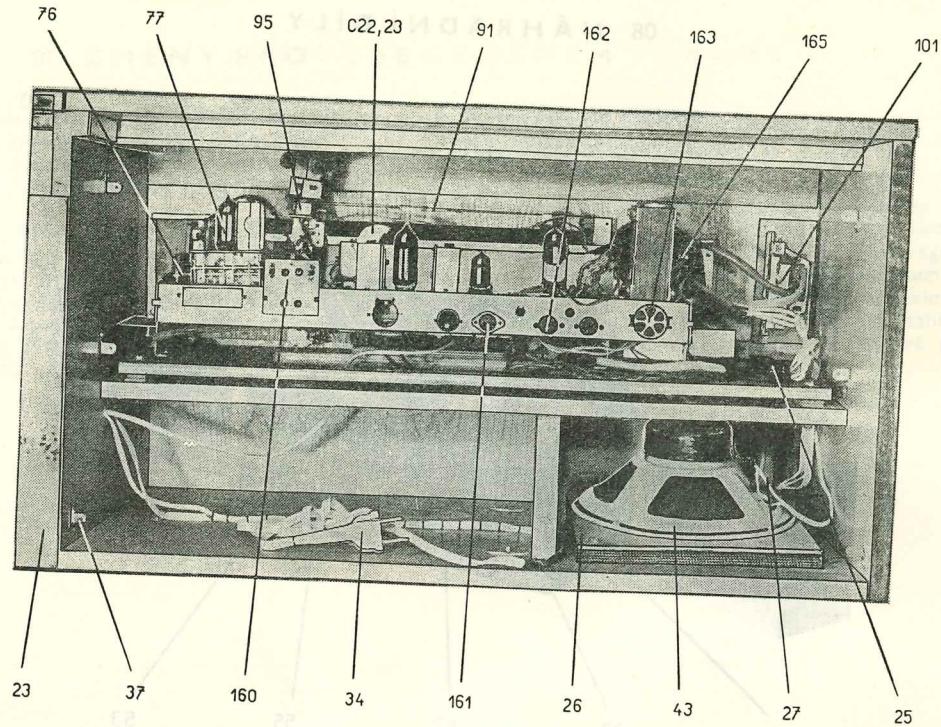

Obr. 14. Náhradní díly uvnitř gramoradia 1118A

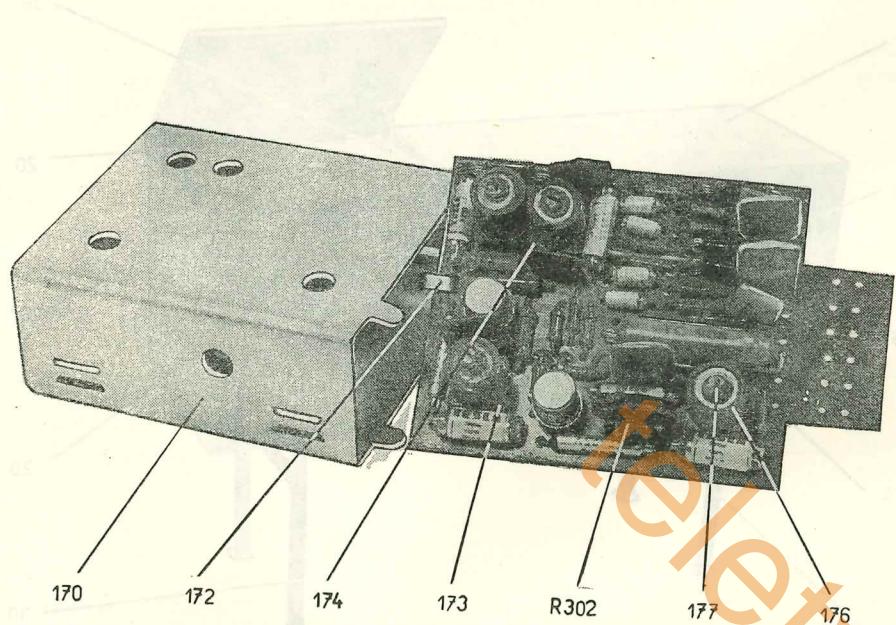

Obr. 15. Náhradní díly stereofonního dekodéru TSD 3A

Mechanické části

Poz.	Název	Obj. číslo	Poznámky
	Gramoradio 1020A		
1	skříň gramoradia sestavená	1PF 069 96	
2	skříň gramoradia holá	1PF 129 59	
3	klavírový závěs 32×440 + 32×80 mm	ČSN 16 6384	
4	zadní stěna	1PA 135 04	
6	spodní kryt	1PF 806 89	
8	reprodukторová skříň holá	1PF 129 61	
9	reproduktorová skříň sestavená	1PF 069 97	
10	molino „Tomáš“ hnědé 344×252 mm	ČSN 80 3001	
11	ozvučnice	1PA 110 75	
12	zadní stěna skříně	1PA 135 05	
13	přichytka přívodní šňůry	1PA 668 19	
14	zástrčka přívodní šňůry	2 ČSN 35 4622	
15	sítová šňůra	1PF 616 01	
16	přichytka sítové šňůry	5PA 662 00	
17	stupnice	1PF 157 01	
	Gramoradio 1118A		
18	skříň gramoradia sestavená	1PF 069 98	
19	skříň gramoradia holá	3AF 129 01	
20	klavírový závěs 32×380 mm	ČSN 16 6384	
21	zadní stěna přijímače	1PA 135 03	
23	zadní stěna prostoru pod gramofonem	1PA 135 09	
24	dřevěná deska pod šasi	1PF 129 60	
25	lustrová svorkovnice (5 páru)	ČSN 37 1612	
26	ozvučnice velkého reproduktoru	1PA 110 77	
27	ozvučnice malého reproduktoru	1PA 110 76	
28	molino „Tomáš“ hnědé 250×110 mm	ČSN 80 3001	
29	odznak TESLA	AA 143 51	
30	nohy skříně, část pravá	3AF 143 01	
31	nohy skříně, část levá	3AF 143 00	
32	podložka nohy	1PA 255 11	
33	přichytka nohy	1PA 668 75	
34	sítová šňůra	1PF 616 09	
35	přichytka sítové šňůry	1PA 668 19	
36	stupnice	1PF 157 04	
	Gramoradia 1020A, 1118A		
37	úhelník zadní stěny	1PA 635 60	
38	rámeček tónového rejstříku	1PA 109 04	
39	opěra víka skříně	1PF 863 00	
40	zátky pro víko skříně Ø 4	7818-040	
40a	fólie vestavěného dipolu	1PA 135 04	
40b	zástrčka přívodu dipolu	5PK 895 00	
41	gumová podložka pod šasi	1PA 224 01	
42	gumová podložka pod šroub	1PA 230 02	
43	reproduktor LRP1, PRP1	2AN 643 67	
44	reproduktor LRP2, PRP2	2AN 635 21	
45	držák stupnice levý	1PA 668 23	
46	držák stupnice pravý	1PA 668 22	
47	gumový pásek držáku	1PA 224 05	
48	držák elektronky E7	1PF 846 05	
49	objímka elektronky E7	3PK 497 09	
50	stínítko sestavené	1PF 815 14	
51	objímka osvětlovací žárovky	1PF 498 01/B	
52	ovládací knoflík větší	1PF 243 27	
53	ovládací knoflík menší	1PF 243 25	
54	plstěná podložka pod knoflík	1PA 303 06	
55	ovládací knoflík malý	1PA 243 46	
56	hřídel ladění vkv A	1PF 712 03	
57	úhelník hřídele	1PA 668 39	
58	hřídel ladění běžných rozsahů B	1PF 720 03	
59	úhelník hřídele	1PA 668 21	
60	setrvačník	1PA 882 05	
61	kladka náhonu 1 až 7	1PA 670 09	
62	motouz běžných rozsahů S	1PA 428 25	
63	ukazovatel ladění velký U	1PA 165 25	
64	plstěný kroužek ukazovatele	1PA 297 01	
65	pružina náhonu P	1PA 791 05	

Poz.	Název	Obj. číslo	Poznámky
66	ladící kondenzátor sestavený	1PN 705 29	
67	úhelník pod kondenzátor	1PA 678 33	
68	plstěná podložka	1PA 303 21	
69	uzemňovací pásek	1PA 800 11	
70	buben náhonu N	1PA 431 13	
71	ozubená kola převodu sestavená	2PF 578 03	
72	pružina ozubených kol	15A 791 09	
73	šroub ozubených kol	2PA 081 03	
74	motouz náhonu vkv B	1PA 428 38	
75	ukazovatel ladění, malý T	1PA 165 24	
76	buben náhonu vkv M	1PF 248 00	
77	vkv díl kompletní OIRT	1PK 050 47	
78	kryt vkv dílu	1PA 687 01	
79	hřídel H bubnu náhonu	1PA 715 10	
80	zarážkový kroužek hřídele	1PA 999 01	
81	úhelník s kladkami 9, 10	1PF 678 14	
82	pružina úhelníku	1PA 791 06	
83	sestava posuvných jader	1PF 435 01	
84	jádro cívky L5 (X — delší)	1PA 435 01	
85	jádro cívky L7 (Y — kratší)	1PA 435 02	
86	páčka k seřízení jádra (s kladkami 8, 11)	1PA 678 16	
87	kryt I. mf transformátoru pro 10,7 MHz	1PA 691 04	
88	pérový držák krytu	1PA 632 01	
89	objímka elektronky E1	AK 497 12	
90	motouz náhonu feritové antény Q	1PA 428 30	
91	pružina náhonu V	1PA 786 04	
92	hřídel náhonu C	1PA 202 04	
93	feritová anténa sestavená	1PN 404 11	
94	úhelník feritové antény	1PF 806 31	
95	držák antény (otočná část O)	1PA 635 40	
96	pojistný kroužek	1PA 024 07	
97	deska s pájecími očky	1PF 501 42	
98	držák antény polystyrénový	1PA 254 01	
99	gumový kroužek	1PA 222 08	
100	feritová tyč antény 100×8 mm	0930-128	
101	tlačítková souprava tónového rejstříku	1PK 050 67	
102	držák tlačítkové soupravy	1PA 999 11	
103	aretační deska tlačítka	1PA 185 06	
104	pružina aretace	1PA 791 12	
105	táhlo tlačítka	1PA 186 07	
106	pružina táhla	2PA 791 06	
107	opěrná destička pružiny	2PA 535 05	
108	opěrná destička táhla	2PA 557 19	
109	opěrná destička z polystyrénu	2PA 398 00	
110	tlačítko „Š. PÁSMA“	1PA 448 65	
111	tlačítko „BASY“	1PA 448 66	
112	tlačítko „REC“	1PA 448 63	
113	tlačítko „STEREO“	1PA 448 64	
114	deska s dotyky pevná	1PF 516 68	
115	nožový dotyk	1PA 783 19	
116	deska s dotyky pohyblivá	1PF 516 65	
117	pérový dotyk	1PA 783 21	
118	cívková souprava s tlačítky	1PN 050 31	
119	tlačítko	1PA 448 07	
120	nosník pák tlačítek	1PA 786 06	
121	páka tlačítka P7	1PF 185 03	
122	pružina páky	1PA 791 07	
123	páky tlačítek P1, P2, P3, P4, P5, P6	1PA 185 04	
124	pružina páky	1PA 791 04	
125	tyč v pákách	1PA 890 03	
126	západka	1PA 774 01	
127	pružina západky	1PA 786 11	
128	držák západky	1PA 675 06	
129	pružina přepínače P7	2PA 791 06	
130	tyč v přepínacích destičkách	1PA 890 04	
131	deska pevná tlačítka P7	1PF 516 09	
132	deska pevná tlačítka P6, P5	1PF 517 13	
133	deska pevná tlačítka P4	1PF 518 17	
134	deska pevná tlačítka P3	1PF 516 96	
135	deska pevná tlačítka P2	1PF 517 09	
136	deska pevná tlačítka P1	1PF 517 03	
137	pérový dotyk	1PA 783 04	
138	deska pohyblivá tlačítka P7	1PF 516 10	

Poz.	Název	Obj. číslo	Poznámky
139	deska pohyblivá tlačítka P6, P5	1PF 518 05	
140	deska pohyblivá tlačítka P4	1PF 518 12	
141	deska pohyblivá tlačítka P3	1PF 518 13	
142	deska pohyblivá tlačítka P2	1PF 518 38	
143	deska pohyblivá tlačítka P1	1PF 518 37	
144	stínicí plech mezi deskami	1PA 791 06	
145	kryt včívky	1PA 691 03	
146	jádro cívky oscilátoru (B M4×0,5×10)	ČSN 35 8461	
147	jádro cívky L10, L11, L14, L24, 125, L28, L29 (M6×0,5×12)	H10	
148	jádro cívky L12 (M6×0,5×12)	N0,5	
149	objímka elektronky E2	6AK 497 09	
150	mezifrekvenční díl kompletní	1PK 051 13	
151	objímka elektronky E3, E5, E6	ČSN 35 8943	
152	objímka elektronky E4	ČSN 35 8941	
153	kryt mf transformátoru pravý	1PF 806 47	
154	kryt mf transformátoru levý	1PF 806 46	
155	feritová tyč Ø 2,8×38, N2	0930-008/4	
156	jádro mf transformátoru pro 10,7 MHz	WA 436 12/D2	
157	nízkofrekvenční díl kompletní — levý kanál	1PK 050 69	
158	nízkofrekvenční díl kompletní — pravý kanál	1PK 050 68	
159	selenový usměřovač	M 250 C 120	
160	zdířková antennní deska s odládovači	1PK 521 24	
161	zásvuka pro magnetofon pětipólová	6AF 282 13	
162	rozpojovací zásuvka pro reproduktor (P13, P14)	6AF 282 30	
163	volič napětí P16 (horní část)	1PF 472 04	
164	volič napětí (spodní část)	1PF 807 08	
165	vložka tepelné pojistky P01	1PF 495 00	
166	úhelník stereováhy	1PA 675 36	
167	gramofonové šası	HC 646	
168	pružina pod gramofon	3ZAA 791 05	
169	polystyrénová závlačka	3ZAA 255 00	
Stereofonní dekodér TSD 3A			
170	kryt dekodéru	6PA 687 06	
171	víko krytu	6PA 687 07	
172	horní pojistka krytu	6PA 675 05	
173	kostra cívky L301, L302, L303	6PF 260 01	
174	kostra cívky L304	6PF 260 02	
175	pájecí vývod cívky	6PA 481 09	
176	feritový plášť cívky	6PA 938 09	
177	jádro cívky M4×0,5×12; H11	4K 0930-046	

Elektrické části

L	Cívka	Počet závitů	Obj. číslo	Poznámky
2	vstupní; vkv	3	1PK 605 12	
2'		3		
3	anodový laděný okruh; vkv	12	1PF 607 00	
5		5,5		
6	oscilátor	3	1PK 607 01	
7		3		
7'	I. mf transformátor; 10,7 MHz	2,5	1PK 854 31	
8		35		
9	mf odládovač; 468 kHz	28	1PK 852 16	
10		160		
1	mf odládovač; 468 kHz	500	1PK 852 15	viz díl 160
11'		30		
12	vstupní; krátké vlny	40	1PK 589 34	
13		15		
14	vstupní; střední vlny	425	1PK 589 29	
15		111		
16	vstupní; střední vlny (feritová anténa)	32	1PK 589 35	
16'		32		

L	Cívka	Počet závitů	Obj. číslo	Poznámky
17	vstupní; dlouhé vlny (feritová anténa)	230	1PK 589 36	
18	oscilátor; krátké vlny	16	1PK 589 80	
19		10		
20		133		
21	oscilátor	330	1PK 589 25	
22		50		
23	II. mf transformátor; 10,7 MHz	23	1PK 854 97	
24		143		
25	I. mf transformátor; 468 kHz	110	1PK 051 20	
25'		2,5		
26		50		
27	poměrový detektor	11	1PK 605 17	
27'		11		
27''		5		
28	II. mf transformátor; 468 kHz	165		
29		165	1PK 051 21	
30	žhavicí tlumivka	30	1PF 607 01	
31		3200		
32	výstupní transformátor (levý kanál)	70	1PN 676 40	
33		75		
34		75		
35		614		
36	sítový transformátor	103	9WN 663 17-U	
37		511		
38		1300		
39		35		
41		3200		
42	výstupní transformátor (pravý kanál)	70	1PN 676 40	
43		75		
44		75		
301	laděný okruh 19 kHz	800	6PK 593 55	
301'		160		
302	laděný okruh 19 kHz	800	6PK 593 55	
302'		160		
303		260	6PK 593 56	
303'		260		
304	pásmový filtr 38 kHz	250	6PK 593 56	
304'		250		
304''		40	6PK 593 57	

C	Kondenzátor	Hodnota	Provozní napětí V =	Obj. číslo	Poznámky
1	svitkový	470 pF ± 5%	100	TC 281 470/B	
2	svitkový	2 700 pF ± 5%	100	TC 281 2k7/B	
3	keramický	22 pF ± 5%	500	TK 225 22/B	
4	doládovací	3—30 pF		PN 703 01	
5a	doládovací	3—30 pF		PN 703 01	
5b	doládovací	3—30 pF		PN 703 01	
6	doládovací	3—30 pF		PN 703 01	
7	keramický	1 500 pF ± 20%	500	TK 359 1k5	
8	doládovací	3—30 pF		PN 703 01	
9	keramický	15 pF ± 5%	500	TK 322 15/B	
10	keramický	1 500 pF ± 20%	500	TK 359 1k5	
11	keramický	8,2 pF ± 5%	250	TK 409 8j2/B	
12	keramický	8,2 pF ± 5%	250	TK 409 8j2/B	
14	keramický	22 pF ± 5%	350	TK 320 22/B	
15	keramický	27 pF ± 5%	350	TK 320 27/B	
17	doládovací	0,5—4 pF	350	WK 701 22	
18	keramický	10 pF ± 5%	500	TK 322 10/B	
19	keramický	120 pF ± 5%	350	TK 320 120/B	
22		2 × 500 pF		1PN 705 32	
23	ladicí				
24	doládovací	3—30 pF		PN 703 01	
25	svitkový	4 700 pF ± 20%	400	TC 173 4k7	
26	slídový	220 pF ± 20%	500	TC 210 220	
27	keramický	10 000 pF ± 20%	40	TK 751 10k	
28	keramický	56 pF ± 20%	350	TK 320 56	

C	Kondenzátor	Hodnota	Provozní napětí V =	Obj. číslo	Poznámky
29	slídový	220 pF ± 2%	500	WK 714 30 220/C	
30	slídový	360 pF ± 2%	500	WK 714 30 360/C	
31	slídový	100 pF ± 2%	500	WK 714 07 100/C	
32	svitkový	10 000 pF ± 20%	100	TC 181 10k	
33	svitkový	10 000 pF ± 20%	100	TC 181 10k	
34	svitkový	10 000 pF ± 20%	250	TC 182 10k	
35	svitkový	820 pF ± 20%	500	TC 281 820	
36	keramický	6800 pF ± 20%	500	TK 359 6k8	
61	keramický	1 500 pF ± 20%	500	TK 359 1k5	
72	keramický	6 800 pF ± 20%	500	TK 359 6k8	
73	keramický	27 pF ± 5%	350	TK 320 27/B	
102	keramický	22 pF ± 5%	500	TK 225 22/B	
103	svitkový	330 pF ± 5%	100	TC 281 330/B	
104	svitkový	470 pF ± 5%	100	TC 281 470/B	
105	keramický	100 pF ± 20%	250	TK 330 100	
106	svitkový	4 700 pF ± 10%	400	TC 173 4k7/A	
108	slídový	51 pF ± 5%	500	TC 210 51/B	
109	svitkový	220 pF ± 5%	100	TC 281 220/B	
110	svitkový	220 pF ± 5%	100	TC 281 220/B	
111	keramický	100 pF ± 20%	250	TK 330 100	
114	svitkový	47 000 pF ± 20%	100	TC 181 47k	
115	svitkový	10 000 pF ± 20%	400	TC 173 10k	
116	keramický	330 pF ± 20%	350	TK 245 330	
117	keramický	3 300 pF ± 20%	40	TK 751 3k3	
118	keramický	220 pF ± 20%	350	TK 245 220	
119	elektrolytický	5 μ F + 50 — 10%	25	TC 924 5M	
121	svitkový	10 000 pF ± 20%	100	TC 281 10k	
122	keramický	3 300 pF ± 20%	40	TK 751 3k3	
123	svitkový	0,1 μ F ± 20%	160	TC 171 M1	
200	svitkový	56 pF ± 20%	100	TC 281 56	
201	svitkový	270 pF ± 20%	100	TC 281 270	
202	svitkový	2 700 pF ± 20%	100	TC 281 2k7	
203	svitkový	10 000 pF ± 20%	160	TC 181 10k	
204	svitkový	33 000 pF ± 20%	160	TC 181 33k	sest. 1PF 717 17
205	svitkový	0,1 μ F ± 20%	160	TC 171 M1	1118A
206	svitkový	0,1 μ F ± 20%	160	TC 181 M1	
207	svitkový	100 pF ± 20%	100	TC 281 100	
208	svitkový	22 000 pF ± 20%	400	TC 183 22k	
209	svitkový	6 800 pF ± 20%	160	TC 181 6k8	
210	elektrolytický	100 μ F + 100 — 10%	12	TC 903 G1	
211	svitkový	1 000 pF ± 20%	400	TC 173 1k	
212	elektrolytický	5 μ F — 20 + 30%	30	WK 705 68 5M	
213	elektrolytický	0,5 μ F + 50 — 10%	350	TC 909 M5	
214	elektrolytický	2 × 100 μ F + 50 — 10%	350	TC 519 G1 + G1	1118A
215					
216	svitkový	6 800 pF ± 20%	250	TC 182 6k8	
217	svitkový	6 800 pF ± 20%	250	TC 182 6k8	
218	elektrolytický	50 μ F + 100 — 10%	6	TC 962 50M	
250	svitkový	56 pF ± 20%	100	TC 281 56	
251	svitkový	270 pF ± 20%	100	TC 281 270	
252	svitkový	2 700 pF ± 20%	100	TC 281 2k7	
253	svitkový	10 000 pF ± 20%	160	TC 181 10k	
254	svitkový	33 000 pF ± 20%	160	TC 181 33k	sest. 1PF 717 18
255	svitkový	0,1 μ F ± 20%	160	TC 171 M1	1118A
256	svitkový	0,1 μ F ± 20%	160	TC 181 M1	
257	svitkový	270 pF ± 20%	100	TC 281 270	
258	svitkový	22 000 pF ± 20%	400	TC 183 22k	
259	svitkový	6 800 pF ± 20%	160	TC 181 6k8	
261	elektrolytický	100 μ F + 100 — 10%	12	TC 903 G1	
262	svitkový	1 000 pF ± 20%	400	TC 173 1k	
263	elektrolytický	5 μ F — 20 + 30%	30	WK 705 68 5M	
264	svitkový	270 pF ± 20%	100	TC 281 270	
301	svitkový	3 900 pF ± 10%	100	TC 281 3k9/A	
302	keramický	68 000 pF ± 20%	40	TK 750 68k	
303	svitkový	1 800 pF ± 10%	100	TC 281 1k8/A	
304	svitkový	3 900 pF ± 10%	100	TC 281 3k9/A	
305	elektrolytický	1 μ F — 10 + 250%	25	TC 924 1M	
306	keramický	68 000 pF ± 20%	40	TK 750 68k	
307	keramický	10 000 pF ± 20%	40	TK 751 10k	
308	keramický	1 000 pF ± 20%	250	TK 425 1k	


C	Kondenzátor	Hodnota	Provozní napětí V =	Obj. číslo	Poznámky
309	svitkový	3 300 pF \pm 10%	100	TC 281 3k3/A	
310	elektrolytický	1 μ F — 10 + 250%	25	TC 924 1M	
311	svitkový	3 300 pF \pm 10%	100	TC 281 3k3/A	
312	elektrolytický	1 μ F — 10 + 50%	250	TC 908 1M	
313	keramický	68 000 pF \pm 20%	40	TK 750 68k	
314	svitkový	270 pF \pm 10%	100	TC 281 270/A	
315	keramický	470 pF \pm 20%		SK 790 02 470	
316	keramický	68 000 pF \pm 20%	40	TK 750 68k	
317	svitkový	270 pF \pm 10%	100	TC 281 270/A	
318	svitkový	270 pF \pm 10%	100	TC 281 270/A	
319	keramický	68 000 pF \pm 20%	40	TK 750 68k	
320	keramický	470 pF \pm 20%		SK 790 02 470	
321	svitkový	270 pF \pm 10%	100	TC 281 270/A	

R	Odpor	Hodnota	Zatížení W	Obj. číslo	Poznámky
1	vrstvový	200 Ω \pm 5%	0,25	TR 101 200/B	
3	vrstvový	2 200 Ω \pm 20%	0,25	TR 101 2k2	
4	vrstvový	1 M Ω \pm 20%	0,125	TR 112a 1M	
5	vrstvový	22 000 Ω \pm 20%	0,5	TR 102 22k	
7	vrstvový	1 M Ω \pm 20%	0,125	TR 112a 1M	
8	vrstvový	15 000 Ω \pm 20%	2	TR 117 15k	
9	vrstvový	47 000 Ω \pm 20%	1	TR 116 47k	
10	vrstvový	15 000 Ω \pm 20%	0,125	TR 112a 15k	
11	vrstvový	100 Ω \pm 20%	0,125	TR 112a 100	
101	vrstvový	1 000 Ω \pm 20%	0,125	TR 112a 1k	
102	vrstvový	39 000 Ω \pm 20%	0,125	TR 112a 39k	
103	vrstvový	82 000 Ω \pm 20%	1	TR 116 82k	
104	vrstvový	1 000 Ω \pm 20%	0,25	TR 114 1k	
105	vrstvový	0,47 M Ω \pm 20%	0,125	TR 112a M47	
106	vrstvový	0,33 M Ω \pm 20%	0,125	TR 112a M33	
107	vrstvový	47 000 Ω \pm 20%	0,125	TR 112a 47k	
109	vrstvový	100 Ω \pm 20%	0,125	TR 112a 100	
113	vrstvový	22 000 Ω \pm 10%	0,125	TR 112a 22k/A	
115	vrstvový	33 000 Ω \pm 20%	0,125	TR 112a 33k	
116	vrstvový	2,2 M Ω \pm 20%	0,125	TR 113a 2M2	
117	vrstvový	0,47 M Ω \pm 20%	0,125	TR 112a M47	
201	potenciometr	2 \times 5 M Ω		TP 283 20A	
251				5M/N + 5M/N	hřídel 20 mm
202	potenciometr	2 \times 1,3 M Ω		766TGL11904	hřídel 50 mm
252					
203	vrstvový	0,15 M Ω \pm 20%	0,125	TR 112a M15	
204	vrstvový	47 000 Ω \pm 20%	0,125	TR 112a 47k	
205	vrstvový	560 Ω \pm 10%	0,125	TR 112a 560/A	
206	vrstvový	2 200 Ω \pm 20%	0,125	TR 112a 2k2	
207	vrstvový	100 Ω \pm 20%	0,125	TR 112a 100	
208	vrstvový	2 200 Ω \pm 20%	0,125	TR 112a 2k2	
209	vrstvový	22 M Ω \pm 20%	0,5	WK 681 05 22M	
210	vrstvový	10 M Ω \pm 20%	0,5	TR 115 10M	
211	vrstvový	0,22 M Ω \pm 20%	0,125	TR 112a M22	
212	vrstvový	0,82 M Ω \pm 20%	0,125	TR 112a M82/A	
213	vrstvový	180 Ω \pm 5%	0,25	TR 115 180/B	
214	potenciometr	2 \times 1 M Ω		TP 283 20A	
265				1M/N + 1M/N	hřídel 20 mm
215	vrstvový	1 000 Ω \pm 20%	0,125	TR 112a 1k	
216	vrstvový	10 000 Ω \pm 20%	0,25	TR 114 10k	
217	vrstvový	1 500 Ω \pm 20%	1	TR 116 1k5	
218	vrstvový	2,2 M Ω \pm 20%	0,125	TR 113a 2M2	
219	vrstvový	0,1 M Ω \pm 20%	0,125	TR 112a M1	
220	vrstvový	0,22 M Ω \pm 20%	0,125	TR 112a M22	
221	vrstvový	1 000 Ω \pm 20%	0,5	TR 115 1k	
222	vrstvový	2,2 M Ω \pm 20%	0,125	TR 113a 2M2	
223	vrstvový	0,1 M Ω \pm 20%	0,125	TR 112a M1	
224	vrstvový	1 500 Ω \pm 20%	1	TR 116 1k5	
225	potenciometr	5 000 Ω		TP 280 20A 5k/N	
227	vrstvový	4 700 Ω \pm 20%	0,125	TR 112a 4k7	


R	Odpor	Hodnota	Zatížení W	Obj. číslo	Poznámky
228	vrstvový	4 700 $\Omega \pm 20\%$	0,125	TR 112a 4k7	
253	vrstvový	0,15 M $\Omega \pm 20\%$	0,125	TR 112a M15	
254	vrstvový	47 000 $\Omega \pm 20\%$	0,125	TR 112a 47k	
255	vrstvový	560 $\Omega \pm 10\%$	0,125	TR 112a 560/A	
256	vrstvový	22 M $\Omega \pm 20\%$	0,5	WK 681 05 22M	
257	vrstvový	2200 $\Omega \pm 20\%$	0,125	TR 112a 2k2	
258	vrstvový	2 200 $\Omega \pm 20\%$	0,125	TR 112a 2k2	
259	vrstvový	100 $\Omega \pm 20\%$	0,125	TR 112a 100	
260	vrstvový	10 M $\Omega \pm 20\%$	0,5	TR 115 10M	
261	vrstvový	0,22 M $\Omega \pm 20\%$	0,125	TR 112a M22	
262	vrstvový	0,88 M $\Omega \pm 10\%$	0,125	TR 112a M82/A	
264	vrstvový	1 000 $\Omega \pm 20\%$	0,125	TR 112a 1k	
266	vrstvový	180 $\Omega \pm 5\%$	0,5	TR 115 180/B	
267	vrstvový	10 000 $\Omega \pm 20\%$	0,25	TR 114 10k	
269	vrstvový	1 000 $\Omega \pm 20\%$	0,5	TR 115 1k	
270	vrstvový	0,33 M $\Omega \pm 20\%$	0,125	TR 112a M33	1118A
271	vrstvový	0,33 M $\Omega \pm 20\%$	0,125	TR 112a M33	
301	vrstvový	68 000 $\Omega \pm 20\%$	0,125	TR 112a 68k	1118A
302	potenciometr	22 000 Ω		WN 790 30 22k	
303	vrstvový	47 000 $\Omega \pm 20\%$	0,125	TR 112a 47k	
304	vrstvový	39 000 $\Omega \pm 10\%$	0,125	TR 112a 39k/A	
305	vrstvový	0,82 M $\Omega \pm 10\%$	0,125	TR 112a M82/A	
306	vrstvový	0,22 M $\Omega \pm 20\%$	0,25	TR 151 M22	
307	vrstvový	39 000 $\Omega \pm 10\%$	0,125	TR 112a 39k/A	
308	vrstvový	0,82 M $\Omega \pm 10\%$	0,125	TR 112a M82/A	
309	vrstvový	39 000 $\Omega \pm 10\%$	0,5	TR 152 39k/A	
310	vrstvový	39 000 $\Omega \pm 10\%$	0,5	TR 152 39k/A	
311	vrstvový	1,2 M $\Omega \pm 10\%$	0,125	TR 112a 1M2/A	
312	vrstvový	0,12 M $\Omega \pm 10\%$	0,125	TR 112a M12/A	
313	vrstvový	0,12 M $\Omega \pm 10\%$	0,125	TR 112a M12/A	
314	vrstvový	0,12 M $\Omega \pm 10\%$	0,125	TR 112a M12/A	
315	vrstvový	0,12 M $\Omega \pm 10\%$	0,125	TR 112a M12/A	
316	vrstvový	0,68 M $\Omega \pm 20\%$	0,125	TR 112a M68	
317	vrstvový	0,68 M $\Omega \pm 20\%$	0,125	TR 112a M68	
318	vrstvový	0,68 M $\Omega \pm 20\%$	0,125	TR 112a M68	
319	vrstvový	0,68 M $\Omega \pm 20\%$	0,125	TR 112a M68	

teletym.cz

PŘÍLOHA II.

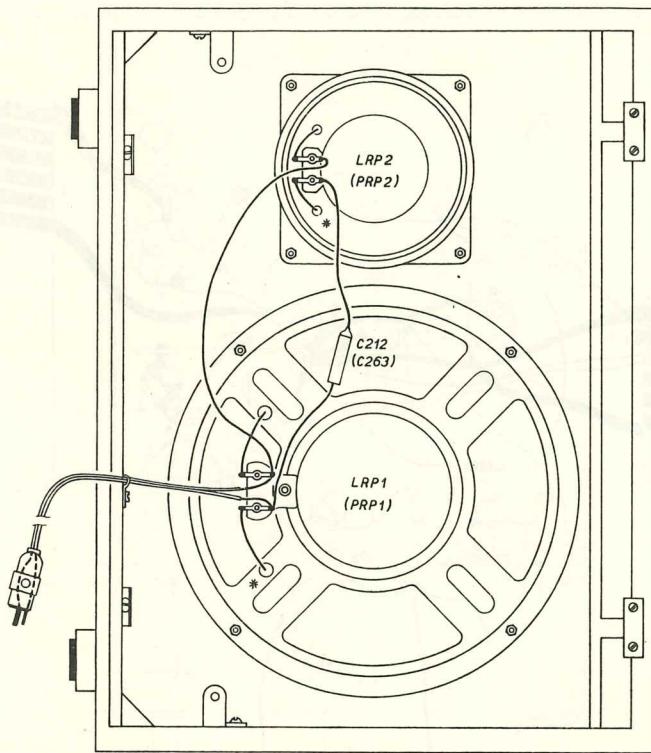


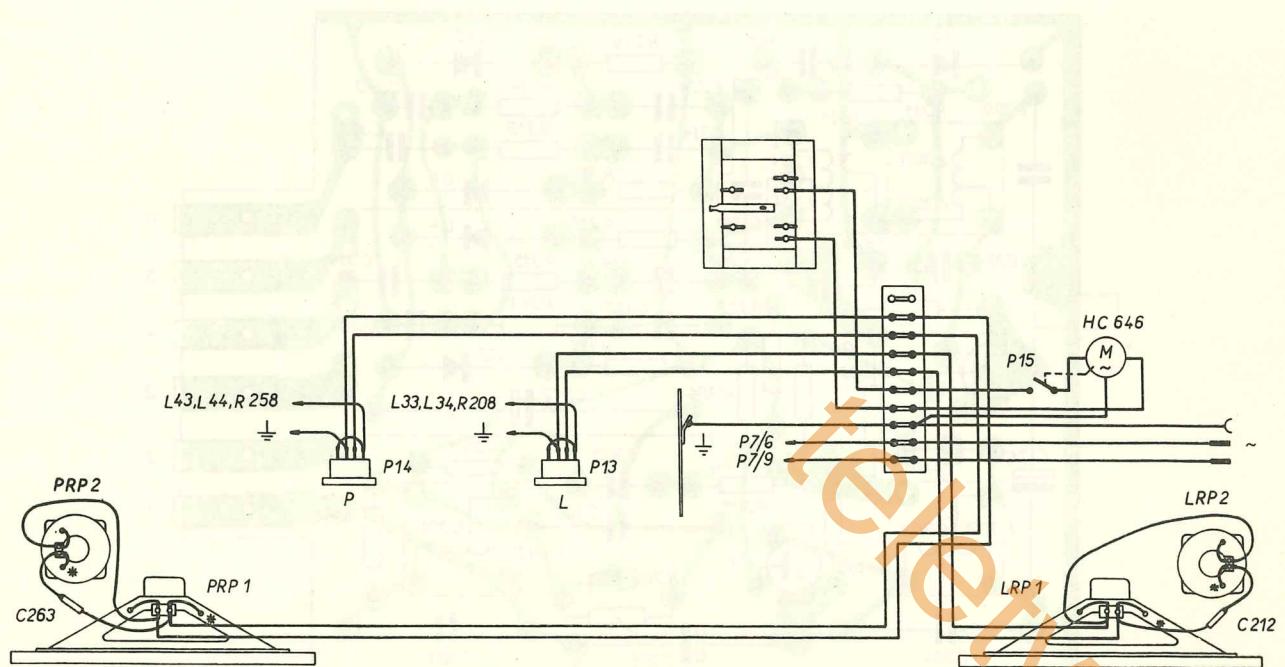Montážní zapojení reproduktorové soustavy gramoradia 1020A



Montážní propojení částí uvnitř skříně gramoradia 1118A

R 3, 10, 11, 8, 9, 101, 102, 103, 116, 104, 105, 109, 107, 106, 113, 115, 219, 223, 218, 222, 270, 209, 204, 201, 202, 205, 209, 206, 227, 225, 213, 221, 214, 210, 215, 212, 211, 216, 208, 207,
 C 1, 6, 5a, 3, 2, 5b, 4, 22, 26, 123, 26, 23, 24, 37, 29, 30, 34, 25, 27, 103, 114, 102, 104, 105, 117, 121, 108, 109, 115, 111, 207, 108, 118, 122, 119, 116, 35, 214, 32, 264, 202, 203, 201, 200, 204, 205, 216, 213, 210, 218, 211, 209, 208, 206, 212,
 G 73, 9, 10, 8, 72, 7, 61, 11, 12, 18, 19, 36, 15, 14, 17, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 311, 317, 318, 313, 312, 316, 220, 252, 253, 251, 250, 254, 255, 217, 261, 262, 259, 258, 256, 263,
 L 10, 11, 11', 12, 14, 2, 2', 3, 13, 15, 5, 16, 16', 17, 37, 36, 35, 38, 39, 30, 6, 7, 7', 10, 20, 21, 18, 8, 9, 301, 301, 22, 24, 25', 23, 25, 302, 302', 26, 27, 28, 27, 27, 29, 303, 303, 304, 304, 304, 304;

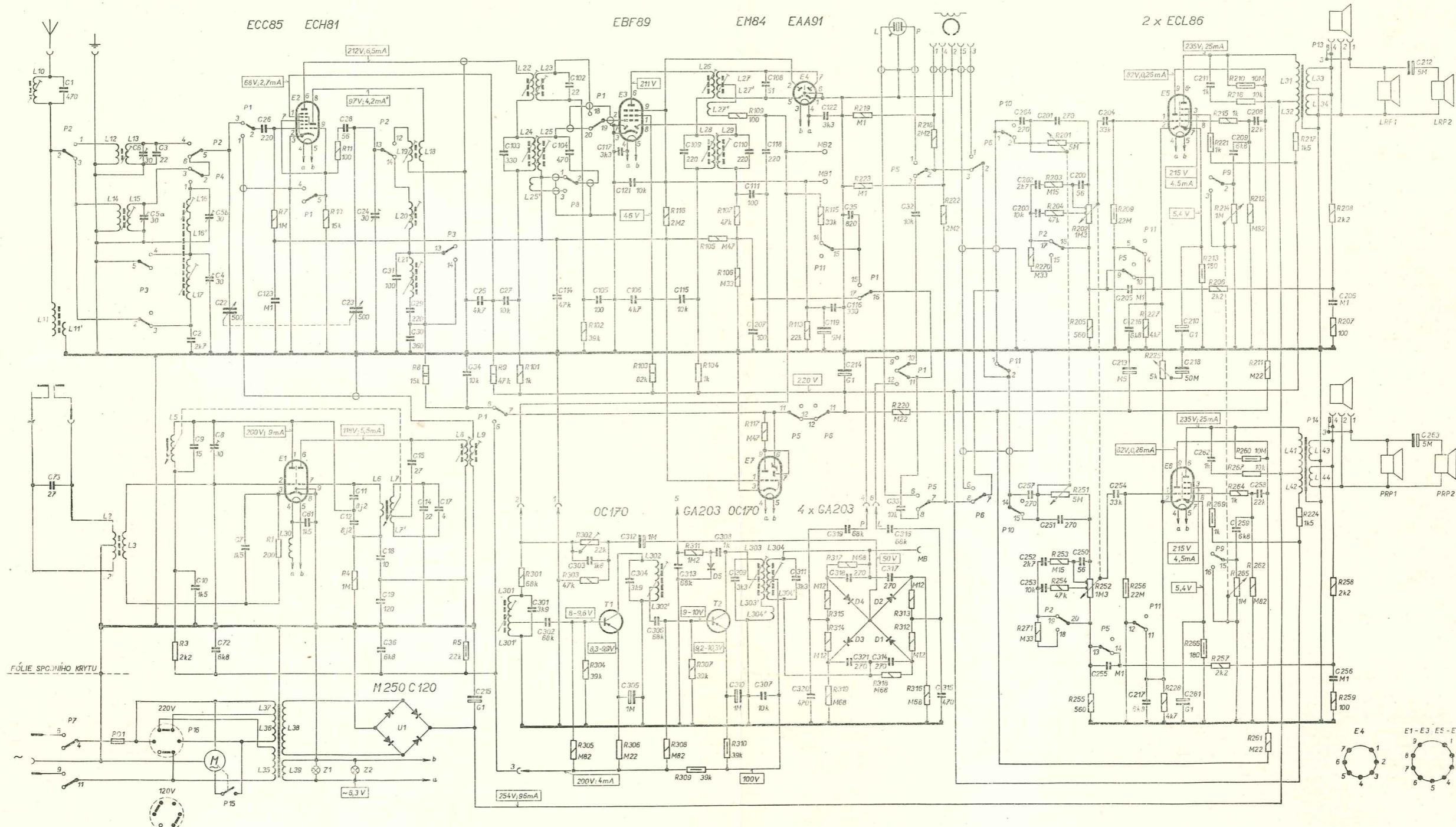

*) MĚŘENO NA SV; OSTATNÍ HODNOTY MĚŘENY NA VKV

PŘEPÍNÁNÍ VLNOVÝCH ROZSAHŮ (P1—P7)

PŘEPÍNÁNÍ VLNOVÝCH ROZSAHŮ (P8—P11)

	1.5pF		0.125 W
	100pF		0.25 W
	1500pF		0.5 W
	1μF		1W
	100μF		2 W
	10Ω		3 W
	0.1MΩ		4 W
	1MΩ		5 W

Značení odporů a kondenzátorů

Tlačítko označené	Stisknutím tlačítka mění se spojení takto:	
	Spojí se	Rozpojí se
P1 VKV	1-2; 4-5; 6-7; 9-10; 11-12; 15-16; 18-19	2-3; 7-8; 16-17; 19-20
P2 KV	1-2; 4-6; 12-13; (15-16; 18-20)*	2-3; 5-6; 13-14; (16-17; 19-20)*
P3 FA-SV {SV DV	4-5; 13-14	2-3
P4 GRAMO	1-2	2-3
P5 MGF.	1-2; 6-7	2-3; 7-8; 11-12; (9-10; 13-14)*
P6 VYP.	—	2-3; 7-8; 11-12
P7	4-6; 9-11	4-6; 9-11

*) V přístrojích 1020A odpadají dotyky uvedené v závorkách

Tlačítko označené	Stisknutím tlačítka mění se spojení takto:	
	Spojí se	Rozpojí se
P8 Š. PÁSMA	2-3	1-2
P9 BASY	2-3; 15-16	—
P10 REČ	1-2; 15-16	2-3; 14-15
P11 STEREO	—	2-3; 4-5; 11-12; 14-15

Schéma zapojení gramoradia

TESLA 1118 A CAPPELLA

PŘÍLOHA NÁVODU K ÚDRŽBĚ

teletym.cz

SLAĐOVÁNÍ GRAMORADIA NA VELMI KRÁTKÝCH VLNÁCH

Vyměte šasi přijímače ze skříně. Seřidte spodní stupnicový ukazovatel tak, aby se při ladění nařízeném na pravý doraz kryl se značkou na pravé straně stupnice. Regulátor hlasitosti může být nařízen na nejmenší hlasitost, přijímač uzemněte. Vý signál ze zkusebního vysílače je buďto nemodulovaný nebo kmitočtově modulovaný kmitočtem 400 Hz, zdvih 15,5 kHz. Jako výstupní měřič použijte stejnosměrný elektronkový voltmetr s přepínatelnou polaritou nebo s nulou uprostřed. Velikost signálu ze zkusebního vysílače udržuje napětí na bodu MB1 pod hodnotou 5 V. Po sladování zajistěte jádra cívek voskem, šrouby jader kvíček a doladovací kondenzátory nitrolakem. Při sladování stereofonního dekodéru stiskněte tlačítko STEREO, stereováhu naříďte do střední polohy, připojte na vstup přijímače zakódovaný stereofonní signál (ZSS) z vhodného generátoru a přijímač na tento signál přesně nalaďte. Úroveň vstupního signálu má být 50–100 μ V, během nařizování přeslechů asi 500 μ V. Na výstup dekodéru (MB) se připojuje nf milivoltmetr, který se později přepojí na výstup pravého kanálu (bod 6) dekodéru přes dolní propust, omezující kmitočty vyšší než 15 kHz.

Po-stup	Zkušební vysílač		Sladovaný přijímač		Výstupní měřič	Mezní citlivost
	Připojení	Signál	Stupnicový ukazovatel na	Sladovaný prvek		
1 3	přes kondenzátor 2500 pF na g ¹ E3	10,7 MHz nemod.	—	L26	mezi MB1 a šasi*	max.
2 4				L27	mezi MB 2 a MB3**	min.
5 7	přes kondenzátor 2500 pF na g ¹ E2			L23	—	80 mV
6 8	2500 pF na g ¹ E2			L22	mezi MB1 a šasi*	max.
9 11	na plechový válec š. 10 mm na bařce E1			L9	—	4 mV
10 12				L8	max.	—
13 17	65,5 MHz			L7	—	—
14 18	přes symetrický člen na zdířky pro dipól			C17	na nf výstup přijímače+	5 μ V***
15 19	73,5 MHz			L5	—	—
16 20	66,78 MHz			C8	značku vlevo	—
1 5	72,38 MHz	stereofonní generátor přes symetrický člen na zdířky pro dipól	zavedený signál	L301++	mezi MB a šasi	max. (3-4 V)
2 6	69 MHz ZSS modulované oba kanály			L302	—	—
3 7				L303	—	—
4				L304	—	—
8 10				L302	max.	—
9 11	69 MHz ZSS mod. levý kanál			L301	na bod 6 přes propust	min.
12				R302	—	—


* Stejnosměrný elektronkový voltmetr

** Stejnosměrný elektronkový voltmetr nebo mikroampérmetr s nulou uprostřed. Umělý střed MB3 tvoří dva odpory 100 000 $\Omega \pm 1\%$ zapojené v sérii mezi MB1 a šasi


*** Regulátorem hlasitosti přijímače nařídte odstup signálu k šumu při vypnutém signálu na 26 dB. Je třeba také brát v úvahu útlum symetrického členu

+ Měřík výstupního výkonu připojený souběžně k odporu 4 $\Omega/3$ W, který nahrazuje odpojenou reproduktorovou soustavu. Stejným odporem se zatěžuje i výstup druhého kanálu. Citlivost se měří pro výstup. výkon 50 mW.

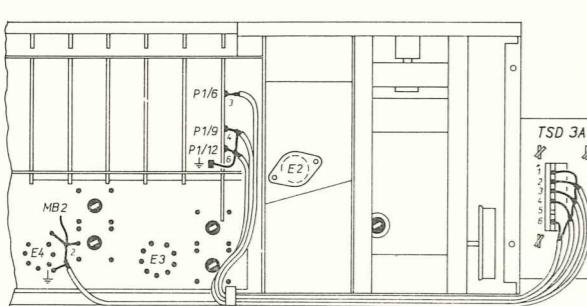
++ Během sladování zůstává potenciometr R302 vytočen zcela doleva



R	217, 225, 252, 227, 228, 202, 201, 251, 258, 257, 267, 269, 266, 260, 261, 259, 255, 264, 256, 262, 218, 219, 222, 223,	8, 10, 11,	7, 214, 265,
R	208, 216, 221, 220, 206, 213, 210, 211, 207, 205, 215, 209, 212, 116, 113,	109, 106, 105, 107, 115, 103, 102, 104,	9, 101,
C	215, 214, 216, 218, 217, 204, 254, 251, 201, 262, 256, 255, 261, 259, 258,	32, 33, 31, 30, 5a, 2, 29, 6, 3, 28,	26, 36, 34,
C	213, 211, 210, 208, 205, 207, 209, 110, 109, 119, 116, 122, 108, 111, 118, 121, 115, 106, 104, 35, 117, 103, 114, 105, 27, 102,	25,	123,
L	33, 34, 31, 32, 21, 20, 18, 19, 29, 28, 27", 27', 27, 26, 13, 12, 25, 25' 24,	23, 22,	8, 9,

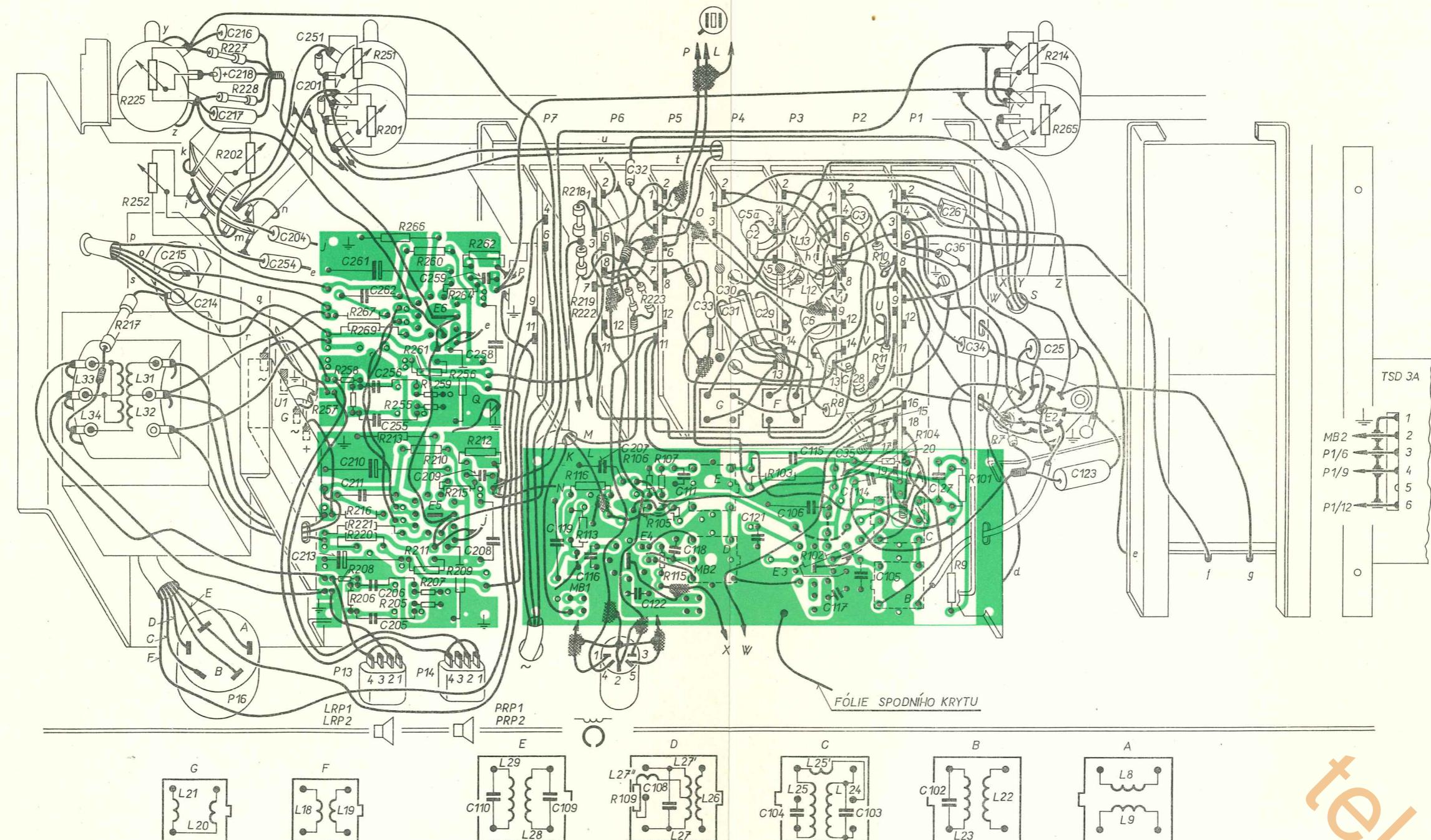

R	3,	101,	104,	103,	107, 106, 105,	116,	262,	264,	256, 259, 255,	260, 266, 267, 269, 258, 257,	202, 204, 203,	117,	
R	264,	257,		5b,	9,	102,	115,	113,	212,	215, 209, 207,	205, 210, 213, 216, 221,	208, 206, 252, 254, 253,	224,
C	8, 73,				22,	4, 24,		259, 258,	261, 262, 256, 255,	200,	203, 202,	214, 215,	
C			1,		27, 23, 114, 105, 117,	115, 106,	121,	111, 118, 122,	207, 119, 209, 208,	210, 211, 206, 205,	250,	253, 252,	
L	2, 2'	16,	9, 8, 10,	16',	11, 11',	17,	15, 14,			38, 39,	37, 35,	36, 43, 44,	41, 42,

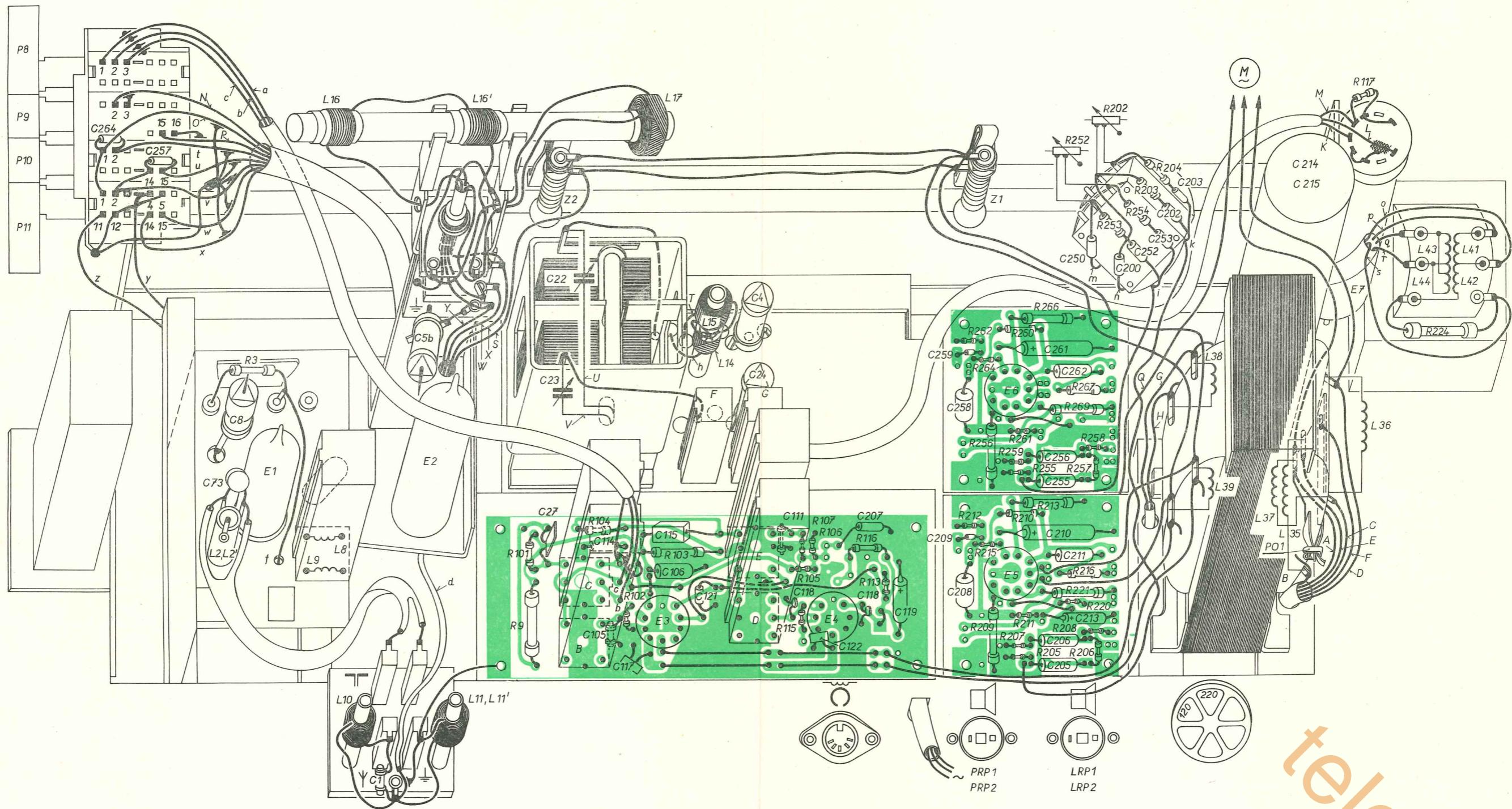

Montážní zapojení gramoradia 1020A (pohled na šasi) a zapojení elektronek

CAPRICIO